



Semana de Engenharia



Introdução a Linguagem de Descrição de HW VHDL a ao Projeto Baseado em Lógica de Programação ALTERA

Prof. Daniel Barros Júnior (dbarros@ee.pucrs.br)

Bolsista: Dárcio Prestes (darcio@ee.pucrs.br)

<http://www.ee.pucrs.br/~sisc/>

sisc-l@ee.pucrs.br



- ⌘ **Existe um grande número de dispositivos para a implementação de projetos lógicos que em sua maioria são caracterizados por serem de difícil modificação nas suas especificações e em geral exigem um reprojeto para efetivar as modificações**



- ⌘ Uma alternativa para obter flexibilidade em uma implementação consiste em usar módulos programáveis.
- ⌘ Estes módulos tem uma estrutura padrão e são personalizados para uma função particular.



- ⌘ Os módulos programáveis são mais caros e lentos.
- ⌘ Porém tornaram-se bastante populares, devido a grande flexibilidade.



- ⌘ Existem vários tipos de módulos programáveis tais como:
- ☒ ROM - Memória Somente de Leitura
 - ☒ PAL - Matriz de Lógica Programável
 - ☒ CPLD - Dispositivos Lógicos Programáveis Complexos (Complex Programmable Logic Devices)
 - ☒ FPGA - Matriz de Portas Programáveis em Campo (Field Programmable Gate Array)




FPGAs e CPLDs



- ⌘ São módulos VLSI que podemos programar para implementar sistemas digitais com dezenas de milhares de portas.
- ⌘ Os FPGAs consistem de três tipos de elementos:
 - ☒ Blocos Lógicos
 - ☒ Pontos de Interconexão
 - ☒ Blocos de Entrada e Saída
- ⌘ Além disso, existem fios agrupados em canais horizontais e verticais.



Elementos do FPGA

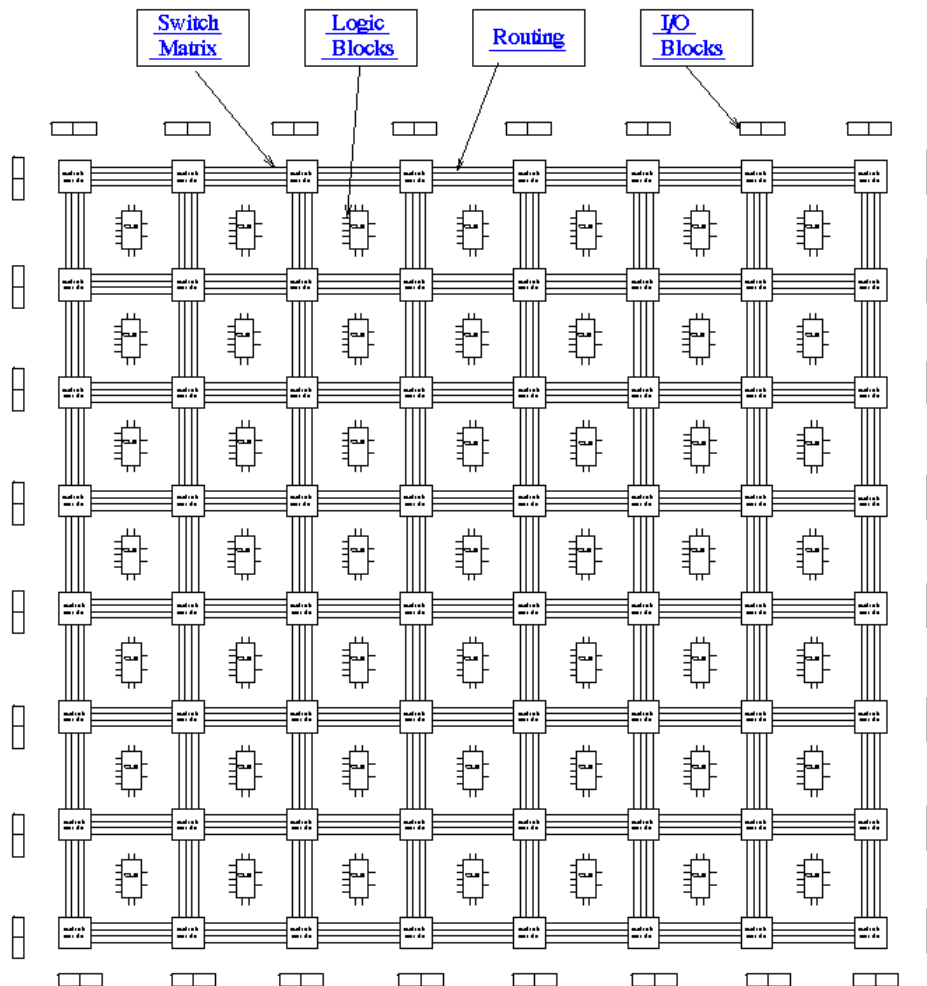

⌘ Dentro dos CPLDs e FPGAs tipicamente encontram-se múltiplas cópias.



Abordagens Básicas de Programabilidade



- ⌘ **FPGAs com memória RAM - Possuem uma maior capacidade mas perdem a programação quando desenergizados.**
- ⌘ **FPGAs com memória PROM - Podem ser gravadas apenas uma vez, são mais rápidas do que as com RAM.**
- ⌘ **FPGAs com EEPROM ou EPROM - não exigem memórias permanentes externas como as FPGAs com RAM, porém o processo de fabricação é mais complexo e os componentes tem menos capacidade.**



Estrutura Interna de Um Bloco Lógico do FPGA




- ⌘ A estrutura interna destes componentes varia conforme a família e conforme o fabricante.
- ⌘ Mesmo a nomenclatura tem pequenas variações, vejamos abaixo:

	XILINX	ALTERA
Bloco Lógico	CLB(Configurable Logic Block)	LE(Logic Element)
Pontos de Interconexão	SB (Switch Box)	--
Blocos de E/S	IOB (I/O Block)	IOE (I/O Element)
Memória RAM ou ROM	--	EAB (Embedde Array Block)



CLB da Família XC3000

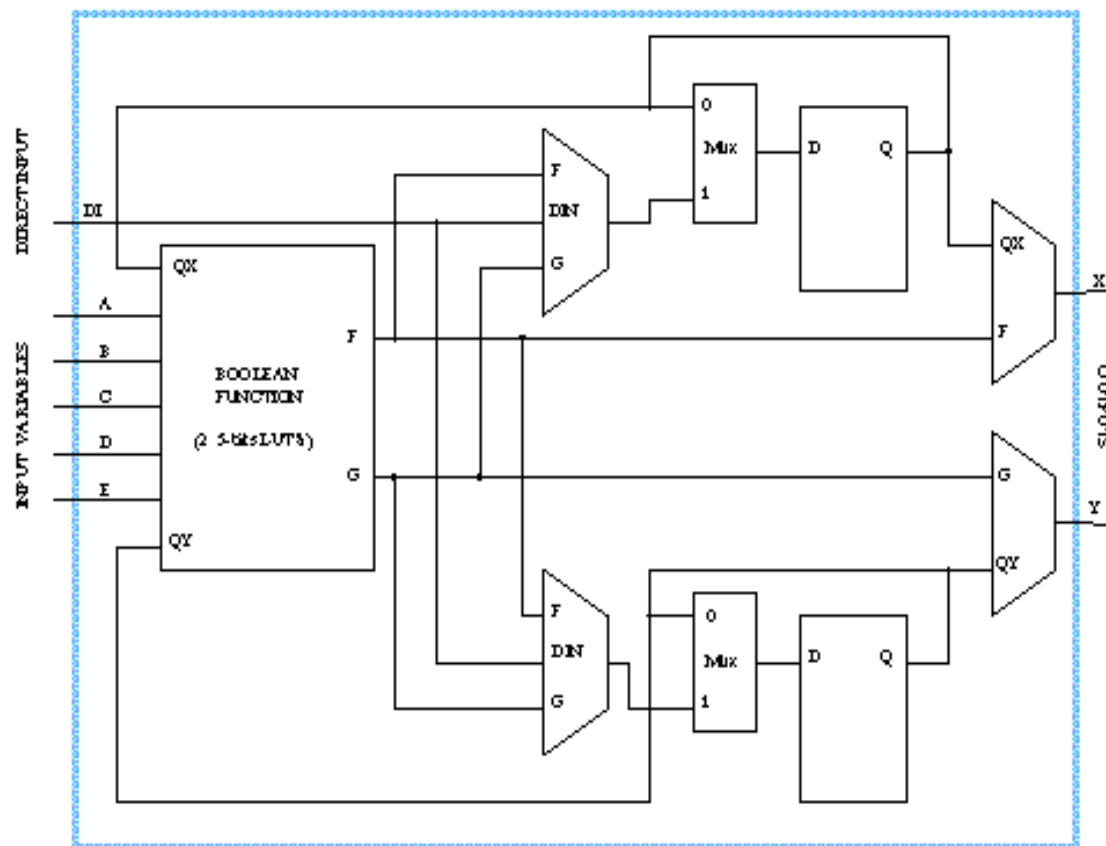


⌘ Diagrama em blocos do circuito interno de um CLB da família XC3000 da XILINX.




Roteamento

CPLD Continuous Interconnect Structure

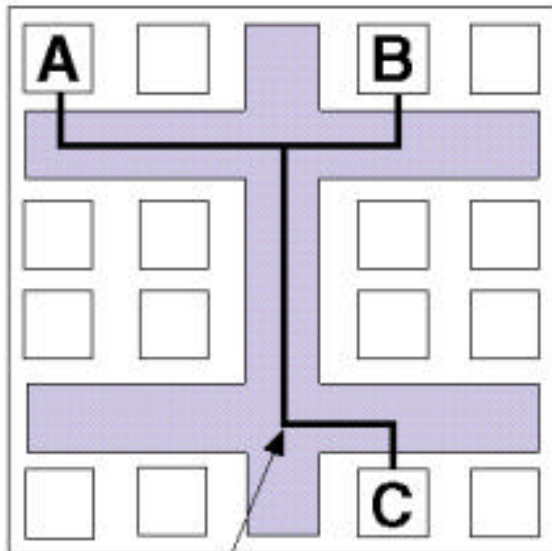

Fixo / Delay Previsível

FPGA Segmented Interconnect Structure

 

Variável / Delay Imprevisível

⌘ A diferença básica entre os FPGAs e os CPLDs é mostrada na figura ao lado.



Técnicas de Programação



⌘ Esquemático

⌘ VHDL

⌘ AHDL

⌘ Handel C



O que é VHDL ?



⌘ **VHDL é uma forma de se descrever, através de um programa, o comportamento de um circuito ou componente digital.**

- ⊞ **Very High Speed Integrated Circuit (VHSIC)**
- ⊞ **Hardware**
- ⊞ **Description**
- ⊞ **Language**



Vantagens de Desvantagens de Utilizar VHDL



⌘ Vantagens

- ☑ Código facilmente reutilizável;
- ☑ Projeto independente da tecnologia;
- ☑ Redução do tempo de projeto;
- ☑ Eliminação de erros de baixo nível;
- ☑ Portabilidade.

⌘ Desvantagens

- ☑ Hardware gerado é menos otimizado;
- ☑ Nem todos os comandos são sintetizáveis.



Síntese



- ⌘ **Síntese é o processo de tradução e otimização baseado na tecnologia de componentes de biblioteca.**
- ⌘ **VHDL foi inicialmente desenvolvido para simulação de circuitos digitais e não síntese.**
- ⌘ **Existem vários circuitos descrito em VHDL que podem ser simulados porém devido as limitações das ferramentas de síntese não podem ser implementados.**



Estrutura de Um Projeto VHDL



⌘ Projeto VHDL

☑ Arquivos VHDL

- ☑ Package: Declara constante, tipos de dados, subprogramas.
Objetivo: reutilização de código.

- ☑ Entity: Declara as interfaces do projeto (pinos de entrada/saída).

- ☑ Architecture: Define a implementação do projeto.

- ☑ Configuration: Declara qual das arquiteturas será utilizada.



Programa Exemplo



-- O nome externo deste arquivo deve ser ORGATE.VHD

```
LIBRARY IEEE;
```

```
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
ENTITY orgate IS
```

```
PORT (
```

```
    PB1, PB2 : IN    STD_LOGIC;
```

```
    LED      : OUT  STD_LOGIC );
```

```
END orgate;
```

```
ARCHITECTURE a OF orgate IS
```

```
BEGIN
```

```
    LED <= NOT ( NOT PB1 OR NOT PB2);
```

```
END a;
```





MAX-Plus II



Projeto --> Compilação --> Simulação --> Verificação






Primeiro Projeto



- ⌘ Abrir o MAX-Plus II
- ⌘ File -> New -> Graphic Editor -> OK
- ⌘ Symbol -> Enter Symbol -> OK (AND2, OUTPUT, INPUT)
- ⌘ Alterar nomes dos pinos Entradas PB1 e PB2, Saída LED
- ⌘ File -> Save As -> EX1
- ⌘ File -> Project -> Set Project to Current File
- ⌘ File -> Project -> Save and Compile

 - ⌘ Assign -> Device -> EPF10K20RC240-4 -> OK
- ⌘ Assign -> Pin/Location/Chip -> Search -> List -> Escolher um pino
- ⌘ Ligar os pinos PB1 com 28, PB2 com 29 e LED com 14 (Usar botão ADD)






Simulação



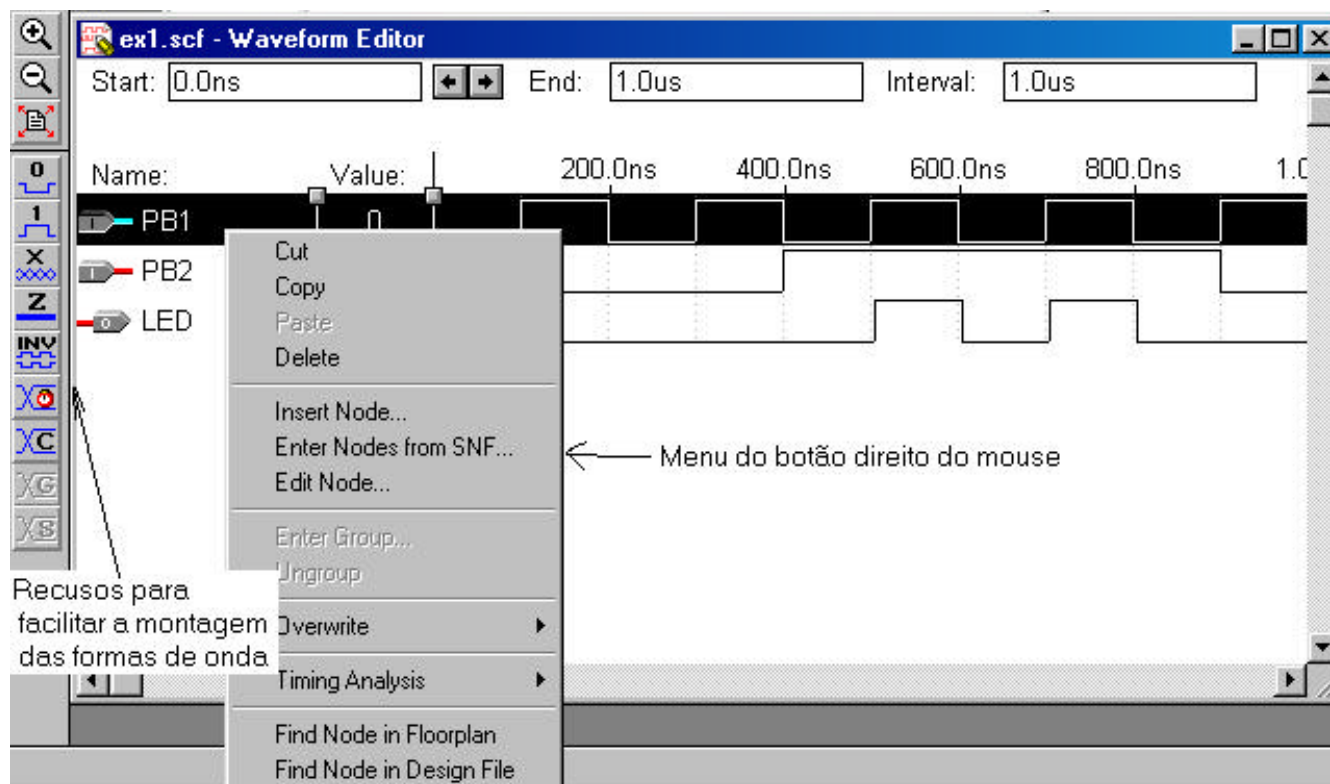- ⌘ File -> New -> Waveform Editor File (scf)
- ⌘ Node -> Enter Nodes from SNF -> List
- ⌘ Montar formas de onda das entradas para a simulação






Download



- ⌘ MAX-Plus II -> Programmer
- ⌘ JTAG -> Multi-Device JTAG Chain
- ⌘ JTAG -> Multi-Device JTAG Chain Setup
- ⌘ Device name: EPF10K20
- ⌘ Select Programming File (ex1.sof)
- ⌘ Detect JTAG Chain Info

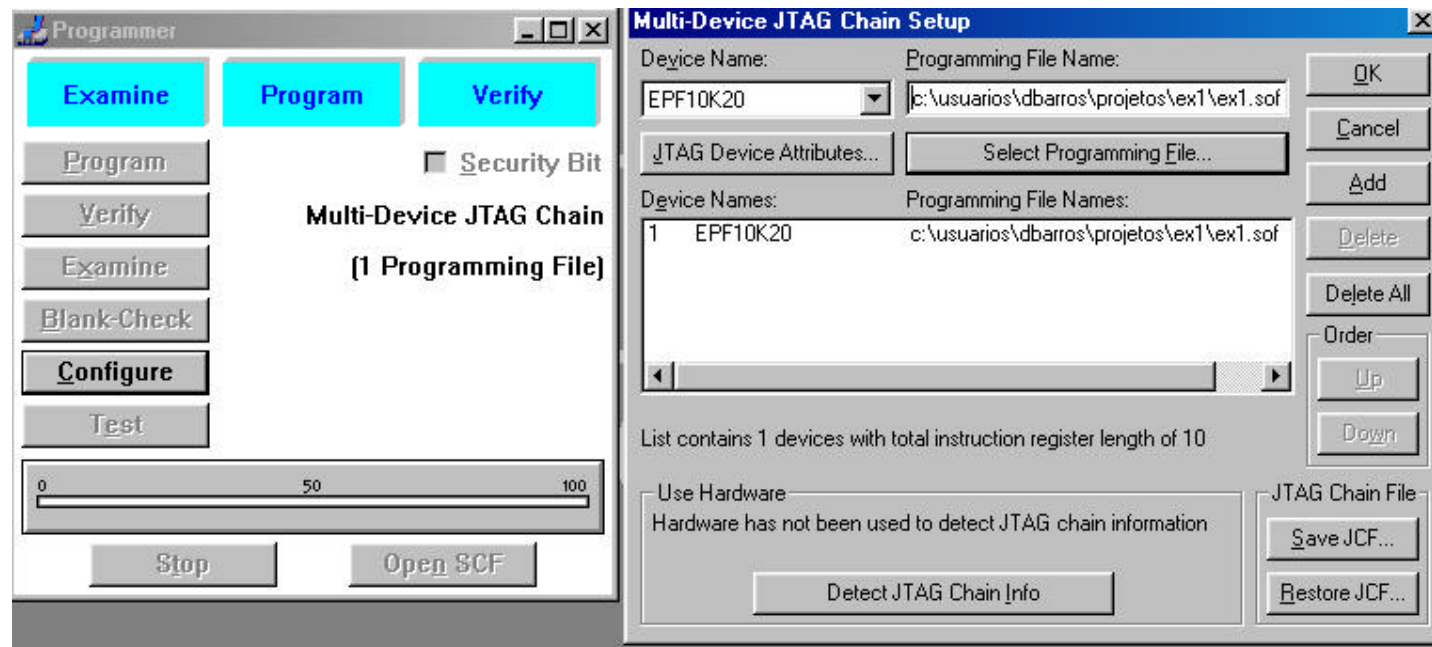




UP1 - University Program 1



- ⌘ **Possui 2 CPLDs**
 - ☒ **MAX EPM7128S 2.500 gates (eeprom)**
 - ☒ **FLEX EPF10K20 20.000 gates (sram)**
- ⌘ **Clock de 25,175 MHz (pin 91)**
- ⌘ **Conector de vídeo vga 640 x 480**
- ⌘ **PS/2 mouse ou teclado**
- ⌘ **chaves, botões, leds, displays**

 - ⌘ **Temos configurar para qual CPLD queremos fazer o download.**
- ⌘ **Podemos conectar até 10 placas em série.**





Mesmo exemplo em VHDL



- ⌘ Abrir o MAX-Plus II
- ⌘ File -> New -> Text Editor File -> OK
- ⌘ Digitar o código VHDL ao lado
- ⌘ Gravar com o nome de ex2.vhd
- ⌘ File -> Project -> Set Project to Current File
- ⌘ File -> Project -> Save and Compile

- ⌘ Assign -> Device -> EPF10K20RC240-4 -> OK
- ⌘ Assign -> Pin/Location/Chip -> Search -> List -> Escolher um pino
- ⌘ Ligar os pinos PB1 com 28, PB2 com 29 e LED com 14 (Usar botão ADD)

- ⌘ File -> New -> Waveform Editor File (scf)
- ⌘ Node -> Enter Nodes from SNF -> List
- ⌘ Montar formas de onda das entradas para a simulação

```
-- O nome externo do arquivo eh ex2.vhd  
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
ENTITY ex2 IS  
PORT (  
        PB1, PB2 : IN    STD_LOGIC;  
        LED      : OUT  STD_LOGIC );  
END ex2;
```

```
ARCHITECTURE arquit OF ex2 IS  
BEGIN  
        LED <= PB1 and PB2;  
END arquit;
```



Configurações Importantes



- ⌘ **MAX-Plus II -> Compiler**
- ⌘ **Processing -> Fitter Settings -> Desmarcar “Use Quartus Fitter for Flex 10K ...”**
- ⌘ **Interfaces -> VHDL Netlist Reader Settings -> VHDL Version: VHDL 1993**
- ⌘ **Interfaces -> VHDL Netlist Writer Settings -> VHDL Version: VHDL 1993**



Operadores VHDL



- ⌘ + Adição
- ⌘ - Subtração
- ⌘ * Multiplicação*
- ⌘ / Divisão*
- ⌘ & Concatena bits
- ⌘ SLL deslocamento lógico para esquerda
- ⌘ SRL deslocamento lógico para direita
- ⌘ SLA deslocamento aritmético para esquerda
- ⌘ SRA deslocamento aritmético para direita
- ⌘ ROL rola para esquerda
- ⌘ ROR rola para direita
- ⌘ = igualdade
- ⌘ /= desigualdade
- ⌘ < , <= , > , >=
- ⌘ Funções lógicas
 - ☒ NOT , AND, OR, NAND,NOR, XOR, XNOR

* MAX-Plus II para potências de 2 (shift)



Tipos de Dados



⌘ **std_logic** - usado para valores lógico

- ⊞ U - não utilizado
- ⊞ X - desconhecido
- ⊞ Z - tri-state ou alta impedância
- ⊞ W - fraco
- ⊞ L ou "0" - 0
- ⊞ H ou "1" - 1
- ⊞ - - don't care

⌘ **std_logic_vector** - um vetor de bits



Conversões de Dados



- ⌘ **TO_STDLOGICVECTOR(vetor de bits) - Converte um vetor de bits em um std_logic_vector.**

**TO_STDLOGICVECTOR(X"FFFF") - Gera um std_logic_vector de 16 bits
X para Hexadecimal e B para Binário**

- ⌘ **CONV_STD_LOGIC_VECTOR(inteiro, bits) - Converte um inteiro em um std_logic_vector.**

CONV_STD_LOGIC_VECTOR(7, 4) - Produz um std_logic_vector "0111"

- ⌘ **CONV_INTEGER(std_logic_vector) - Converte um std_logic_vector em um inteiro.**

CONV_INTEGER("0111") - Produz um inteiro de valor 7



Display de 7 segmentos



```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

ENTITY dec_7seg IS
    PORT( hex_digit   : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
          segment_a, segment_b, segment_c, segment_d : out std_logic;
          segment_e, segment_f, segment_g           : out std_logic);
END dec_7seg;
```

- ⌘ Aqui temos as bibliotecas que são utilizadas e que em geral serão as mesmas.
- ⌘ Na entidade definimos o nome do arquivo e as entradas e saídas com seus respectivos tipos de variáveis.



Display de 7 segmentos



```
ARCHITECTURE a OF dec_7seg IS
    SIGNAL segment_data : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (Hex_digit)
    -- HEX to 7 Segment Decoder for LED Display
    BEGIN
        CASE Hex_digit IS
            WHEN "0000" => segment_data <= "1111110";
            WHEN "0001" => segment_data <= "0110000";
            WHEN "0010" => segment_data <= "1101101";
            WHEN "0011" => segment_data <= "1111001";
            WHEN "0100" => segment_data <= "0110011";
            WHEN "0101" => segment_data <= "1011011";
            WHEN "0110" => segment_data <= "1011111";
            WHEN "0111" => segment_data <= "1110000";
            WHEN "1000" => segment_data <= "1111111";
            WHEN "1001" => segment_data <= "1111011";
            WHEN "1010" => segment_data <= "1110111";
            WHEN "1011" => segment_data <= "0011111";
            WHEN "1100" => segment_data <= "1001110";
            WHEN "1101" => segment_data <= "0111101";
            WHEN "1110" => segment_data <= "1001111";
            WHEN "1111" => segment_data <= "1000111";
            WHEN OTHERS => segment_data <= "0111110";
        END CASE;
    END PROCESS;
```

```
-- extract segment data and LED driver is inverted
segment_a <= NOT segment_data(6);
segment_b <= NOT segment_data(5);
segment_c <= NOT segment_data(4);
segment_d <= NOT segment_data(3);
segment_e <= NOT segment_data(2);
segment_f <= NOT segment_data(1);
segment_g <= NOT segment_data(0);

END a;
```

- ⌘ Na arquitetura definimos as variáveis, sinais e processos.
- ⌘ O comando CASE verifica o sinal hex_digit e coloca o valor correspondente em segment_data.
- ⌘ Fora do processo as saídas são atualizadas.



```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
ENTITY ALU IS
  PORT(-- Input Signals
    Op_code      : in std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
    A_input, B_input : in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
    -- Output Signals
    ALU_output    : out std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
END ALU;
```

```
ARCHITECTURE behavior OF ALU IS
  -- declare signal(s) internal to module here
  SIGNAL temp_output: std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
```

```
BEGIN
  PROCESS (Op_code, A_input, B_input)
  BEGIN
    -- Select Arithmetic/Logical Operation
    CASE Op_Code (2 DOWNTO 1) IS
      WHEN "00" => temp_output <= A_input + B_input;
      WHEN "01" => temp_output <= A_input - B_input;
      WHEN "10" => temp_output <= A_input AND B_input;
      WHEN "11" => temp_output <= A_input OR B_input;
      WHEN OTHERS => temp_output <= "00000000";
    END CASE;
```

```
-- Select Shift Operation
IF Op_Code(0) = '1' THEN
  -- Shift bits left with zero fill using concatenation operator
  -- can also use VHDL 1076-1993 shift operator such as SLL
  Alu_output <= temp_output(6 DOWNTO 0) & '0';
ELSE
  Alu_output <= temp_output;
END IF;
END PROCESS;
END behavior;
```



Como Obter o MAX-Plus II



- ⌘ Entrar na página da Altera
(www.altera.com)
- ⌘ Escolher a opção University Program
(www.altera.com/education/univ/unv-index.html)
- ⌘ Escolher a opção Software
(www.altera.com/education/univ/unv-software.html)
- ⌘ Escolher a opção Download MAX+PLUS II Student Edition Software
(www.altera.com/education/univ/unv-student_get.html)
- ⌘ Entrar na primeira opção concordar com os termos de licença e fazer o download do software de aproximadamente 23 MBytes.



Como Obter a Licença do MAX-Plus II



- ⌘ Entrar na página da Altera
(www.altera.com)
- ⌘ Escolher a opção University Program
(www.altera.com/education/univ/unv-index.html)
- ⌘ Escolher a opção Software
(www.altera.com/education/univ/unv-software.html)
- ⌘ Escolher a opção Download MAX+PLUS II Student Edition Software
(www.altera.com/education/univ/unv-student_get.html)
- ⌘ Entrar na segunda opção e escolher MAX+PLUS II Student Edition software Version 9.23 e Clicar em Continue
(www.altera.com/support/licensing/lic-university.html).
- ⌘ Digite o número do volume de seu HD 224f-15e7 (este número pode ser obtido digitando dir /p em modo MSDOS)
(www.altera.com/cgi-bin/authcode91.pl)
- ⌘ Na página seguinte preencha seus dados e a Altera que enviará em pouco tempo um arquivo licence.dat



Bibliografias



- ⌘ **HAMBLEN, James O. e FURMAN, Michael D., Rapid Prototyping of Digital Systems, KAP, 2000, com CD**
- ⌘ **CHANG, K.C., Digital Design and Modeling with VHDL and Synthesis, IEEE, 1997,
<http://computer.org/books/bp07716/index.html>**
- ⌘ **ERCEGOVAC, Milos, LANG, Tomás e MORENO, Jaime H., Introdução aos Sistemas Digitais, Bookman, 1999, com CD**
- ⌘ **TERROSO, Anderson R., Dispositivo Lógico Prog.(FPGA) Ling. de Descr. de HW (VHDL)**
- ⌘ **MORAES, Fernando, Ling. de Descr. de HW VHDL**
- ⌘ **SCARPINO, Frank, VHDL and AHDL Digital System Implementation, Prentice Hall, <http://www.phptr.com/scarpino>**