

VHDL

VHSIC Hardware Description Language
VHSIC= Very High Speed Integrated Circuits

Fernando Gehm Moraes &
Ney Laert Vilar Calazans

25/julho/2006

-- VHDL PARTE 1 --

Apresentação da Linguagem

Mais informações sobre VHDL

- **Web sites sobre VHDL e assuntos relacionados**
 - <http://www.sdsmt.edu/syseng/ee/courses/ee741/vhdl-links.html>
site com diversos links para VHDL, incluindo software (gratuito e comercial)
 - <http://www.eda.org/>
ponteiros para diversos padrões de várias HDLs e outras linguagens usadas em automação de projetos eletrônicos
 - <http://www.stefanvhdl.com/vhdl/html/index.html>
excelente material sobre uso de VHDL em verificação de sistemas digitais
 - <http://freehdl.seul.org>
projeto de desenvolvimento de um simulador VHDL livre para LINUX
 - <http://www.esperan.com>
empresa que comercializa treinamento em linguagens do tipo HDL

SUMÁRIO PARTE I

1. Introdução
2. Estrutura de um programa VHDL
3. Elementos primitivos da linguagem VHDL
4. Comandos seqüenciais
5. Funções e procedimentos
6. Estruturas concorrentes

Introdução

- **VHDL: Uma linguagem para descrever sistemas digitais**
- **Outras linguagens de descrição de hardware**
 - SystemC, VERILOG, Handel-C, SDL, ISP, Esterel, ... (existem dezenas)
- **Originalmente para especificar hardware; hoje, simulação e síntese também!**
- **Origem**
 - Linguagem para descrever hardware, no contexto do programa americano "Very High Speed Integrated Circuits" (VHSIC), iniciado em 1980.
 - VHDL → VHSIC Hardware Description Language
 - Padrão IEEE em 1987 (Institute of Electrical and Electronics Engineers), revisado em 1993
 - Linguagem utilizada mundialmente por empresas de CAD (simulação, síntese, propriedade intelectual). Verilog muito usada nos EUA.

Benefícios / Desvantagens

- **Benefícios (em relação a diagramas de esquemáticos)**
 - **Especificação do sistema digital:**
 - Projetos independentes da tecnologia (implementação física é postergada)
 - Ferramentas de CAD compatíveis entre si
 - Flexibilidade: re-utilização, escolha de ferramentas e fornecedores
 - Facilidade de atualização dos projetos
 - Permite explorar, em um nível mais alto de abstração, diferentes alternativas de implementação
 - Permite, através de simulação, verificar o comportamento do sistema digital
 - **Nível físico:**
 - Reduz tempo de projeto (favorece níveis abstratos de projeto)
 - Reduz custo do projeto
 - Elimina erros de baixo nível (se usado como base de ferramentas automatizadas)
 - **Consequência:** reduz "time-to-market" (tempo de chegada de um produto ao mercado)
- **Desvantagens (em relação a diagramas de esquemáticos)**
 - Hardware gerado pode ser menos otimizado
 - Controlabilidade/Observabilidade de projeto reduzidas

Níveis de abstração

- Permite descrever hardware em diversos níveis de abstração
 - Algorítmico, ou Comportamental
 - Transferência entre registradores (RTL)
 - Nível lógico com atrasos unitários
 - Nível lógico com atrasos arbitrários
- Favorece projeto descendente (“top-down design”)
 - Projeto é inicialmente especificado de forma abstrata, com detalhamento posterior dos módulos
 - Exemplo de comando VHDL: `A <= B + C after 5.0 ns;`


A forma de realizar a soma pode ser decidida no momento da implementação (e.g. propagação rápida de vai-um, ou não, paralelo ou série, etc.)

Relação entre os níveis de abstração




VHDL é uma linguagem de programação ?

- Resposta curta: Não, é uma linguagem de descrição de hardware!
- Código é executado em um simulador
 - não há um “compilador” de VHDL, não há um “código executável” visível
- Projeto do usuário
 - especificado tipicamente no estilo RTL (mas não apenas neste nível!)
- Testbench: **descrição VHDL** para teste do projeto em desenvolvimento
 - especificação comportamental do ambiente externo ao projeto
 - interage com o projeto
 - não precisa ser descrito em VHDL (o projeto VHDL pode ser validado em ambiente C/C++!)

 

Descrição de módulos de hardware (1/2)

 - INTERFACE EXTERNA: **entity**
 - Especifica somente a interface entre o hardware e o ambiente
 - Não contém definição do comportamento ou da estrutura internos




```
entity halfadd is
port (A, B: in std_logic;
      Sum, Carry: out std_logic);
end halfadd;
```

Descrição de módulos de hardware (2/2)

- COMPORTAMENTO: **architecture**
 - Especifica o comportamento e/ou a estrutura internos da *entity*
 - Deve ser associada a uma *entity* específica
 - Uma *entity* pode ter associada a si várias *architecture* (representando diferentes formas de implementar um mesmo módulo)

```
architecture comp of halfadd is
begin
  Sum <= A xor B;
  Carry <= A and B;
end comp;
```

Descrevendo estrutura (1/3)

 

- Módulos compostos por sub-módulos (instâncias) conectados por sinais
 - Na Figura acima, tem-se o módulo F (*entity* desenhada à esquerda), com entradas A e B e saída Y. A *architecture* de F desenhada como sendo composta pelos módulos G,H,I e pelos sinais internos s1 e s2. Note-se que G e H possuem a mesma *entity* (entradas X, T, e saída U), representando (G e H) duas instâncias distintas de um mesmo módulo de hardware.
- Em VHDL:
 - Instâncias são denominadas **component** (componentes, com declaração opcional)
 - Fios de interconexão: **signal** (sinais de um determinado tipo, tal como bit, integer, etc.)
 - Para criar relação entre sinais e conectores das instâncias: comando **port map**

Descrevendo estrutura (2/3)

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity contador is
    generic(prop_delay : Time := 2 ns);
    port( clock : in std_logic; q1, q0 : out std_logic);
end contador;

architecture estrutural of contador is
    signal ff0, ff1, inv_ff0 : std_logic;
begin
    bit_0: entity work.Tflip_flop
        port map( ck=>clock, q=>ff0);
    inv:  entity work.inversor
        port map( a=>ff0, y=>inv_ff0);
    bit_1: entity work.Tflip_flop
        port map( ck=>inv_ff0, q=>ff1);
    q0 <= ff0;
    q1 <= ff1;
end estrutural;
    
```

Declaração da Interface Externa

Descrição Estrutural do Módulo

Obs: Notação posicional seria
bit_0: Tflip_flop port map(clock, ff0);

Fernando Moraes / Ney Calazans

13

Descrevendo estrutura (3/3)

```

entity Tflip_flop is
    Port(ck : in std_logic; q : out std_logic);
end Tflip_flop;
architecture comp of Tflip_flop is
    signal regQ: std_logic := 0;
begin
    q<=regQ; -- concorrente
    process (ck)
        begin
            if (ck'event and ck='1') then regQ <= not regQ;
            end if;
        end process;
end comp;
    
```

```

entity inverter is
    Port(a:in std_logic;y:out std_logic);
end inverter;
architecture comp of inverter is
begin
    y <= not a;
end comp;
    
```

Descrições do flip-flop T e do inversor

Recomenda-se inicializar o flip-flop com zero, pois não há sinal explícito de reset

Fernando Moraes / Ney Calazans

14

Descrevendo comportamento (1/2)

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.Std_Logic_arith.all;

entity contador is
    generic(prop_delay : Time := 2 ns);
    port( clock : in std_logic; q1, q0 : out std_logic);
end contador;

architecture comportamental of contador is
    signal q : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    count_up: process (clock)
        variable count_value : integer := 0;
        begin
            if clock = '1' then
                count_value := (count_value + 1) mod 4;
                q <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(count_value, 2) after prop_delay;
            end if;
        end process count_up;
    q0 <= q(0);
    q1 <= q(1);
end comportamental;
    
```

Declaração da Interface Externa

Sinal

Variável

Descrição Comportamental do Módulo

Fernando Moraes / Ney Calazans

15

Descrevendo comportamento (2/2)


- Primitiva de base (concorrência): **process**
- Observar diferença entre variável e sinal:
 - **Variável**: interna ao processo, do tipo natural, atribuição IMEDIATA
 - **Sinal**: global, com atribuição ao término do processo
- Após palavra-chave **process** há uma lista de sinais entre parênteses (denomina-se **lista de sensibilidade**) contendo o sinal **clock**
 - Significado: o processo é avaliado a cada mudança no sinal **clock**

Fernando Moraes / Ney Calazans

16

Validação por simulação (1/3)

 - Utilizar um circuito de teste: **test_bench**
 - Simplificadamente, contém um processo "gerador de teste" e uma instância do projeto
 - O **test_bench** não contém portas de entrada/saída



Fernando Moraes / Ney Calazans

17

Validação por simulação (2/3)

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity tb_cont is
end tb_cont;

architecture teste of tb_cont is
    signal ck, q1, q0 : std_logic;
begin
    c1: entity work.contador(comportamental) port map(clock=>ck, q0=>q0, q1=>q1);
    -- gerador de clock
    process
        begin
            ck <= '1' after 10ns, '0' after 20ns;
            wait for 20ns;
        end process;
end teste;
    
```

O test_bench não contém interface externa (sem lista de portas)

Seleção da arquitetura

Instanciação do projeto


Geração do clock (via process)

Fernando Moraes / Ney Calazans

18

Validação por simulação (3/3)

 
- Resultado da simulação, para implementação comportamental:



Observar o atraso de q0 e q1 em relação ao sinal de clock (2ns)

 Exercício

Descrever o sistema *full-adder*, abaixo, em VHDL:



Usar o componente:

```
entity halfadd is
  port (A, B: in std_logic;
        Sum, Carry: out std_logic);
end halfadd
```

Uma solução possível

```
entity fulladd is
  port (A, B, Cin: in std_logic;
        Sum, Carry: out std_logic);
end fulladd;

architecture structural of fulladd is
  signal N_sum, N_carry1, N_carry2: std_logic;

begin

  u1: entity work.halfadd port map(A, B, N_sum, N_carry1);
  u2: entity work.halfadd port map(N_sum, Cin, Sum, N_carry2);

  carry <= N_carry2 or N_carry1;

end structural;
```

Resumindo ...

Até agora:

- ☺ Introdução à linguagem - comportamento e estrutura
- ☺ Diferenças em relação à linguagens de programação
- ☺ Simulação com "test_bench"

A seguir:

- ☺ Estrutura de um programa VHDL
- ☺ Tipos primitivos (escalares, objetos, expressões)
- ☺ Exercícios

SUMÁRIO PARTE I

1. Introdução
2. Estrutura de um programa VHDL
3. Elementos primitivos da linguagem VHDL
4. Comandos seqüenciais
5. Funções e procedimentos
6. Estruturas concorrentes

Estrutura de um programa VHDL

Projeto VHDL

Arquivos VHDL

Package:
Declara constantes, tipos de dados, subprogramas. Objetivo: reutilização de código

Architecture:
define a(s) implementação (ões) do projeto

Entity:
declara as interfaces do projeto (pinos de entrada/saída)

Configuration:
declara qual das arquiteturas será utilizada

Estrutura de um programa VHDL

- Cada módulo tem sua própria entity e architecture.
- As arquiteturas podem ser descritas tanto no nível comportamental quanto estrutural ou uma mistura disto.
- Toda a comunicação ocorre através das portas declaradas em cada entity, observando-se o tipo, tamanho, se se trata de sinal ou barramento e a direção.
- Várias funções e tipos básicos são armazenados em bibliotecas (library). A biblioteca "IEEE" sempre é incluída.
- Biblioteca do usuário (default): work. Todos os arquivos contidos no diretório de trabalho fazem parte da biblioteca do usuário.

Arquitetura

- A função de uma "entity" é determinada pela sua "architecture"
- Organização:

Architecture
Declarações <i>signal</i> - sinais de comunicação entre processos concorrentes sinais que comunicação entre processos concorrentes e os pinos de E/S <i>type</i> - novos tipos <i>constant</i> - constantes <i>component</i> - componentes (para descrever estrutura) <i>function</i> - Subprogramas (apenas a declaração destes)
Begin (declarações concorrentes)
Atribuição a sinais Chamadas a "functions" e a "procedures" Instanciação de Componentes Processos: descrição de algoritmo
End

Package (1/3)

- Permite a reutilização de código já escrito
- Armazena:
 - Declaração de subprogramas
 - Declaração de tipos
 - Declaração de constantes
 - Declaração de arquivos
 - Declaração de "alias" (sinônimos, por exemplo, para mnemônicos)

```
package minhas_definicoes is
  function max(L, R: INTEGER) return INTEGER;
  type UNSIGNED is array (NATURAL range <>) of STD_ULOGIC;
  constant unit_delay : time := 1ns;
  file outfile :Text is Out "SIMOUT.DAT";
  alias C : Std_Ulogic is grayff (2);
end minhas_definicoes;
```

Package (2/3)

- Um "package" pode ser dividido em duas partes: definição e corpo.
 - Corpo: opcional, detalha especificações incompletas na definição.
- Exemplo completo:

```
package data_types is
  subtype address is bit_vector(24 downto 0);
  subtype data is bit_vector(15 downto 0);
  constant vector_table_loc : address;
  function data_to_int(value : data) return integer;
  function int_to_data(value : integer) return data;
end data_types;
package body data_types is
  constant vector_table_loc : address := X"FFFF00";
  function data_to_int(value : data) return integer is
    body of data_to_int
  end data_to_int;
  function int_to_data(value : integer) return data is
    body of int_to_data
  end int_to_data;
end data_types;
```

} Detalhes de implementação omitidos, corpo necessário

Package (3/3)

- Utilização do "package" no programa que contém o projeto:
 - Via utilização do prefixo do package
`variable PC : data_types.address;`
`int_vector_loc := data_types.vector_table_loc + 4*int_level;`
`offset := data_types.data_to_int(offset_reg);`
 - Via declaração, antes da iniciar a unidade de projeto "entity", indicação para utilizar todos os tipos declarados em determinado "package"
`use data_types.all;`
- Praticamente todos os módulos escritos em VHDL iniciam com:
`library ieee;`
`use ieee.std_logic_1164.all;`
→ utilizar a biblioteca IEEE, que contém a definição de funções básicas, subtipos, constantes; e todas as definições dos packages incluídos nesta biblioteca.

SUMÁRIO PARTE I

1. Introdução
2. Estrutura de um programa VHDL
3. Elementos primitivos da linguagem VHDL
4. Comandos sequenciais
5. Funções e procedimentos
6. Estruturas concorrentes

Elementos primitivos da linguagem VHDL

- VHDL é uma linguagem fortemente tipada (*integer 1 ≠ real 1.0 ≠ bit '1'*)
 - > auxilia a detectar erros no início do projeto
 - > exemplo: conectar um barramento de 4 bits a um barramento de 8 bits
- Tópicos
 - > Escalares / Arrays
 - > Objetos
 - > Expressões

Escalares / Arrays

- Escalar é o oposto ao array, é um único valor
- Tipos básicos da linguagem VHDL
 - bit / boolean / real / integer / character / physical
- Bit
 - Assume valores '0' e '1'
 - bit não tem relação com o tipo boolean.
 - bit_vector: tipo que designa um conjunto de bits. Exemplo: "001100" ou x"00FF"
- Boolean
 - Assume valores *true* e *false*.
 - Útil apenas para descrições abstratas, onde um sinal só pode assumir dois valores

Escalares / Arrays

- Real
 - Utilizado durante desenvolvimento da especificação
 - Exemplos: -1.0 / +2.35 / 37.0 / -1.5E+23
- Inteiros
 - Exemplos: +1 / 1232 / -1234
 - NÃO é possível realizar operações lógicas sobre inteiros (deve-se realizar a conversão explícita)
- Character
 - VHDL não é "case sensitive", exceto para caracteres.
 - valor entre aspas simples: 'a', 'x', '0', '1', ...
 - string: tipo que designa um conjunto de caracteres. Exemplo: "vhdl".
- Physical
 - Representam uma medida: voltagem, capacitância, tempo
 - Tipos pré-definidos: fs, ps, ns, um, ms, sec, min, hr

Arrays

- Intervalos (range)
 - sintaxe: *range valor_baixo to valor_alto*
range valor_alto downto valor_baixo
 - integer range 1 to 10 NÃO integer range 10 to 1
 - real range 1.0 to 10.0 NÃO integer range 10.0 to 1.0
 - declaração sem range declara todo o intervalo
 - declaração range<> : declaração postergada do intervalo
- Enumerações
 - Conjunto ordenando de nomes ou caracteres.
 - Exemplos:
type logic_level is ('0', '1', 'X', 'Z');
type octal is ('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7');

Arrays

- coleção de elementos de mesmo tipo
 - type word is array (31 downto 0) of bit;
 - type memory is array (address) of word;
 - type transform is array (1 to 4, 1 to 4) of real;
 - type register_bank is array (byte range 0 to 132) of integer;
- array sem definição de tamanho
 - type vector is array (integer range <>) of real;
- exemplos de arrays pré definidos:
 - type string is array (positive range <>) of character;
 - type std_logic_vector is array (natural range <>) of bit;
- preenchimento de um array: posicional ou por nome
 - type a is array (1 to 4) of character;
 - posicional: ('f', 'o', 'o', 'd')
 - por nome: (1 => 'f', 3 => 'o', 4 => 'd', 2 => 'o')
 - valores default: ('f', 4 => 'd', others => 'o')

Declaração e Atribuição de Arrays

```
signal z_bus : std_logic_vector (3 downto 0);
signal c_bus : std_logic_vector (0 to 3);
```

```
z_bus <= c_bus;
```

```
z_bus(3) ← c_bus(0)
z_bus(2) ← c_bus(1)
z_bus(1) ← c_bus(2)
z_bus(0) ← c_bus(3)
```

z_bus(3) <= c_bus(2);
Conexão fio a fio

Observação:

- tamanho dos arrays deve ser o mesmo
- elementos são atribuídos por posição, pelo número do elemento

Declaração e Atribuição de Arrays

```
signal a_bus, b_bus, z_bus: std_logic_vector (3 downto 0);
signal a_bit, b_bit, c_bit, d_bit : bit;
signal byte: std_logic_vector (7 downto 0);

z_bus <= (a_bit, b_bit, c_bit, d_bit);
byte <= (7 => '1', 5 downto 1 => '1', 6 => b_bit, others => '0');
```

Tipo padrão para síntese: std_logic (1/3)

– standard_ulogic

- enumeração com 9 níveis lógicos
- tipo não "resolvido"


```
-----fonte: stdlogic.vhd-----
-- logic state system (unresolved)
-----
TYPE std_ulogic IS ( 'U', -- Uninitialized
                    'X', -- Forcing Unknown
                    '0', -- Forcing 0
                    '1', -- Forcing 1
                    'Z', -- High Impedance
                    'W', -- Weak Unknown
                    'L', -- Weak 0
                    'H', -- Weak 1
                    '-' -- Don't care
                  );
```

Tipo padrão para síntese: std_logic (2/3)

```
signal a, b, c :<tipo pré-definido, não "resolvido">;
signal res_z :<tipo resolvido>;
```

```
z <= a;
z <= b;
```

X

 

```
res_z <= a;
res_z <= b;
```

Resolução por tabela de resolução

Erro de "multiple drivers",
ou seja, curto-circuito

Tipo padrão para síntese: std_logic (3/3)

– standard_logic

- tipo "resolvido" - permite por exemplo implementação de barramentos
- tipo mais utilizado em descrições de hardware

```
SUBTYPE std_logic IS resolved std_ulogic;
TYPE std_logic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> ) OF std_logic;
-----
-- resolution function
-----
CONSTANT resolution_table : stdlogic_table := (
-----
-- | U X 0 1 Z W L H - | |
-- | U |
-- | X |
-- | 0 |
-- | 1 |
-- | Z |
-- | W |
-- | L |
-- | H |
-- | - |
-- | |
```

Records (1/2)

- estruturas semelhantes a "struct" em linguagem C, ou "record" em Pascal
- coleção de elementos com **tipos diferentes**

```
type instruction is
record
    op_code : processor_op;
    address_mode : mode;
    operand1, operand2: integer range 0 to 15;
end record;
```

- declaração: signal instrução : instruction;
- referência a um campo: instrução.operando1

Records - exemplo (2/2)

```
type t_packet is record
    byte_id : bit;
    parity : bit;
    address : integer range 0 to 3;
    data : std_logic_vector(3 downto 0);
end record;

signal tx_data, rx_data: t_packet;
...
rx_data <= tx_data;
tx_data <= ('1', '0', 2, "0101");
tx_data.address <= 3;
```

Objetos: Constantes ^(1/3)

- nome dado a um valor fixo
- consiste de um nome, do tipo, e de um valor (opcional, com declaração posterior)
- sintaxe:
 - **constant** identificador : tipo [=expressão];
 - **correto**
constant gnd: real := 0.0;
 - **incorreto**
gnd := 4.5; -- atribuição a constante fora da declaração
- constantes podem ser declaradas em qualquer parte, porém é aconselhável declarar as freqüentemente utilizadas em um package

Objetos: Variáveis ^(2/3)

- utilizadas em **processos**, sem temporização, atribuição imediata
- sintaxe:
variable identificador (es) : tipo [restrição] [=expressão];
- exemplo:
variable indice : **integer range** 1 to 50 := 50;
variable ciclo_de_maquina : **time range** 10 ns to 50 ns := 10ns;
variable memoria : **std_logic_vector** (0 to 7)
variable x, y : **integer**;

Objetos: Sinais ^(3/3)

- Comunicação entre módulos
- Temporizados
- Podem ser declarados em entity, architecture ou em package
- Não podem ser declarados em processos, podendo serem utilizados no interior destes
- Sintaxe:
signal identificador (es) : tipo [restrição] [=expressão];
- Exemplo
signal cont : **integer range** 50 downto 1;
signal ground : **std_logic** := '0';
signal bus : **std_logic_vector** (5 downto 1);

Expressões ^(1/2)

- Expressões são fórmulas que realizam operações sobre objetos de mesmo tipo.
 - Operações lógicas: and, or, nand, nor, xor, not
 - Operações relacionais: =, /=, <, <=, >, >=
 - Operações aritméticas: - (unária), abs
 - Operações aritméticas: +, -
 - Operações aritméticas: *, /
 - Operações aritméticas: mod, rem, **
 - Concatenação
- Menor
PRIORIDADE
Maior
- Questão: o que a seguinte linha de VHDL realiza?
X <= A <= B
 - E se X, A e B fossem variáveis?

Expressões ^(2/2)

Observações:

- Operações lógicas são realizadas sobre tipos bit e boolean
 - Operadores aritméticos trabalham sobre inteiros e reais. Incluindo-se o package "use ieee.STD_LOGIC_UNSIGNED.all" pode-se somar vetores de bits (std_logic_vector)
 - Todo tipo físico pode ser multiplicado/dividido por inteiro ou ponto flutuante
 - Concatenação é aplicável sobre caracteres, strings, bits, vetores de bits e arrays
- Exemplos: "ABC" & "xyz" resulta em: "ABCxyz"
"1001" & "0011" resulta em: "10010011"

Resumo de elementos primitivos

- VHDL é uma linguagem fortemente tipada
- Escalares são do tipo:
bit, boolean, real, integer, physical, character.
- Há a possibilidade de se declarar novos tipos: enumeração e record
- Objetos podem ser constantes, variáveis e sinais
- Expressões são fórmulas cujos operadores devem ser exatamente do mesmo tipo

Exercício

Qual/quais das linhas abaixo é/são incorreta/s? Justifique a resposta.

```
variable A, B, C, D : std_logic_vector (3 downto 0);
variable E,F,G : std_logic_vector (1 downto 0);
variable H,I,J,K : std_logic;
[ ] A := B xor C and D ;
[ ] H := I and J or K;
[ ] A := B and E;
[ ] H := I or F;
```

Exercício

Quais linhas abaixo estão incorretas?

```
signal c_bus : std_logic_vector (0 to 3);
signal a_bus, b_bus, z_bus : std_logic_vector (3 downto 0);
signal a_bit, b_bit, c_bit, d) : bit;
signal byte : std_logic_vector (7 downto 0);
type t_int_array is array (0 to 3) of integer;
signal int_array : t_int_array;
```

```
...
byte <= (others => '1');
z_bus <= c_bus;
z_bus <= ('1', b_bit, '0');
int_array <= "0123";
```

Solução:

```
int_array <= (0, 41, 25, 1);
```

Instalação do simulador

➤ buscar a versão demo na homepage

- excelente documentação VHDL disponível, tutorial Evita, interativo, disponível no mesmo local (versão resumida evita.zip, versão completa evita.exe)
- existem templates prontos para comandos VHDL
- existem programas exemplos prontos
- simulador funciona com depuração de código fonte

SUMÁRIO PARTE I

1. Introdução
2. Estrutura de um programa VHDL
3. Elementos primitivos da linguagem VHDL
4. Comandos seqüenciais
5. Funções e procedimentos
6. Estruturas concorrentes

Comandos seqüenciais

- Comandos utilizados em:
 - processos
 - functions / procedures
- Conjunto de ações seqüenciais, executadas passo a passo. É um estilo de descrição semelhante a outras linguagens de programação.
- Comandos seqüenciais:
 - atribuição de variáveis
 - if
 - case
 - for
 - while
 - NULL

Atribuição de variáveis ^(1/2)

- Atribuição de variáveis
 - variable_assignment_statement ::= target := expression ;
 - target ::= name | aggregate
- Variáveis não passam valores fora do processo na qual foram declaradas, são **locais**. Elas sequer existem fora de um processo.
- As atribuições são seqüenciais, ou seja, a ordem delas importa.

• Exemplo:

```
function conv_to_sdt_vector ( letra:linha_sdh; pos: integer) return nibble is
variable bin: nibble;
begin
case (letra[pos]) is
when '0' => bin := "0000";
when '1' => bin := "0001";
....
when others => bin := "0000";
end case;
return bin;
end conv_to_sdt_vector;
```

Atribuição de variáveis (2/2)

```

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity tb is
end tb;

architecture tb of tb is

type par is record
  a,b : integer;
end record;

signal rr : par;
begin

process
  variable r,s : par;
  begin
    r.a:= 10;      r.b:= 20;      -- inicialização imediata
    rr.a <= 10;   rr.b <= 20;   -- inicialização após wait
    (a->s.b, b->s.a) := r;      -- posição s.b recebe r.a
    (b -> r.a, a -> r.b) := rr; -- ((r.b, r.a) := r;

    wait for 10 ns;

    (a->rr.b, b->rr.a) <= rr;

  end process;
end tb;

```

Descreva a funcionalidade do código ao lado, diferenciando atribuição a variáveis e a sinais.

Fernando Moraes / Ney Calazans

55

Comando If (1/2)

```

if_statement ::=
  if condition then
    sequence_of_statements
  { elsif condition then
    sequence_of_statements } -- 0 ou n ocorrências
  [ else
    sequence_of_statements ] -- 0 ou 1 ocorrência
  end if ;

```

IMPORTANTE

- teste de borda de subida: if clock'event and clock='1' then ...
- teste de borda de descida: if clock'event and clock='0' then ...
- a seqüência na qual estão definidos os 'ifs' implica na prioridade das ações.

Fernando Moraes / Ney Calazans

56

Exemplos de if (2/2)

- Exemplo onde a atribuição à variável T tem maior prioridade:

```

if (x) then T:=A; end if;
if (y) then T:=B; end if;
if (z) then T:=C; end if;

```

equivalente

```

if (z) then T:=C;
elsif (y) then T:=B;
elsif (x) then T:=A;
end if;

```

- Qual a implementação em hardware da seguinte seqüência de comandos ?

```

process(A, B, control)
begin
  if( control='1') then
    Z <= B;
  else
    Z <= A;
  end if;
end process;

```

Fernando Moraes / Ney Calazans

57

Comando Case (1/3)

- Preferível ao *if* se a condição for simples
- Sintaxe:

```

case_statement ::=
  case expression is
    case_statement_alternative
  { case_statement_alternative }
  end case ;
case_statement_alternative ::=
  when choices =>
    sequence_of_statements
choices ::= choice { | choice }
choice ::=
  simple_expression
| discrete_range
| element_simple_name
| others

```

Fernando Moraes / Ney Calazans

58

Case (2/3)

```

case element_colour is
  when red =>
    statements for red;
  when green | blue =>
    statements for green or blue;
  when orange to turquoise =>
    statements for these colours;
end case;

case opcode is
  when X"00" => perform_add;
  when X"01" => perform_subtract;
  when others => signal_illegal_opcode;
end case

```

-- escolha simples

-- OU

-- intervalo

Fernando Moraes / Ney Calazans

59

Case - construção de máquinas de estado (3/3)

```

process(EA, I)
begin
  case EA is
    when Sidle => PE <= Sfetch;
    when Sfetch => PE <= Sreg;
    when Sreg =>
      if i=halt or i=invalid_instruction then
        PE <= Shalt;
      elsif ((i=jprgr or i=jsrmi) and jump='0') or i=stmk then
        PE <= Supdatepc;
      else PE <= Salu;
      end if;
    when .....
    when Supdatepc | Sstack | Spop | Swrbk => PE <= Sfetch;
  end case;
end process;

```

type type_state is
(Sidle, Sfetch, Sreg, Shalt, Salu, Sdmem, Supdatepc, Sstack, Spop, Swrbk);

Fernando Moraes / Ney Calazans

60

Laços - For ^(1/3)

- útil para descrever comportamento / estruturas regulares
- o "for" declara um objeto, o qual é alterado somente durante o laço
- internamente o objeto é tratado como uma constante e não deve ser alterado.

```
for item in 1 to last_item loop
    table(item) := 0;
end loop;
```

Loop - For ^(2/3)

- **next:** interrompe a iteração corrente e inicia a próxima

```
outer_loop : loop
    inner_loop : loop
        do_something;
        next outer_loop when temp = 0;
        do_something_else;
    end loop inner_loop;
end loop outer_loop;
```

- **exit:** termina o laço

```
for i in 1 to max_str_len loop
    a(i) := buf(i);
    exit when buf(i) = NUL;
end loop;
```

Loop - For ^(3/3)

- Qual a função do laço abaixo ?

```
function conv (byte : word8) return integer
is
    variable result : integer := 0;
    variable k : integer := 1;
begin
    for index in 0 to 7 loop
        if (std_logic'(byte(index))='1')
            then result := result + k;
        end if;
        k := k * 2;
    end loop;
    return result;
end conv ;
```

- **Exercício:** faça a conversão ao contrário.

Loops - While

EXEMPLO 1:

```
while index < length and str(index) /= ' ' loop
    index := index + 1;
end loop;
```

EXEMPLO 2:

```
while NOT (endfile(ARQ)) loop
    readline(ARQ, ARQ_LINE); -- read line of a file
    read(ARQ_LINE, line_arg);

    for w in 1 to 9 loop
        case line_arg(w) is
            when '0' => bin := "0000";
            when '1' => bin := "0001";
            when '2' => bin := "0010";
            ....
            when 'E' => bin := "1110";
            when 'F' => bin := "1111";
            when others => null;
        end case;
    end loop;
    ....
end loop;
```

CASE FOR WHILE

Null

- serve, por exemplo, para indicar "faça nada" em uma condição de case.

```
case controller_command is
    when forward => engage_motor_forward;
    when reverse => engage_motor_reverse;
    when idle => null;
end case;
```

SUMÁRIO PARTE I

1. Introdução
2. Estrutura de um programa VHDL
3. Elementos primitivos da linguagem VHDL
4. Comandos seqüenciais
5. Funções e procedimentos
6. Estruturas concorrentes

Funções e procedimentos

- Simplificam o código, pela codificação de operações muito utilizadas
- Funções e procedures são declaradas entre a entity e o begin, ou no corpo de um determinado package.
- Utilizam os comandos seqüenciais para a execução do programa
- Procedures:** permitem o retorno de vários sinais, pela passagem de parâmetros.


```
mult(A,B, produto);
```
- Functions:** retornam apenas um valor, utilizando o comando return


```
produto <= mult(A,B);
```

Funções e procedimentos

Exemplo de procedure:

```
procedure mpy ( signal a, b : in std_logic_vector (3 downto 0);
               signal prod : out std_logic_vector (7 downto 0))
is
  variable p0, p1, p2, p3 : std_logic_vector (7 downto 0); -- produtos parciais
  constant zero : std_logic_vector := "00000000";
begin
  if b(0) = '1' then p0 := ("0000" & a); else p0 := zero; end if;
  if b(1) = '1' then p1 := ("000" & a & '0'); else p1 := zero; end if;
  if b(2) = '1' then p2 := ("00" & a & "00"); else p2 := zero; end if;
  if b(3) = '1' then p3 := ('0' & a & "000"); else p3 := zero; end if;
  prod <= ( p3 + p2 ) + ( p1 + p0 );
end mpy;
```

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

package calcHP is
  subtype ...
  type ...
  constant ...
  procedure somaAB ( signal A,B: in resize; signal S: out resize);
end calcHP;

package body calcHP is
  procedure somaAB ( signal A,B: in resize; signal S: out resize);
  is
    variable carry : STD_LOGIC;
  begin
    ...
  end procedure somaAB;
end package body calcHP;

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use work.calcHP.all;

entity calculadora is
  port( clock : in bit; saida : out resize; flag : out std_logic);
end;
architecture rtl of calculadora is
  begin
    ...
    somaAB( opA, opB, cin, soma, cout);
  end;
end rtl;
```

A procedure é declarada no package

A procedure é implementada no package body

Significa: utilizar todas as declarações do package calcHP

A procedure é utilizada na architecture

SUMÁRIO PARTE I

- Introdução
- Estrutura de um programa VHDL
- Elementos primitivos da linguagem VHDL
- Comandos seqüenciais
- Funções e procedimentos
- Estruturas concorrentes**

Fernando Moraes / Ney Calazans

70

Estruturas concorrentes - PROCESS

- Conjunto de ações seqüenciais
- Wait:** suspende o processo, até que as condições nele incluídas sejam verdadeiras:

```
wait [ sensitivity_clause ] [ condition_clause ] [ timeout_clause ];
sensitivity_clause ::= on signal_name { , signal_name }
condition_clause ::= until condition
timeout_clause ::= for time_expression
```

- Exemplo:

```
muller_c_2 : process
begin
  wait until a = '1' and b = '1';
  q <= '1';
  wait until a = '0' and b = '0';
  q <= '0';
end process muller_c_2;
```

- Não são permitidos componentes dentro de processos.

Estruturas concorrentes - PROCESS

- Sensitivity list:** caso haja uma lista de sinais no início do processo, isto é equivalente a um wait no final do processo
- Havendo sensitivity list no processo, **nenhum** wait é permitido no processo
- Exemplo:

```
process(clock, reset)
begin
  if reset='1' then
    x <= '0';
  elsif clock'event and clock='1' then
    x <= din;
  end if;
end process;
```

Sintaxe do comando PROCESS

```

process_statement ::=
  [ process_label : ]
  process [ ( sensitivity_list ) ]
  process_declarative_part
  begin
    process_statement_part
  end process [ process_label ];
process_declarative_part ::= { process_declarative_item }
process_declarative_item ::=
  subprogram_declaration
  | subprogram_body
  | type_declaration
  | subtype_declaration
  | constant_declaration
  | variable_declaration
  | alias_declaration
  | use_clause
process_statement_part ::= { sequential_statement }
sequential_statement ::=
  wait_statement
  | assertion_statement
  | signal_assignment_statement
  | variable_assignment_statement
  | procedure_call_statement
  | if_statement
  | case_statement
  | loop_statement
  | next_statement
  | exit_statement
  | return_statement
  | null_statement

```

Estruturas concorrentes - ATRIBUIÇÕES ^(1/2)

ATRIBUIÇÃO DE SINAIS

```
alu_result <= op1 + op2;
```

ATRIBUIÇÃO DE SINAIS COM ESCOLHA

- fora de processos
- exemplo:

```

with alu_function select
alu_result <= op1 + op2      when alu_add | alu_incr,
                    op1 - op2  when alu_subtract,
                    op1 and op2 when alu_and,
                    op1 or op2  when alu_or,
                    op1 and not op2 when alu_mask;

```
- escreva a atribuição de "alu_function" em um processo com comando case

Estruturas concorrentes - ATRIBUIÇÕES ^(2/2)

ATRIBUIÇÃO CONDICIONAL DE SINAIS

- fora de processos
- construção é análoga a um processo com sinais na *sensitivity list* e um "if-then-else"

```

mux_out <= in_2 when h = '1' and sel="00" else
           in_0 when h = '1' and sel="01" else
           'Z';

```

- escreva a atribuição de "mux_out" em um processo com *if-then-else*

-- VHDL PARTE 2 --

Circuitos básicos e representação em VHDL

VHDL

Circuitos básicos e representação em VHDL

- ❑ Exemplos de circuitos combinacionais
- Codificador
- Decodificador / Codificador
- Comparadores
- Geradores de paridade
- Multiplexador
- Somador / Subtrator
- ULA
- Multiplicadores / Divisores
- PLAs
- ❑ ROM
- ❑ RAM
- ❑ Exemplos de circuitos seqüenciais
- Registradores (deslocamento, carga paralela, acumulador, serial-paralelo)
- Contadores (binário, BCD, Johnson, Gray / up, down, up-down)
- Máquina de Estados
- Geradores de clock
- Seqüenciadores


CODIFICADOR

- Em um codificador a saída é uma função combinacional da entrada.
- O comando 'with' é utilizado para atribuir um dado valor a um sinal, em função de um sinal de controle.
- O exemplo abaixo ilustra um codificador BCD para sete segmentos.
- **Relacione o estado dos 7 segmentos 'DISPB' com o estado do número binário 'showb'**

```

with showb select
DISPB <=
"0000001" when "0000",
"1001111" when "0001",
"0010010" when "0010",
"0000110" when "0011",
"1001100" when "0100",
"0100100" when "0101",
"0100000" when "0110",
"0001111" when "0111",
"0000000" when "1000",
"0001100" when "1001",
"0001000" when "1010",
"1100000" when "1011",
"0110001" when "1100",
"1000010" when "1101",
"0110000" when "1110",
"0111000" when "1111";

```

 

CODIFICADOR COM PRIORIDADE

Codificador com prioridade

- Em um codificador com prioridade se o bit menos significativo for '1' a saída é '0', se o bit seguinte for 1, independentemente do anterior, a saída é '1'; e assim sucessivamente.
- Exemplo (s(3) tem maior prioridade) :

```

Y <= "11"   when s(3) = '1' else
      "10"   when s(2) = '1' else
      "01"   when s(1) = '1' else
      "00";
    
```

Importante haver condição *default* em atribuições e estruturas similares:
NÃO HAVENDO ESTA CONDIÇÃO IMPLICA EM HAVER MEMORIZAÇÃO DO SINAL - diferente de software! (warning *latch inferred*)

DECODIFICADOR

- O decodificador é utilizado basicamente para acionar uma saída em função de um determinado endereço
- Mesma construção que o codificador
- Exemplo para um decodificador 3→8

```

with endereço select
saída <= "00000001" when "000",
         "00000010" when "001",
         "00000100" when "010",
         "00001000" when "011",
         "00010000" when "100",
         "00100000" when "101",
         "01000000" when "110",
         "10000000" when "111";
    
```

- Como fica o codificador para escrita dos registradores do bloco de Dados da Cleópatra?

MULTIPLEXADOR (1/2)

- Em um multiplexador uma dentre várias entradas é colocada na saída em função de uma variável de controle.
- Os comando de seleção (índice de array, if, case) são na maioria das vezes implementados com multiplexadores.

```

(a) architecture A of nome_da_entidade is
begin
    OUTPUT <= vetor(índice);
end A;

(b) process(A, B, control)
begin
    if (control='1') then Z <= B;
    else Z <= A;
    end if;
end process;
    
```

MULTIPLEXADOR (2/2)

```

(c) process(A, B, C, D, escolha)
begin
    case escolha is
        when IS_A => Z<=A;
        when IS_B => Z<=B;
        when IS_C => Z<=C;
        when IS_D => Z<=D;
    end case;
end process;

(d) with IntCommand select
MuxOut <= InA when 0 | 1,           -- OU
          InB when 2 to 5,         -- intervalo
          InC when 6,
          InD when 7,
          'Z' when others;         -- default
    
```

SOMADOR (1/4)

- Utilizar para soma/subtração a operação '+'/'-' entre dois operandos de mesmo tipo.
- O pacote IEEE permite a soma entre std_logic_vector, via redefinição do operador '+'. Incluir:

```

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use ieee.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
    
```

SOMADOR (2/4)

- Exemplo de implementação estrutural em um laço (loop)


```

architecture somador of somador is
begin
    realiza_soma : process(A,B)
        variable carry : STD_LOGIC;
    begin
        for w in 0 to 7 loop
            if w=0 then carry:=cin; end if;
            S(w) <= A(w) xor B(w) xor carry;
            carry := (A(w) and B(w)) or (A(w) and carry) or (B(w) and carry);
        end loop;
        cout <= carry;
    end process;
end somador;
    
```

- A ordem dentro do for é importante ?
- Qual é a entity desta arquitetura?
- Quando o processo realiza_soma é executado?
- Porque a variável carry é necessária ? Não daria para utilizar o sinal Cout?
- O Cin deveria ou não estar na lista de variáveis do process ? Por quê ?


SOMADOR (3/4)

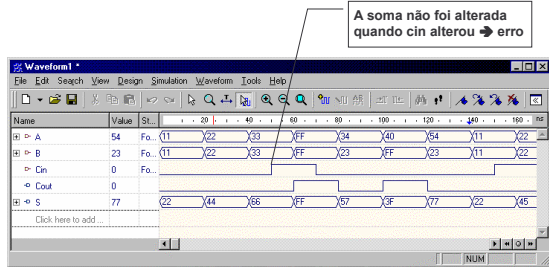- Simulação incorreta, quando o cin não está incluído na lista de sensibilidade



SOMADOR (4/4)

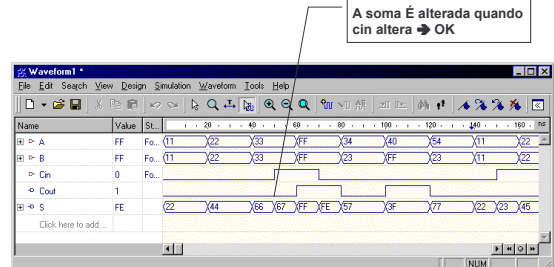- Simulação correta, quando o Cin está incluído na lista de sensibilidade



Unidade Lógica Aritmética - ULA (1/2)

- Implementação 1:

Utilização de atribuição para selecionar a saída:

```

outalu_int <= opB          when op_alu=st   else
opA                       when op_alu=mov  else
opA and opB               when op_alu=and_i else
opA or opB                when op_alu=or_i  else
opA xor opB               when op_alu=xor_i  else
opB(15 downto 8) & opA(7 downto 0) when op_alu=ldli else
opA - opB                 when op_alu=sub   else
not opA                   when op_alu=not_i else
opA(14 downto 0) & '0'    when op_alu=sl   else
'0' & opA(15 downto 1)    when op_alu=sr   else
opB + apA;
    
```

Unidade Lógica Aritmética - ULA (2/2)

- Implementação 2: via utilização de process

```

process(M,cin,OPCODE,OPERA,OPERB)
begin
    if (M='1') then -- modo 1 é lógico
        case OPCODE is
            when "0000" => saida <= not(OPERA);
            when "0001" => saida <= not(OPERA and OPERB);
            when "0010" => saida <= (not(OPERA) or OPERB);
            when "0011" => saida <= "0001";
            ..... continuam as outras operações
        end case;
    else -- modo 0 é aritmético
        case OPCODE is
            when "0000" => tempA <= OPERA;          tempB <= OPERB;
            when "0001" => tempA <= not OPERA;      tempB <= OPERB;
            when "0010" => tempA <= OPERA;          tempB <= "1111";
            ..... continuam as outras operações
        end case;
        SUM(tempA, tempB, cin, saida, C4);
    end if;
end process;
    
```

Por que na parte aritmética, utilizou-se apenas um somador, após a seleção dos operandos?

REGISTRADOR (1/4)

- registradores são basicamente sinais declarados em processos com sinal de sincronismo (exemplo: clock). Para efeito de síntese e simulação, é aconselhável introduzir um reset assíncrono.

```

process (clock, reset)
begin
    if reset = '1' then
        reg <= (others => '0'); -- portável;
    elsif clock 'event and clock='1' then
        reg <= barramento_A;
    end if;
end process;
    
```

- Como introduzir um sinal de "enable" no registrador, para habilitar a escrita?
- Como implementar um registrador "tri-state" controlado por um sinal "hab"?

REGISTRADOR (2/4)

- Registrador com largura de palavra parametrizável, com 'ce':

```

library ....

entity regnbit is
    generic(N : integer := 16); -- generic define um parâmetro do módulo
    port( ck, rst, ce : in std_logic;
          D : in STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0);
          Q : out STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0) );
end entity;

architecture regn of regnbit is
begin
    process(ck, rst)
    begin
        if rst = '1' then
            Q <= (others => '0');
        elsif ck'event and ck = '0' then
            if ce = '1' then
                Q <= D;
            end if;
        end if;
    end process;
end arch;

Uso:
rx: regnbit generic map(8)
port map(ck => ck, rst => rst, ce => wen,
D => RD, Q => reg);
    
```

REGISTRADOR (3/4)

- exemplo de registrador de deslocamento:

```
process (clock, reset)
begin
  if reset = '1' then
    A <= 0; B <= 0; C <= 0;
  elsif clock'event and clock='1' then
    A <= entrada;
    B <= A;
    C <= B;
  end if;
end process;
```

- Desenhe o circuito acima utilizando flip-flops
- A ordem das atribuições (A,B,C) é importante? O que ocorreria se fosse uma linguagem de programação tipo C?
- Escreva o código para um registrador com deslocamento à esquerda e a direita

REGISTRADOR (4/4)

- Atribuição dentro/fora de process:

```
process (clock, reset)
begin
  if clock'event and clock='1' then
    A <= entrada;
    B <= A;
    C <= B;
    Y <= B and not (C); -- dentro do process
  end if;
end process;
X <= B and not (C); -- fora do process
```

Qual a diferença de comportamento nas atribuições à X e a Y?

- Conclusão:
 - sinais atribuídos em processos, com controle de clock, serão sintetizados com flip-flops.
 - Sinais fora de processos ou em processos sem variável de sincronismo (clock) serão sintetizados com lógica combinacional.

CONTADOR (1/3)

```
entity contup is
  port (
    clock, reset, Load, Enable: In std_logic;
    DATABUS : In Std_logic_Vector (5 downto 0);
    Upcount2 : Out Std_logic_Vector (5 downto 0));
end contup;
```

```
architecture RTL of contup is
  signal Upcount : std_logic_Vector (5 downto 0);
  Upcount2 <= Upcount;
```

```
Upcounter : Process (clock, reset)
begin
  if reset = '1' then
    Upcount <= "000000";
  elsif clock'event and clock='1' then
    if ENABLE = '1' then
      if LOAD = '1' then Upcount <= DATABUS;
      else Upcount <= Upcount + 1;
    end if;
  end if;
end process Upcounter;
end RTL;
```

- Determine o comportamento deste contador, fazendo um diagrama de tempos.
- O reset é prioritário em relação ao clock? Por quê?
- Como modificar o contador para realizar contagem crescente/decrescente?

CONTADOR (2/3)

- Código gray: sequência onde de um estado para outro há apenas a variação de um bit: 000 → 001 → 011 → 010 → 110 → 111 → 101 → 100 → 000 → ...
- Uma forma de implementar este código, que não apresenta uma sequência regular, é utilizar uma técnica tipo "máquina de estados", onde em função do estado atual do contador, determina-se o próximo estado.

```
architecture RTL of graycounter is
  signal clock, reset : std_logic; signal graycnt : std_logic_vector (2 downto 0);
begin
  gray : process (clock, reset)
  begin
    if reset = '1' then graycnt <= "000"; -- reset assíncrono
    elsif clock'event and clock='1' then
      case graycnt is
        when "000" => graycnt <= "001";
        when "001" => graycnt <= "011";
        when "010" => graycnt <= "110";
        when "011" => graycnt <= "100";
        when "100" => graycnt <= "000";
        when "101" => graycnt <= "100";
        when "110" => graycnt <= "111";
        when "111" => graycnt <= "101";
        when others => null;
      end case; end if;
    end process gray;
  end RTL;
```

- Implemente um contador JOHNSON utilizando esta técnica. Algoritmo para n bits: bit(j+1) <= bit(i) e bit(0) <= not bit(n-1)

CONTADOR (3/3)

- Outra forma de implementar o contador JOHNSON, é utilizando um registrador de deslocamento:

```
if reset = '1' then
  john <= "000";
elsif clock'event and clock='1' then
  john <= john(1 downto 0) & not (john(2)); -- CONCATENAÇÃO
end if;
```

ROM (1/4)

- ROM → conjunto de constantes escolhidas por um endereço

- observação: ROMs são implementadas com portas lógicas nas ferramentas de síntese lógica.
- exemplo: aplicação na síntese de um contador com estados não consecutivos (13 estados: 12, 12, 4, 0, 6, 5, 7, 12, 4, 0, 6, 5, 7)

```
package ROM is -- definição de uma rom 13x4
  constant largura : integer := 4;
  subtype palavra is std_logic_vector(1 to largura);
  subtype tamanho is integer range 0 to 12;
  type mem_rom is array (0 to 12) of palavra;
  constant ROM1 : mem_rom := "1100", "1100", "0100", "0000", "0110", "0101", "0111",
    "1100", "0100", "0000", "0110", "0101", "0111";
end ROM;
```



- Como implementar uma RAM?
- Como inicializar uma RAM?

ROM (2/4)

Módulo contador

```

use work.ROM.all;

entity contador is
  port( clock, reset : in bit;
        waves : out palavra);
end;

architecture A of contador is
  signal step : tamanho := 0;
begin
  waves <= ROM1(step); -- conteúdo da ROM na saída
  process
  begin
    wait until clock'event and clock='1';
    if reset='1' then
      step <= 0; -- primeiro estado
    elsif step = tamanho/high then
      step <= tamanho/high; -- tranca !
    else
      step <= step + 1; -- avança 1 passo
    end if;
  end process;
end A;

```

- (1) Observe que utilizou-se o atributo *high* para especificar o limite superior do tipo.
- (2) O que fazer para a contagem tornar-se cíclica? [Atributo low]

ROM (3/4)

Simulação do contador utilizando a ROM:

```


entity rom_tb is
end rom_tb;

architecture t1 of rom_tb is
  signal clock, reset: std_logic;
  signal waves: palavra;
begin
  uut : entity work.contador
    port map (clock => clock, reset => reset, waves => waves);

  reset <= '1', '0' after 5 ns;

  process
  begin
    clock <= '1', '0' after 10 ns;
    wait for 20 ns;
  end process;
end t1;

```

 

Observar que tranca no último estado, só saindo com reset

ROM (4/4)

Técnica muito útil para test bench

```

control : process
  variable contador : integer := 0;
  constant rom : mem_rom := mem_rom("0101", "1111", "1010", "1001", "0111", "1011", "0010",
    "0001", "1101", "1111", "1110", "0001", "0111", "0011", "0010", "1001", others=>"0000");
begin
  wait until reset'event and reset='0';

  -- envia 16 palavras de 4 bits, ou seja, 4 palavras de 16 bits
  for i in 0 to 15 loop
    entrada <= rom(contador);
    contador := contador + 1;
    receive <= '1' after delay;
    wait until acpt='1';
    receive <= '0' after delay;
    wait until acpt='0';
  end loop;
end process;

```

MÁQUINA DE ESTADOS (1/2)

```

entity MOORE is port(X, clock : in std_logic; Z: out std_logic); end;
architecture A of MOORE is
  type STATES is (S0, S1, S2, S3); -- tipo enumerado
  signal scurrent, snext : STATES;
begin
  controle: process(clock, reset)
  begin
    if reset='1' then
      scurrent <= S0;
    elsif clock'event and clock='1' then
      scurrent <= snext;
    end if;
  end process;

  combinacional: process(scurrent, X)
  begin
    case scurrent is
      when S0 => Z <= '0';
        if X='0' then snext<=S0; else snext <= S2; end if;
      when S1 => Z <= '1';
        if X='0' then snext<=S0; else snext <= S2; end if;
      when S2 => Z <= '1';
        if X='0' then snext<=S2; else snext <= S3; end if;
      when S3 => Z <= '0';
        if X='0' then snext<=S3; else snext <= S1; end if;
    end case;
  end process;
end A;


```

Moore → saídas são calculadas apenas a partir do ESTADO ATUAL

MÁQUINA DE ESTADOS (2/2)


Mealy → saídas são calculadas a partir do ESTADO ATUAL e ENTRADAS

- 1) Por que dois processos ?
- 2) Daria para implementar com apenas um processo ?
- 3) O tipo "state" está bem especificado ? Não precisa definir quem é S0,S1,S2,S3?
- 4) O que deve ser alterado no código anterior para transformar Moore em Mealy?

 

 EXERCÍCIO 1


- Quando o sinal de reset for '1', os registradores R1 e R2 armazenam "0001" e "0000" respectivamente. Determinar o conteúdo de R1 e R2 para os 6 primeiros ciclos de relógio.



Descreva este circuito em VHDL.

 EXERCÍCIO 2 (1/3)

- Descreva o circuito abaixo em VHDL:
 - Um só processo, pois as variáveis de controle são as mesmas



EXERCÍCIO 2 (descrição completa) (2/3)

```


library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
use IEEE.Std_Logic_unsigned.all;

entity exemplo is
end;

architecture a1 of exemplo is
    signal opA, opB, soma : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal clock, reset, cin, cout: std_logic;

begin
    soma <= opA + opB;

     process(reset, clock)
    begin
        if reset='1' then
            opA<=(others=>'0');
            opB<="0001";
        elsif clock'event and clock='1' then
            opA <= opB;
            opB <= soma;
        end if;
    end process;
end a1;
    
```




```

-- geração do clock e o reset --
reset <= '1', '0' after 5ns;
process
begin
    clock <= '1' after 10ns, '0' after 20ns;
    wait for 20ns;
end process;
    
```

 EXERCÍCIO 2 (simulação) (3/3)

Pulso de reset: reset <= '1', '0' after 5ns;




Soma de opA com opB resulta na soma
Saída do contador


-- VHDL PARTE 3 -- ESTUDOS DE CASO

- ARQUITETURA CLEÓPATRA
- COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA
- CALCULADORA


ORGANIZAÇÃO DA ARQUITETURA CLEÓPATRA

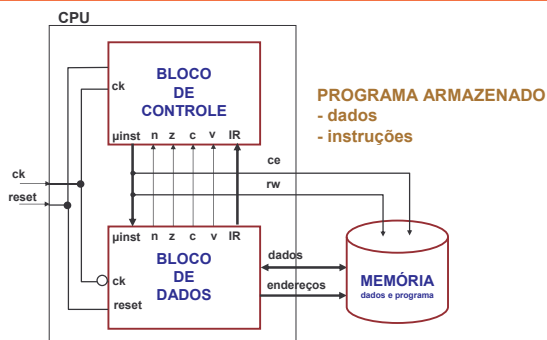

Arquitetura CLEÓPATRA

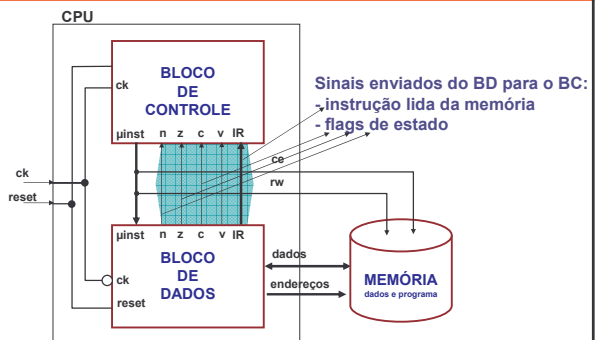


Arquitetura CLEÓPATRA

 

Fernando Moraes / Ney Calazans

109


Arquitetura CLEÓPATRA

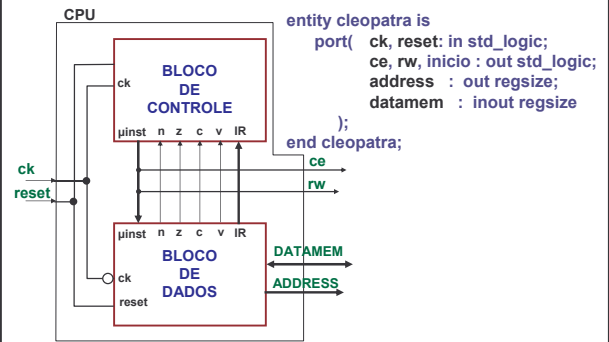

Fernando Moraes / Ney Calazans

110


Arquitetura CLEÓPATRA

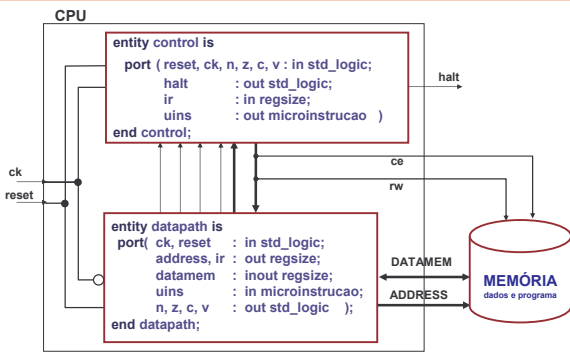

Fernando Moraes / Ney Calazans

111


MICROINSTRUÇÃO => PALAVRA DE CONTROLE

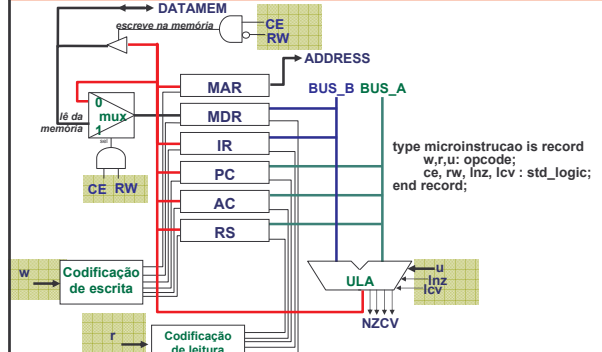

Fernando Moraes / Ney Calazans

112


FETCH 1/3

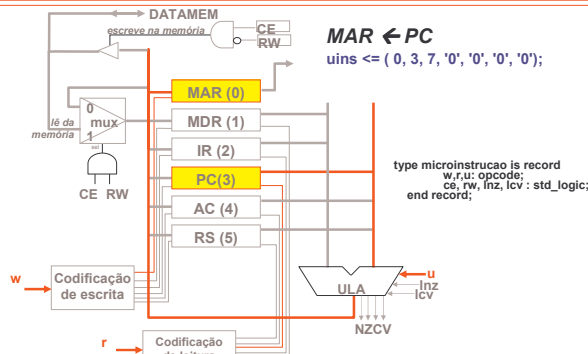

Fernando Moraes / Ney Calazans






113

FETCH 2/3

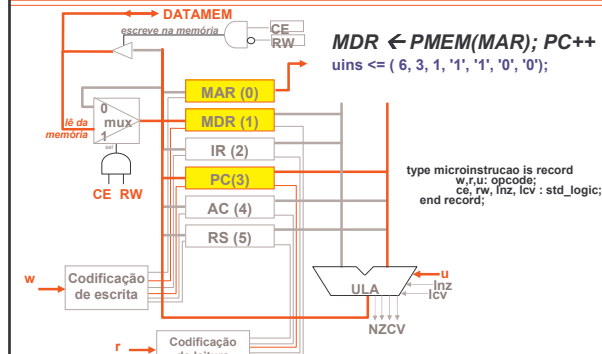

Fernando Moraes / Ney Calazans

114

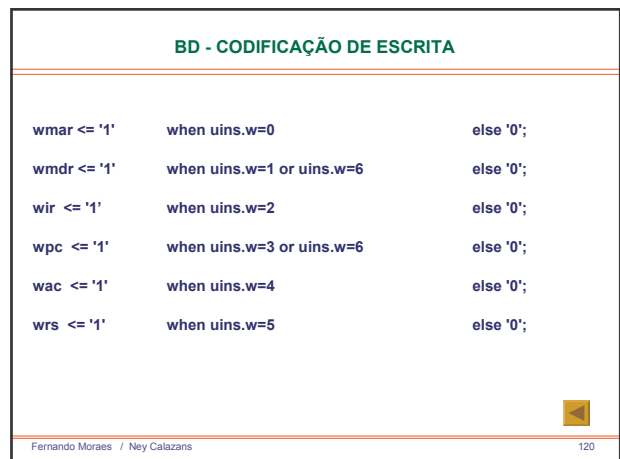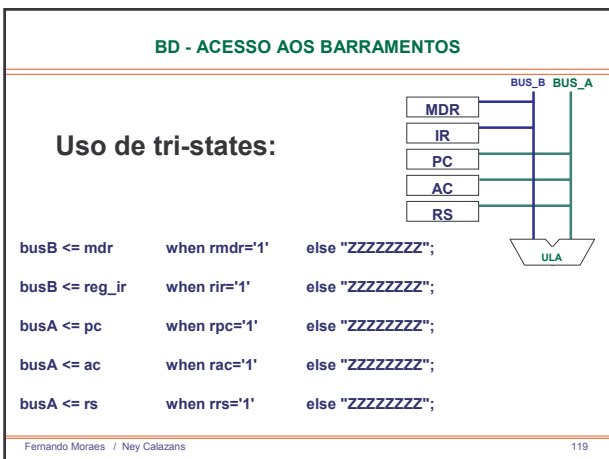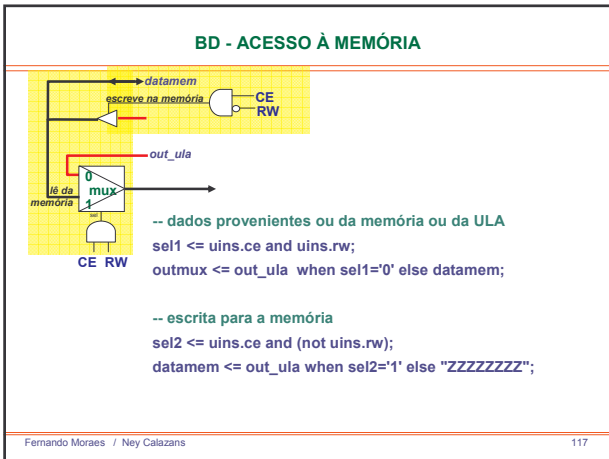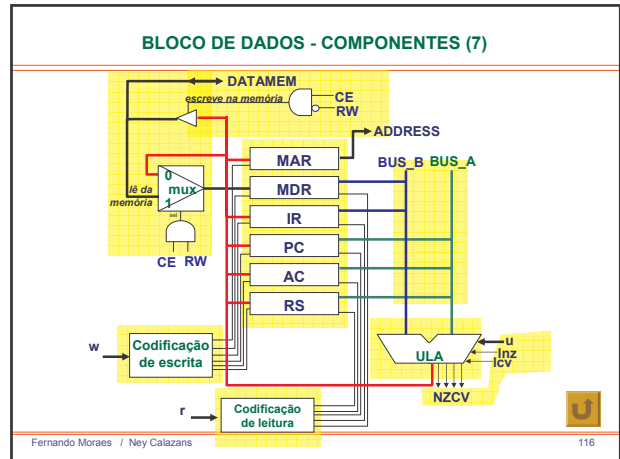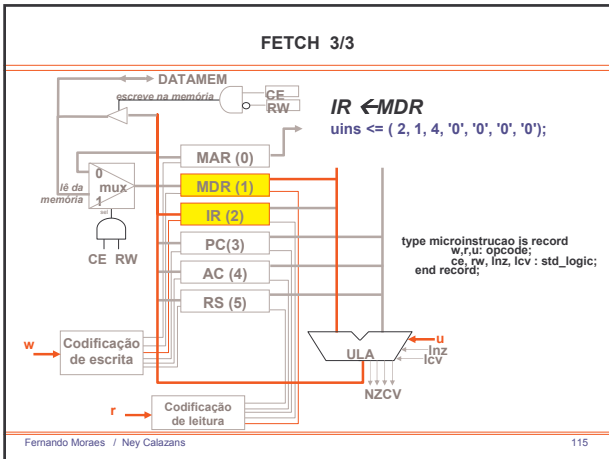

BD - CODIFICAÇÃO DE LEITURA

```

rmdr <= '1' when uins.r=1 or uins.r=6 or uins.r=7 else '0';
rir <= '1'      when uins.r=2                      else '0';
rpc <= '1'      when uins.r=3 or uins.r=7          else '0';
rac <= '1'      when uins.r=4 or uins.r=6          else '0';
rrs <= '1'      when uins.r=5                      else '0';
    
```

BD - ULA

```

um <= "00000001";
zero <= '0';
process(uins.u,busA,busB)
begin
  case uins.u is
    when 0 => somaAB( busA, busB, zero, out_ula, cout);
    when 1 => somaAB( busA, um, zero, out_ula, cout);
    when 2 => out_ula <= not busA;
    when 4 => out_ula <= busB;
    when 5 => out_ula <= busA or busB;
    when 6 => out_ula <= busA and busB;
    when 7 => out_ula <= busA;
    when others => null;
  end case;
end process;
    
```

BD - FLAGS DE ESTADO (falta v)

```

process(ck,reset,uins)
begin
  if (reset='1') then
    c <= '0'; n <= '0'; z <= '0';
  elsif ck'event and ck='0' then
    if uins.c='1' then c <= cout; end if;
    if uins.nz='1' then
      n <= out_ula(7);
      z <= is_zero(out_ula);
    end if;
  end if;
end process;
    
```

Chamada de FUNÇÃO

BLOCO DE CONTROLE

- Função: gerar os sinais de controle para o bloco de dados, em função da instrução corrente e dos flags de estado.

- Estrutura básica do bloco de controle:

```

process
begin
  wait until ck'event and ck='1';
  -- fetch --
  uins <= mar_pc;      wait until ck'event and ck='1';
  uins <= mdr_MmarP;   wait until ck'event and ck='1';
  uins <= ir_mdr;      wait until ck'event and ck='1';
  case ir is -- seleção pelo opcode
    when nota => uins <= ac_ac;
    when others => null;
  end case;
end process;
    
```

VOLTA

Espera o clock

MICROINS E ESPERA

SELECIONA

VER NO CÓDIGO DISPONÍVEL AS CONSTANTES PARA MICROINSTRUÇÃO

BLOCO DE CONTROLE

Vantagens deste estilo de descrição:

- Simple de descrever o controle: fetch seguido de case para seleção da operação.
- Fácil de realizar a temporização: basta inserir após cada microinstrução uma espera por borda de clock.
- Atenção: após a última microinstrução do ciclo de instrução não vai wait. Razão: antes do fetch já tem inserido um wait.
- Esta temporização permite instruções com número diferente de ciclos para execução, como é o caso da arquitetura proposta.

BC - Exemplo de instrução (1)

- De acordo com a especificação LDA, ADD, OR, AND são praticamente iguais

```

when ldaím | andím | orím | addím =>
  uins <= mar_pc;      wait until ck'event and ck='1';
  uins <= mar_MmarP;   wait until ck'event and ck='1';
  sel_op (ir(7 downto 4), uins);
    
```

t0: MAR ← PC
t1: MDR ← PMEM(MAR); PC++
t2: AC ← AC op MDR
setar flags

Função para escolha do microcomando em função dos 4 bits mais significativos

(1) continuação

- Função para escolha do microcomando para LDA/ADD/OR/AND
- Inserir a função ou no package ou antes do begin

```
procedure sel_op (signal ir: in std_logic_vector(3 downto 0);
                 signal uins : out microinstrucao ) is
begin
  case ir is
    when x"4" => uins <= (4, 1, 4, '0','0', '1','0'); -- ac <- mdr
    when x"5" => uins <= (4, 6, 0, '0','0', '1','1'); -- ac <- ac + mdr
    when x"6" => uins <= (4, 6, 5, '0','0', '1','0'); -- ac <- ac or mdr
    when x"7" => uins <= (4, 6, 6, '0','0', '1','0'); -- ac <- ac and mdr
    when others => null;
  end case;
end sel_op;
```

flags

BC - Exemplo de instrução (2)

- Micro código para os jumps (endereçamento direto)
- Trata-se todos os jumps juntos, no mesmo caso

```
when jcdir | jndir | jzdir =>
  uins <= mar_pc;      wait until ck'event and ck='1';
  uins <= mdr_MmarP;  wait until ck'event and ck='1';
  if (((jc and c)='1') or ((jn and n)='1') or ((jz and z)='1')) then
    uins <= pc_mdr;
  else uins <= nop;
  end if;
```

I0: MAR ← PC
I1: MDR ← PMEM(MAR);
I2: if(flag) then PC ← MDR
else PC++;

BC - Exemplo de instrução (3)

- Micro código para o HALT :
– implementa através de uma espera pelo reset

```
when hlt =>
  while reset='0' loop
    wait until ck'event and ck='1';
  end loop;
```

Crítica à implementação apresentada:

As seqüências mar_pc, mdr_MmarP, e mdr_Mmar são repetidas inúmeras vezes. Poder-se-ia ter escrito um código mais estruturado.

ENTIDADE CPU

```
entity cleopatra is
  port( ck, reset: in std_logic;          ce, rw, inicio : out std_logic;
        address: out regsize;            datamem: inout regsize);
end cleopatra;

architecture cleopatra of cleopatra is

  component datapath is
    port( uins : in microinstrucao;      ck, reset: in std_logic;
          ir, address : out regsize;      datamem : inout regsize;
          n, z, c, v : out std_logic );
  end component datapath;

  component control is
    port( ir : in regsize;                n, z, c, v, ck, reset: in std_logic
          uins : out microinstrucao;
        );
  end component control;

  signal uins : microinstrucao;          signal n,z,c,v : std_logic;
  signal ir : regsize;

begin
```

ENTIDADE CPU

```
begin
  ce <= uins.ce;
  rw <= uins.rw;

  dp: datapath port map ( uins=>uins, ck=>ck, reset=>reset, ir=>ir,
    address=>address, datamem=>datamem, n=>n, z=>z, c=>c, v=>v);

  ctrl: control port map ( ir=>ir, n=>n, z=>z, c=>c, v=>v, ck=>ck,
    reset=>reset, uins=>uins);

end cleopatra;
```

SINAIS PARA A MEMÓRIA

TEST BENCH (1)

- Módulo responsável por gerar os vetores de teste para a simulação

- AÇÕES:

- 1 -- incluir a CPU no test_bench
- 2 -- gerar o clock
- 3 -- gerar o reset
- 4 -- ler da memória
- 5 -- escrever na memória, de maneira síncrona, como nos registradores
- 6 -- realizar a carga na memória quando acontece o reset

TEST BENCH (2)

• IMPLEMENTAÇÃO:

architecture tb of tb is

signal ck, reset, ce, rw, inicio : std_logic;

signal address, data : regsize;

file INFILE : TEXT open READ_MODE is "program.txt";

signal memoria : ram;

signal ops, endereco : integer;

begin

end tb

Desnecessário inicializar
Para carga do programa
BLÁ, BLÁ, BLÁ

TEST BENCH (3)

1 -- incluir a CPU no test_bench

```
cpu : cleopatra port map(ck=>ck, reset=>reset, ce=>ce, rw=>rw,
                        address=>address, datamem=>data);
```

2 -- gerar o clock

```
process
begin
    ck <= '1', '0' after 10ns;
    wait for 20ns;
end process;
```

3 -- gerar o reset

```
reset <= '1', '0' after 5ns ;
```

TEST BENCH (4)

A MEMÓRIA É UM ARRAY, QUE É LIDO OU ESCRITO CONFORME OS SINAIS CE E RW.

4 -- ler da memória

```
data <= memoria(CONV_INTEGER(address)) when ce='1' and rw='1'
else "ZZZZZZZ";
```

TEST BENCH (4 bis)

5 -- escrever na memória, de maneira síncrona, como nos registradores

- PROBLEMA para escrita - duas fontes de escrita: inicialização e Cleóptara.
- Solução:

```
process(go, ce, rw, ck)
begin
    if go'event and go='1' then
        if endereco<=0 and endereco <= 255 then
            memoria(endereco) <= conv_std_logic_vector(ops,8);
        end if;
    elsif ck'event and ck='0' and ce='1' and rw='0' then
        if CONV_INTEGER(address)>=0 and CONV_INTEGER(address) <= 255 then
            memoria(CONV_INTEGER(address)) <= data;
        end if;
    end if;
end process;
```

escrita pelo test_bench
escrita pela Cleóptara

Importante: testar os limites da RAM

TEST BENCH (5)

O PROGRAMA ARMAZENADO NA MEMÓRIA É CARREGADO QUANDO O RESET ESTÁ ATIVO

6 -- realizar a carga na memória quando acontece o reset

```
process
variable IN_LINE : LINE; -- pointer to string
variable linha : string(1 to 5);
begin
    wait until reset = '1';
    while NOT( endfile(INFILE)) loop -- end file checking
        readline(INFILE, IN_LINE); -- read line of a file
        read(IN_LINE, linha);
        decodifica a linha e gera o sinal "go"
    end loop;
end process;
```

SUBIDA DO RESET

LAÇO DE LEITURA

TEST BENCH (6)

• COMO CONVERTER A LINHA EM ENDEREÇO E DADO E GERAR "GO":

```
case linha(1) is
    when '0' => endereco <= 0;
    when '1' => endereco <= 1;
    when 'F' => endereco <= 15;
    when others => null;
end case;
wait for 1 ps;

case linha(2) is
    when '0' => endereco <= endereco*16 + 0;
    when '1' => endereco <= endereco*16 + 1;
    when 'F' => endereco <= endereco*16 + 15;
    when others => null;
end case;
-- linha (3) é espaço em branco

case linha(4) is
    when '0' => ops <= 0;
    when '1' => ops <= 1;
    when 'F' => ops <= 15;
    when others => null;
end case;
wait for 1 ps;

case linha(5) is
    when '0' => ops <= ops*16 + 0;
    when '1' => ops <= ops*16 + 1;
    when 'F' => ops <= ops*16 + 15;
    when others => null;
end case;
wait for 1 ps;
go <= '1';
wait for 1 ps;
go <= '0';
```

Pulso em "go" gera escrita na memória

Fazer uma função para converter um char em inteiro

SIMULAÇÃO (1) - PROGRAMA


- PROGRAMA (em código objeto)

```

00 40 ; endereço 00 LDA #
01 98 ; endereço 01 H98
02 54 ; endereço 02 ADD
03 10 ; endereço 03 H10
04 24 ; endereço 04 STA
05 11 ; endereço 05 H11
06 E0 ; endereço 06 HALT
10 77 ; endereço 10 H77
    
```

- FUNÇÃO DO PROGRAMA: somar a constante H98 ao conteúdo do endereço H10 e depois gravar o resultado em H11


SIMULAÇÃO (2)

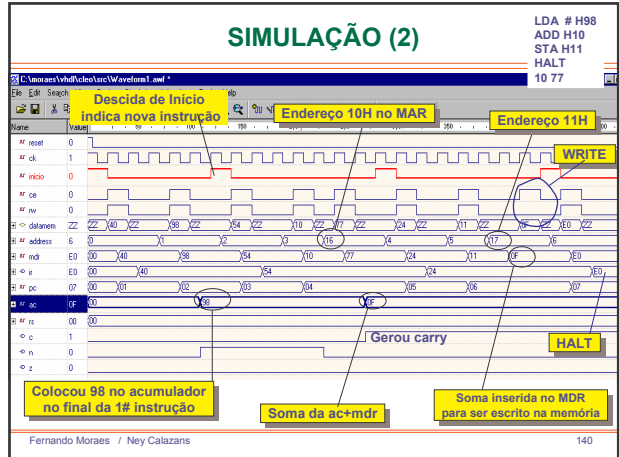

ESTUDOS DE CASO

- ARQUITETURA CLEÓPATRA
- COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA
- CALCULADORA


COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA

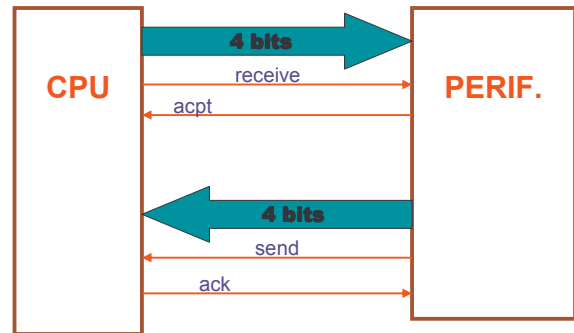

Obs: Sinais "vistos" pelo periférico.


COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA

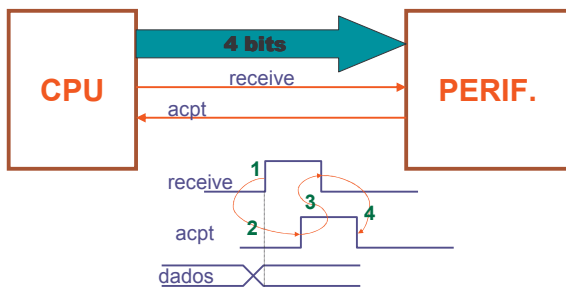- Envio de dados da CPU para o periférico



COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA

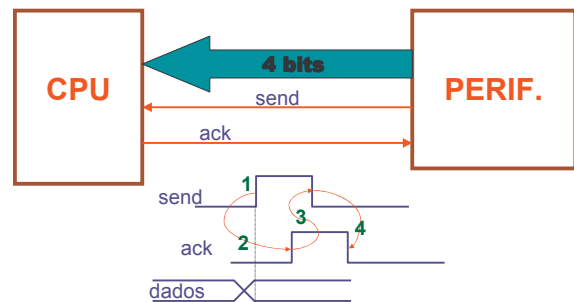- Envio de dados do periférico para a CPU




Função do periférico

- Receber 4 palavras de 16 bits
 - para isto a CPU deve enviar 16 palavras de 4 bits
- Somar as 4 palavras de 16 bits, sem perder precisão
 - para isto o somador deve ter 18 bits
- Calcular a média aritmética das 4 palavras, sem utilizar divisão
 - emprego de deslocamento à direita
- Enviar para a CPU a média (16 bits) em pacotes de 4 bits

Implementação do periférico

- 5 módulos:
 - registrador de deslocamento de entrada
 - conversão serial para paralelo
 - somador de 18 bits
 - registrador para armazenar a soma
 - multiplexador de saída
 - conversão paralelo para serial
 - controle

Implementação

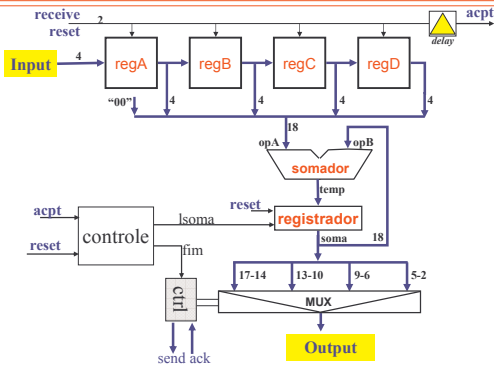


MÓDULO 1

-- MODULO 1 : recepção dos dados por palavras de 4 bits
 -- reset é assíncrono, quando sobe o receive e os registradores são
 -- deslocados e o acpt sobe. Depois de receive descer o acpt é retirado

```

acpt <= acpte;
entrada : process
begin
wait on reset, receive;
if reset = '1' then
    regA <= zero; regB <= zero; regC <= zero; regD <= zero;
elsif receive'event and receive='1' then
    regA <= input;
    regB <= regA;
    regC <= regB;
    regD <= regC;
    acpte <= '1' after 10 ns;
    wait until receive'event and receive='0';
    acpte <= '0' after 10 ns;
end if;
end process;
    
```

 


MÓDULO 2

-- MODULO 2 : soma duas palavras de 18 bits

```

opA <= "00" & regD & regC & regB & regA;
opB <= soma;
cin <= '0';
somaAB(opA, opB, cin, temp, cout);
    
```

 

MÓDULO 3

-- MODULO 3 : armazena o resultado da soma, quando vem o sinal Isoma

```


store_soma: process (Isoma, reset)
begin
if reset='1' then soma <= "000000000000000000";
elsif (Isoma'event and Isoma='1')
then soma <= temp;
end if;
end process;
    
```



MÓDULO 4

-- MODULO 4 : realiza o envio dos dados, multiplexando a soma
saida : process

```
begin
  wait on fim;
  if fim'event and fim='1' then
    for i in 4 downto 1 loop
      output <= soma(i*4+1 downto i*4-2); -- envia: 17..14, 13..10,
      send <= '1' after 10 ns; -- ou seja -- 9..6 e 5..2
      wait until ack'event and ack='1'; -- deslocou 2 a esquerda
      send <= '0' after 10 ns; -- dividindo por 4
      wait until ack'event and ack='0';
    end loop;
  end if;
end process;
```

 

MÓDULO 5

-- MODULO 5 : realiza o controle do numero de palavras
controle : process

```
variable cont, total : integer := 0;
begin
  wait on aceite, reset;
  if reset='1' then
    isoma <= '0';
    fim <= '0';
  elsif aceite'event and aceite='0' then
    if cont=3 then isoma <= '1'; cont := 0;
    else isoma <= '0'; cont := cont+1;
    end if;
    if total=15 then fim <= '1' after 10ns; total := 0;
    else fim <= '0' after 10ns; total := total+1;
    end if;
  end if;
end process;
```


IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO 4

```
wait on fim;
if fim'event and fim='1' then
  for i in 4 downto 1 loop
    output <= soma(i*4+1 downto i*4-2);
    send <= '1' after 10 ns;
    wait until ack'event and ack='1';
    send <= '0' after 10 ns;
    wait until ack'event and ack='0';
  end loop;
end if;
```

• Quantos estados diferentes tem este loop?


Resposta: 8

• Implementação:
– Máquina de Estados

 

IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO 4
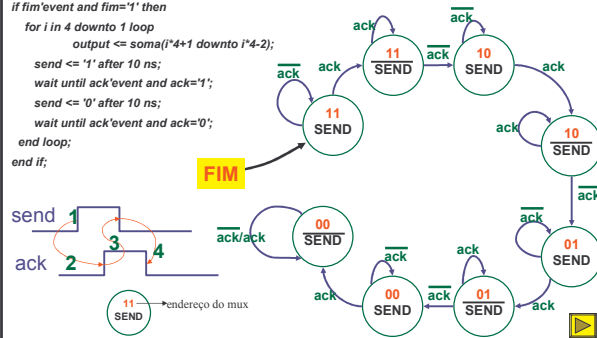
```
wait on fim;
if fim'event and fim='1' then
  for i in 4 downto 1 loop
    output <= soma(i*4+1 downto i*4-2);
    send <= '1' after 10 ns;
    wait until ack'event and ack='1';
    send <= '0' after 10 ns;
    wait until ack'event and ack='0';
  end loop;
end if;
```



IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO 4

Exercício:

IMPLEMTE A MÁQUINA DE ESTADOS DA TRANSPARÊNCIA ANTERIOR EM VHDL

MÓDULO de TESTE : CPU (1)

```
entity tb is
end tb;
```

```
architecture tb of tb is
```

```
component periferico is
  port( reset, receive, ack : in std_logic;      input: in opsiz;
        acpt, send: out std_logic;              output: out opsiz);
end component periferico;
```

```
signal entrada, saida : opsiz;
signal reset, receive, ack, acpt, send : std_logic;
signal data : std_logic_vector(15 downto 0);
```

```
begin
```

MÓDULO de TESTE : CPU (2)

```

begin
-- SINAL DE RESET --
reset <= '1', '0' after 10 ns; -- reset da maquina

-- INSTANCIÇÃO DO MÓDULO PERIFÉRICO --
perif1 : periférico port map( reset=>reset, receive=>receive, ack=>ack,
input=>entrada, acpt=>acpt, send=>send, output=>saida);

-- IMPLEMENTAÇÃO DA PARTE RELATIVA AO COMPORTAMENTO DA CPU --
process
variable contador : integer := 0;
constant rom : mem_rom := mem_rom("0101", "1111", "1010", "1001",
"0111", "1011", "0010", "0001", "1101", "1111", "1110", "0001",
"0111", "0011", "0010", "1001", "1001", others=>"0000");

begin
wait until reset'event and reset='0';

```

Fernando Moraes / Ney Calazans

157

MÓDULO de TESTE : CPU

```

-- envia 16 palavras de 4 bits, ou seja, 4 palavras de 16 bits
for i in 0 to 15 loop
  entrada <= rom(contador);
  contador := contador + 1;
  receive <= '1' after 10 ns;
  wait until acpt='1';
  receive <= '0' after 10 ns;
  wait until acpt='0';
end loop;

for i in 4 downto 1 loop
  wait until send'event and send='1'; -- recebe do periférico os dados
  data[("4-1" downto (i-1)*4) <= saida; -- 15..12, 11..8, 7..4, 3..0
  ack <= '1' after 10 ns;
  wait until send'event and send='0';
  ack <= '0' after 10 ns;
end loop;

end process;

end tb;


```



Fernando Moraes / Ney Calazans

158

SIMULAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

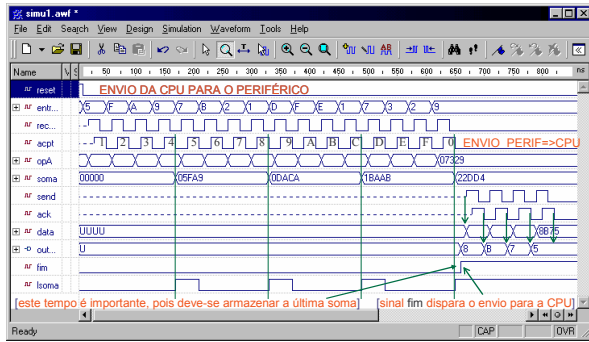

Fernando Moraes / Ney Calazans


159

ESTUDOS DE CASO

- ARQUITETURA CLEÓPATRA
- COMUNICAÇÃO ASSÍNCRONA
- CALCULADORA

ESTUDO DE CASO 3 - CALCULADORA

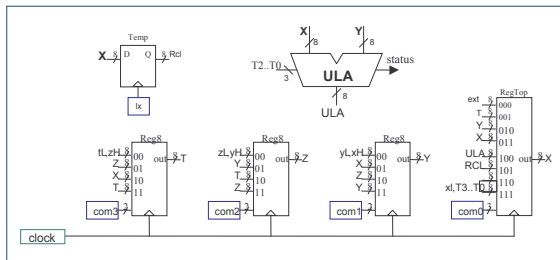- Calculadora tipo pilha, com estrutura das operações similar às calculadoras HP
- Comandos com[0,3] controlam os deslocamentos



Fernando Moraes / Ney Calazans

161

CALCULADORA - Interface externa

- Teclado: entrada de 5 bits (palavra de 4 bits)
 - bit mais significativo igual a 0: instrução
 - bit mais significativo igual a 1: dado
- Clock
- Saída: 8 bits, correspondente ao regX
- Flag : indica transbordo (overflow) ou número negativo


entity calculadora is

```

port(
clock : in std_logic;
teclado : in opcode;
saida : out regsize;
flag : out std_logic);

```

end;

 

Fernando Moraes / Ney Calazans

162

CALCULADORA - package

- Define os tipos básicos e constantes

```
package calcHP is


  subtype opcode is std_logic_vector(4 downto 0);
  subtype regsize is std_logic_vector(7 downto 0);
  type optprt is (iadd, isub, inc, idec, ilog, irs, ista, ircl, iup, idown, icy, icpx, key);
  type mem_rom is array (0 to 127) of opcode;

  constant add : opcode := "00000";      -- correspondente à especificação original
  constant sub : opcode := "00001";
  ....
  constant cpx : opcode := "01111";

  procedure somaAB ( signal A,B: in regsize; signal Cin: in STD_LOGIC;
                    signal S: out regsize; signal Cout:out STD_LOGIC);
end calcHP;
```

CALCULADORA - Implementação 1

 - Estrutural, como na definição da calculadora
- Há um conjunto de registradores, comandados pelos sinais com0 a com3



- Esta implementação conterá 3 blocos:
 - registradores com atribuição síncrona ao relógio
 - geração dos sinais de comando, sincronamente ao relógio - CONTROLE
 - unidade lógico/aritmética combinacional

Implementação 1 - registradores


```
process(clock)
begin
  if clock'event and clock='0' then
    case com0 is
      when "001" => regX <= regT;
      when "010" => regX <= regY;
      when "011" => regX <= regX;
      when "100" | "000" => regX <= ULA;
      when "101" => regX <= cte;
      when "110" | "111" => regX <= regX(3 downto 0) & teclado(3 downto 0);
      when others => regX <= "00000000";
    end case;
    case com1 is
      when "00" => regY <= regY(3 downto 0) & regX(7 downto 4);
      when "01" => regY <= regX;
      when "10" => regY <= regZ;
      when others => regY <= regY; -- caso 11 --
    end case;
  -- o mesmo para reg Z e reg T
  if (instruction=add and (conv_integer(regX) + conv_integer(regY) >255) or
      (instruction=sub and (conv_integer(regX) + conv_integer(regY) <0)
      then flag<='1'; else flag<='0'; end if;
end if;
end process;
```

Borda de descida

Entrada via teclado

comportamental

função disponível

 

Implementação 1- ULA

- Utilização de soma e subtração de forma comportamental, sem especificar o algoritmo

-- ula nao depende do clock, e' um bloco combinacional

with teclado select

```
ULA <= regX + regY      when add,
      regY - regX      when sub,
      regX + 1         when inc,
      regX - 1         when dec,
      regX and regY    when e,
      regX or regY     when ou,
      regX xor regY    when oux,
      not regX         when neg,
      "00000000"       when resx,
      "11111111"       when setx,
      "00000000"       when others;
```

comportamental

Uso de constantes

operações de set/reset foram para a ULA

Implementação 1 - sinais de comando

```
-- parte de controle
process(clock)
begin
  if clock'event and clock='1' then
    case teclado is
      when add | sub | inc | dec | e | ou | oux | neg =>
        com0 <= "100"; com1 <= "10"; com2 <= "10"; com3 <= "11";
      when setx | resx =>
        com0 <= "000"; com1 <= "11"; com2 <= "11"; com3 <= "11";
      when sta =>
        com0 <= "011"; com1 <= "11"; com2 <= "11"; com3 <= "11";
      when cxx =>
        com0 <= "011"; com1 <= "01"; com2 <= "01"; com3 <= "01";
      when cpx =>
        com0 <= "011"; com1 <= "01"; com2 <= "01"; com3 <= "01";
    end case;
  -- entrar todas as outras instruções
  when others => -- entrada via teclado
    com0 <= "111"; com1 <= "00"; com2 <= "00"; com3 <= "00";
end case;
end if;
end process;
```

Borda de subida

variável temporária

Implementação 1 - Críticas

- Utilização de soma e subtração de forma comportamental, complica a geração dos sinais de controle, tipo flag (carry out)
- A codificação é complicada, pois à partir da instrução corrente gera-se um sinal de controle para ser utilizado nas atribuições.

CALCULADORA - Implementação 2


- Estrutural

- Codificação direta do sinais de comando

- o hardware é praticamente o mesmo, registrador com multiplexador na entrada
- diferença: codificador do teclado na entrada do mux

- Esta implementação conterá 2 blocos:

 - registradores com atribuição síncrona ao relógio
- unidade lógica/aritmética combinacional e estrutural



Implementação 2 - registradores

```
process(clock)
begin
    if clock'event and clock='0' then
        case teclado is
            when up => regX <= regT;
            when down | xy => regX <= regY;
            when sta | cpx => regX <= regZ;
            when add | sub | inc | dec => regX <= soma;
            when e => regX <= regX and regY;
            when ou => regX <= regX or regY;
            when oux => regX <= regX xor regY;
            when neg => regX <= not regX;
            when setX => regX <= "11111111";
            when resX => regX <= "00000000";
            when rcl => regX <= cte;
            when others => regX <= regX(3 downto 0) & instruction(3 downto 0);
        end case;

        case teclado is
            when rcl | up | xy | cpx => regY <= regX;
            when add | sub | e | ou | oux | neg | down => regY <= regZ;
            when inc | dec | setX | resX | sta | xy => regY <= regY;
            when others => regY <= regY(3 downto 0) & regX(7 downto 4);
        end case;
    ... continua
end process;
```

Borda de descida

Saída da ULA

Entrada via teclado

Implementação 2 - registradores

... continuação

```
case teclado is
    when rcl | up | cpx => regZ <= regY;
    when add | sub | e | ou | oux | neg | down => regZ <= regT;
    when inc | dec | setX | resX | sta | xy => regZ <= regZ;
    when others => regZ <= regZ(3 downto 0) & regY(7 downto 4);
end case;

case teclado is
    when up | cpx | rcl => regT <= regZ;
    when down => regT <= regX;
    when add | sub | inc | dec | e | ou | oux | neg | setX | resX | sta | xy => regT <= regT;
    when others => regT <= regT(3 downto 0) & regZ(7 downto 4);
end case;

case teclado is
    when sta => cte <= regX;
    when others => null;
end case;

if (teclado=add and cout='1') or (teclado=sub and cout='1') then
    flag <= '1';
else
    flag <= '0';
end if;

end process;
```

Armazenamento da constante junto aos registradores

Utilizando a procedure somaAB, o controle do flag é simplificado

Implementação 2 - ULA

- A ula se resume ao somador e à seleção dos operandos

```
-- somador nao depende do clock, e' um bloco combinacional
somaAB( opA, opB, cin, soma, cout);

-- determina os operandos para o somador da ULA (opA, opB e cin)
with teclado select
    opA <= regY when sub,
    regX when others;
with teclado select
    opB <= not(regX) when sub,
    "00000000" when inc,
    "11111111" when dec,
    regY when others;
with teclado select
    Cin <= '1' when sub | inc,
    '0' when others;
```

estrutural (procedure definida no package)

Test bench - entidade para simulação

```
entity tb is
    -- sem interface externa
end tb;

architecture estrutural of tb is
    component calculadora is
        port( clock : in std_logic;
              teclado : in opcode;
              saida : out regsize;
              flag : out std_logic);
    end component;

    signal instruction : opcode;
    signal ck, flag : std_logic;
    signal saida : regsize;
    signal debug : optxt;
    signal cin, cout : std_logic;

    -- programa : testa todos os operando
    constant ROM1 : mem_rom := mem_rom(setx, cpx, cpx, cpx, add,
    "10000", "11000", cpx, cpx, add, cpx, add, add,
    "10001", "11000", xy, sub, xy, setx, up, setx,
    down, sta, setx, resx, rcl, others="00000");

begin
    -- continua ...
end architecture;
```

instância da calculadora

ROM com programa armazenando

-- exibe o texto da instrução corrente

-- sem interface externa

Test bench - entidade para simulação

```
begin
    calc : calculadora port map(clock=>ck, teclado=>instruction, saida=>saida, flag=>flag);

    process
        variable contador : integer range 0 to 255 := 0;
    begin
        ck <= '1' after 10ns, '0' after 20ns;
        instruction <= rom1(contador);
        wait for 20ns;

        contador := contador + 1;
        -- avança uma posição na ROM

        case instruction is
            when add => debug <= iadd;
            when inc => debug <= iinc;
            when e | ou | oux | neg => debug <= ilog;
            when setx | resx => debug <= irs;
            when sta => debug <= ista;
            when up => debug <= iup;
            when xy => debug <= ixy;
            when others => debug <= key;
        end case;

        when sub => debug <= isub;
        when dec => debug <= idec;
        when rcl => debug <= ircl;
        when down => debug <= idown;
        when cpx => debug <= icpx;
    end process;
end architecture;
```

instância da calculadora

gera o clock e lê da ROM

-- avança uma posição na ROM

debug, exibe a instrução corrente no simulador

end process;

end architecture;

Configuração

- Já temos descritas duas arquiteturas, um test_bench, a entidade e um package.
- Falta agora indicar ao simulador qual das arquiteturas serão utilizadas.
- A configuração só é necessária quando há mais de uma arquitetura.

```


configuration conf1 of tb is
    -- conf1: nome da calculadora
    for estrutural;
        -- estrutural: nome da arquitetura da conf
        for calc : calculadora;
            -- calc: calculadora: instância e componente
            use entity work.calculadora(t1); -- arquitetura da instância
        end for;
    end for;
end conf1;
    
```

Fernando Moraes / Ney Calazans

175

SIMULAÇÃO

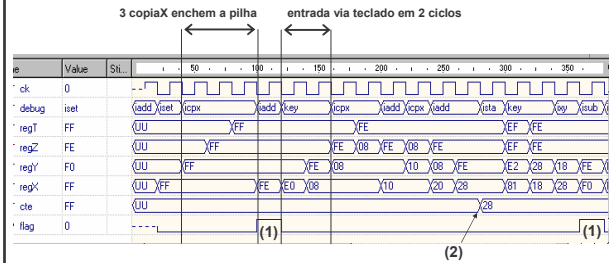- (1) flag: t=100ns overflow, t=360ns número negativo
 (2) cte: variável auxiliar



Fernando Moraes / Ney Calazans

176