


# Fundamentos de Sistemas Digitais

---



## **De Boole ao Circuito Integrado: uma revisão dos níveis de abstração**

prof. Dr. Alexandre M. Amory

# Uma Breve História

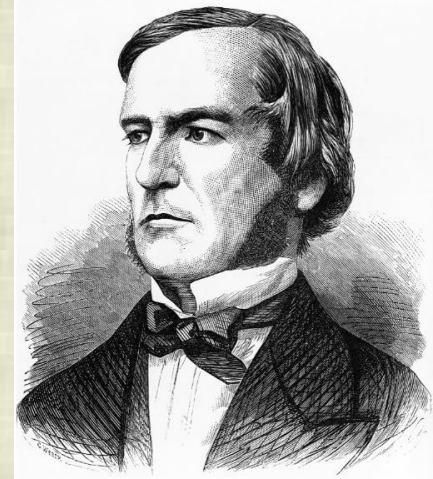

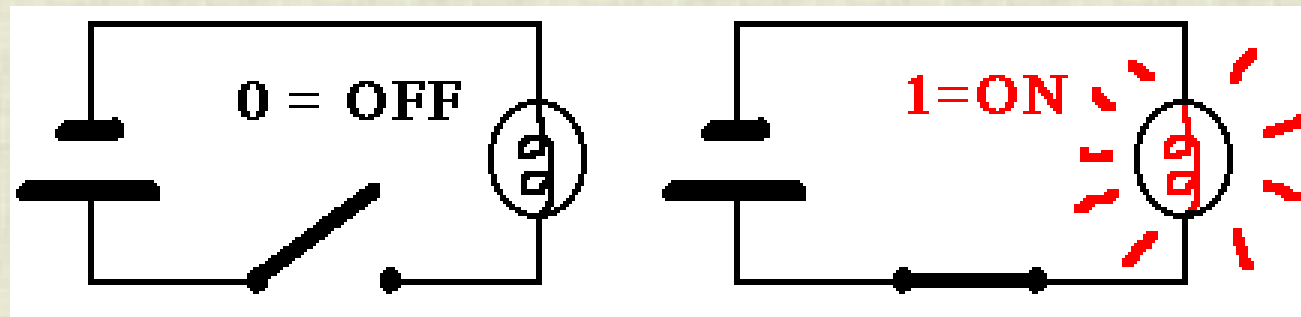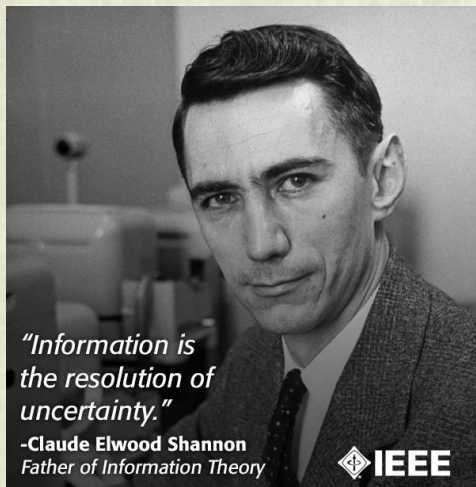- **George Boole:**  
*The mathematical analysis of logic* (1848)
  - Recebeu várias melhorias
  - Sem aplicação prática até ....
- **Claude Shannon:**  
*A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits* (1937)  
Aplicação de álgebra de Boole na análise de circuitos de relés
  - O pai da telecom



[https://en.wikipedia.org/wiki/Claude\\_Shannon](https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon)

## Claude Shannon at wikipedia

---




- “In this work, Shannon proved that Boolean algebra and binary arithmetic could be used to simplify the arrangement of the electromechanical relays that were used then in telephone call routing switches. Next, he expanded this concept; proving that it would be possible to use arrangements of relays to solve problems in Boolean algebra.
- Using this property of electrical switches to implement logic is the fundamental concept that underlies all electronic digital computers. Shannon's work became the foundation of digital circuit design;”

# telephone call routing switches




---



# Lógica de Boole Aplicada

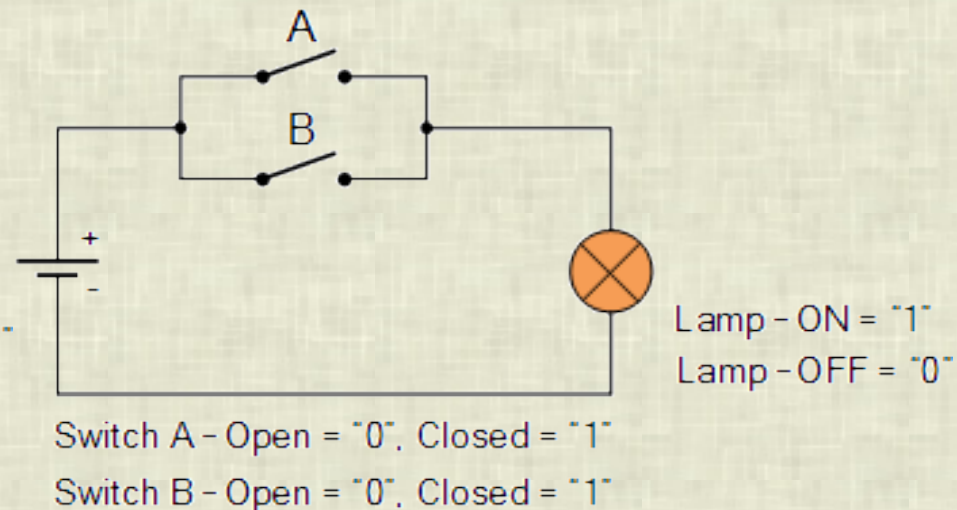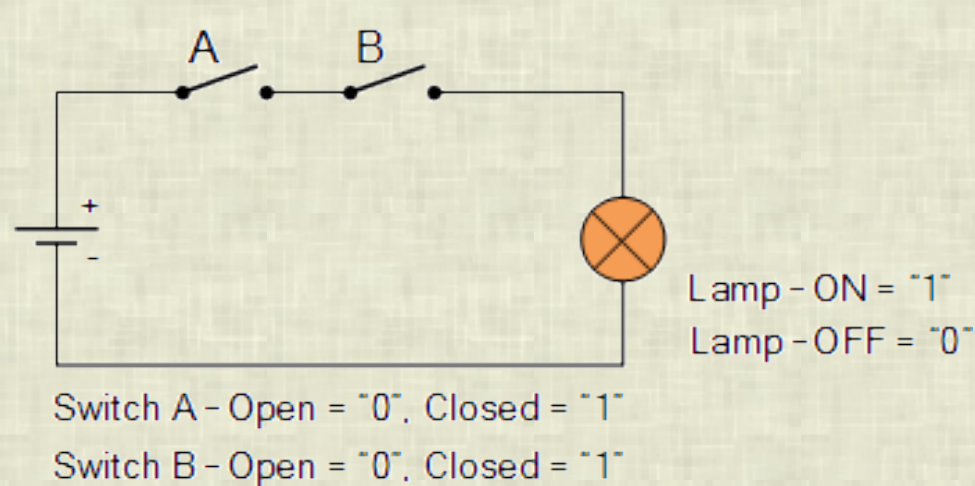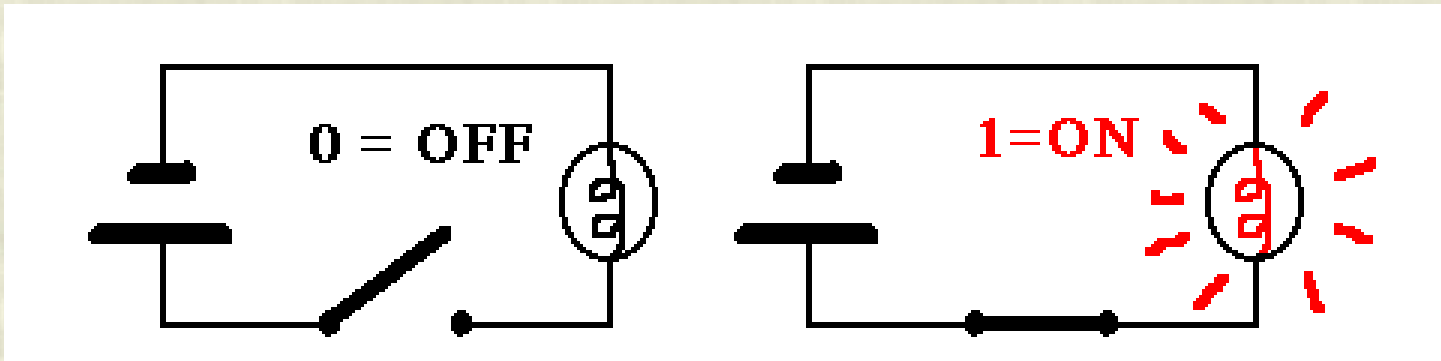

# Simplificação de Chaves

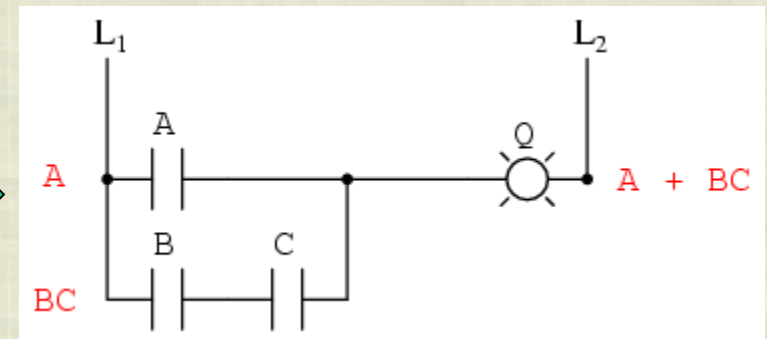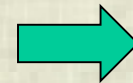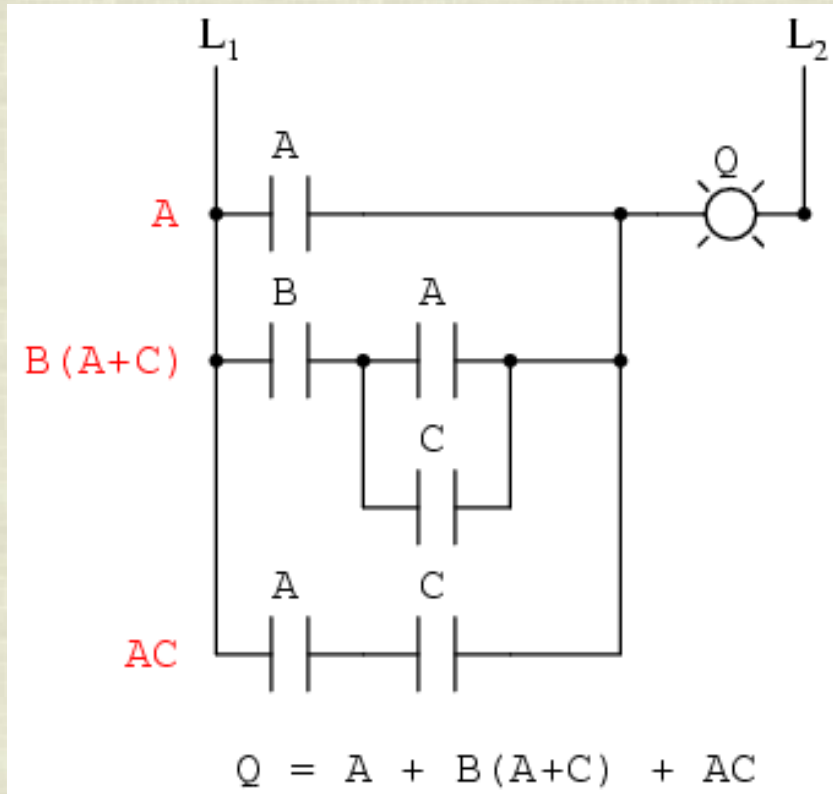


## ABSTRAÇÃO !!!

Aplicação em problemas do dia-a-dia

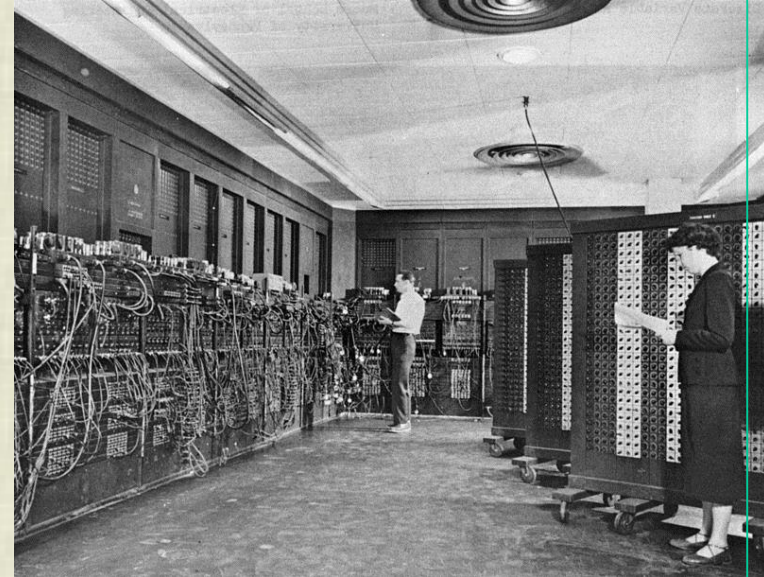
# Aplicações

- **Otimização das rede de chave de telefones**
- **Máquinas automáticas**
  - Tecnologia baseada em relé
- **Problema do relé: lentidão**
  - Soluções baseadas em relé
  - Mov. de partes mecânicas → Lento !!!
- **Solução: Válvula (1946 até +- 70')**
  - Construção do ENIAC
  - ENIAC contained 17,468 vacuum tubes, 7200 crystal diodes, 1500 relays, 70,000 resistors, 10,000 capacitors and approximately 5,000,000 hand-soldered joints. It weighed more than 30 tons, was roughly 2.4m × 0.9m × 30m in size, occupied 1800 ft<sup>2</sup> (167m<sup>2</sup>) and consumed 150 kW of electricity
  - A multiplication of a 10- by 10-digit multiplication took 14 cycles, or 2800 microseconds—a rate of 357 per second





# Aplicações

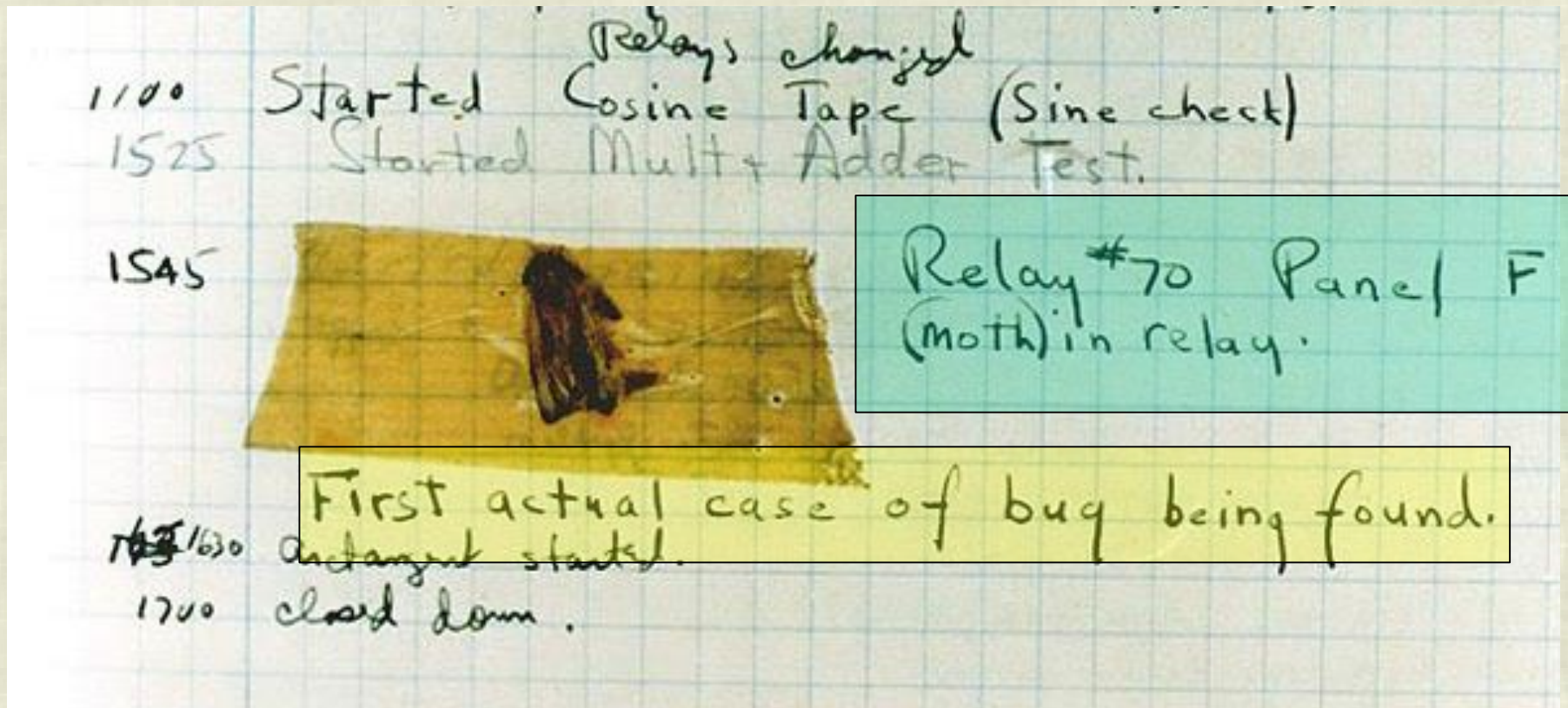- **Problema da Válvula: confiabilidade**
  - “Several tubes burned out almost every day, leaving it nonfunctional about half the time.”
- **Problema da Válvula: bugs nos relés !!!!!**



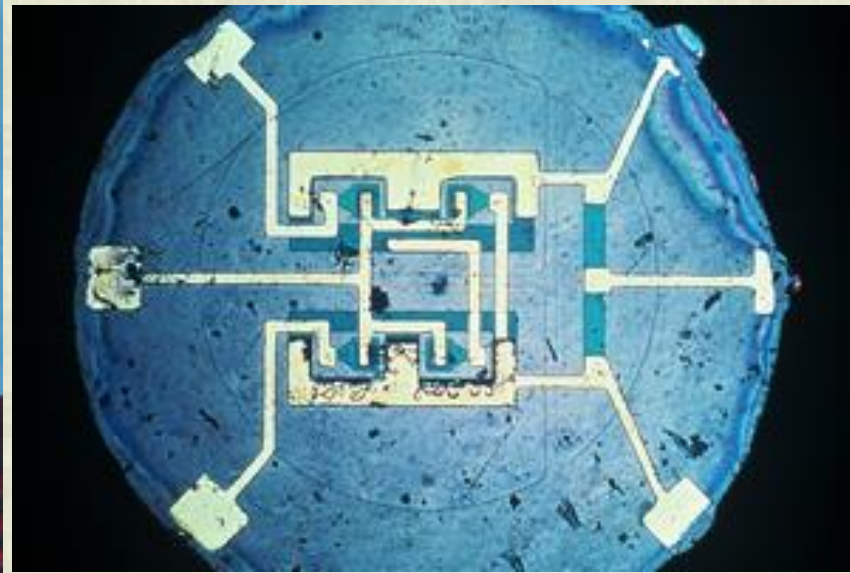
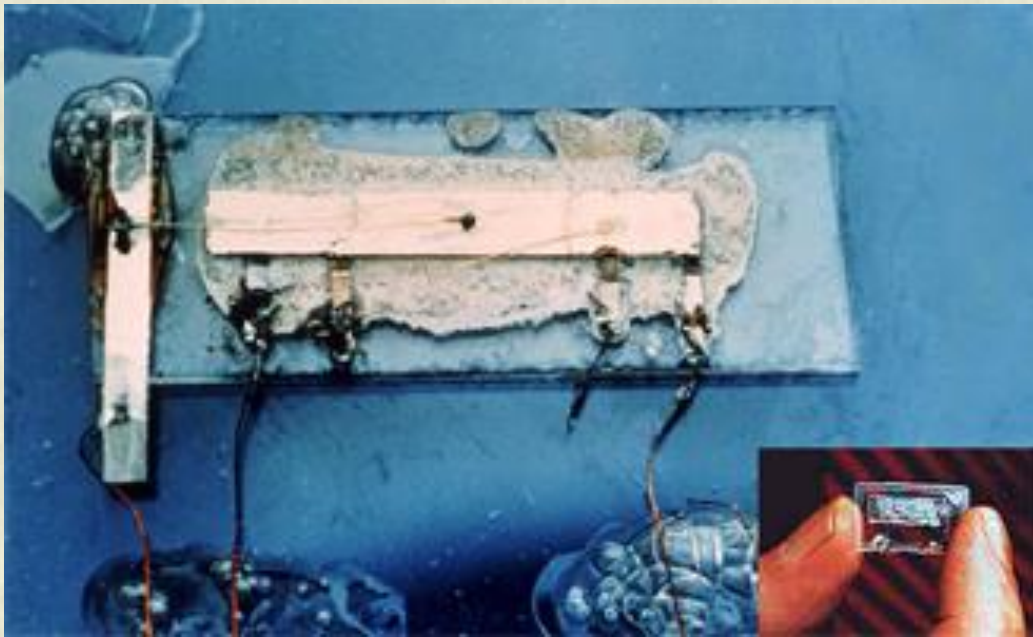
# Aplicações

- **Solução: transistor discretos (1947 até atualmente)**
  - Vantagens: menores, mais rápidos, confiáveis



# Aplicações

- 1o CI: uma porta NOR

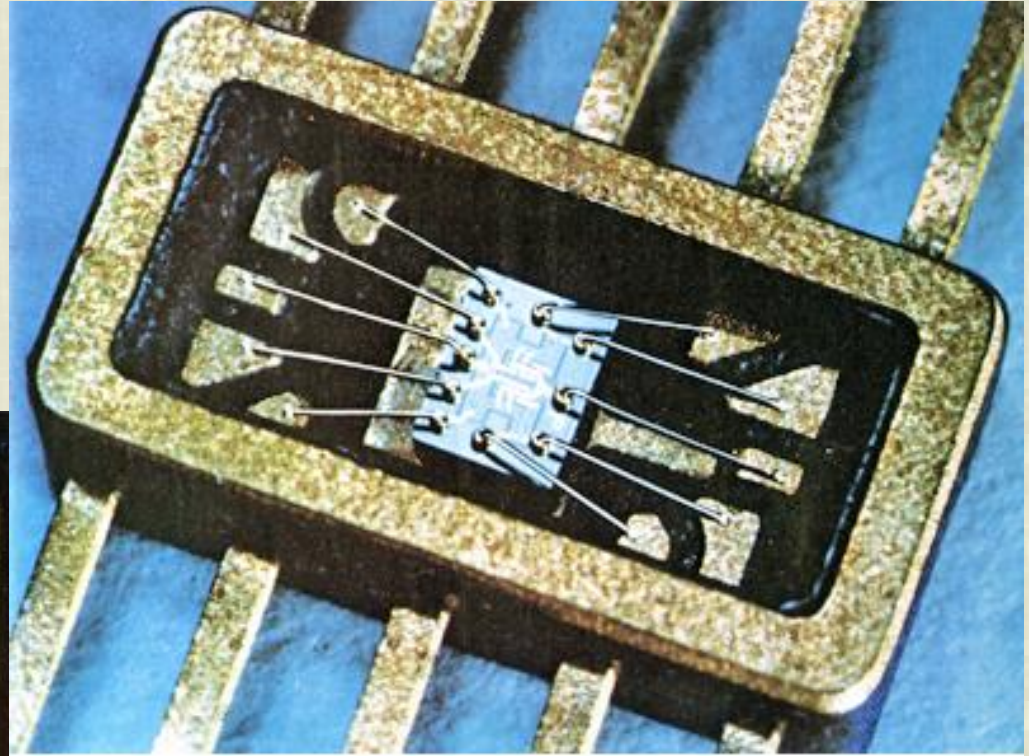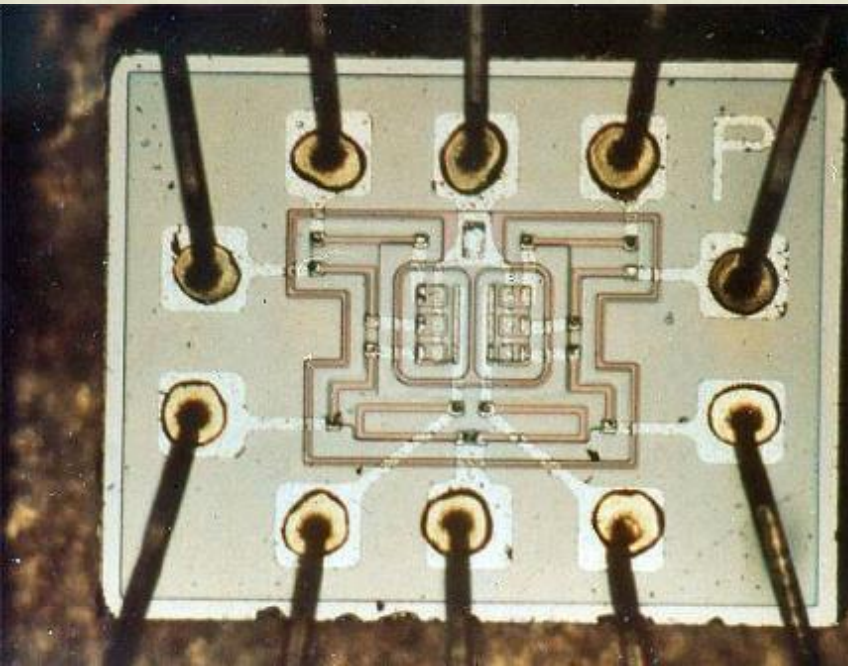


[https://en.wikipedia.org/wiki/Invention\\_of\\_the\\_integrated\\_circuit](https://en.wikipedia.org/wiki/Invention_of_the_integrated_circuit)
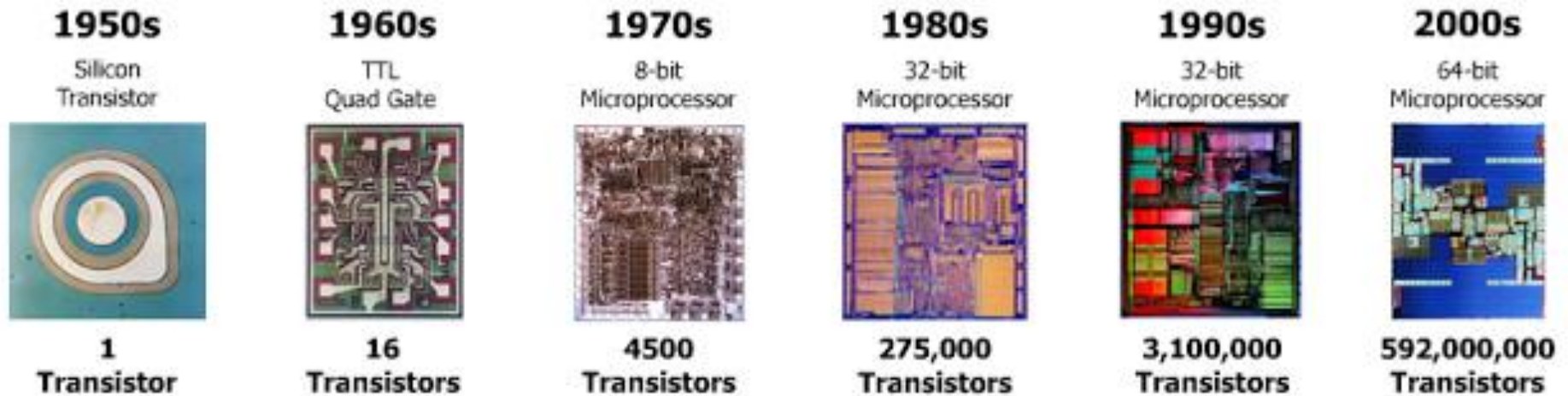
# Aplicações


- Circuito Integrado (CI): 1958

**MOORE'S LAW** "Transistor density on integrated circuits doubles about every two years." \*




Hoje em dia: +- 1.5Bilhões de transistors (22nm)

# How Small is small ???

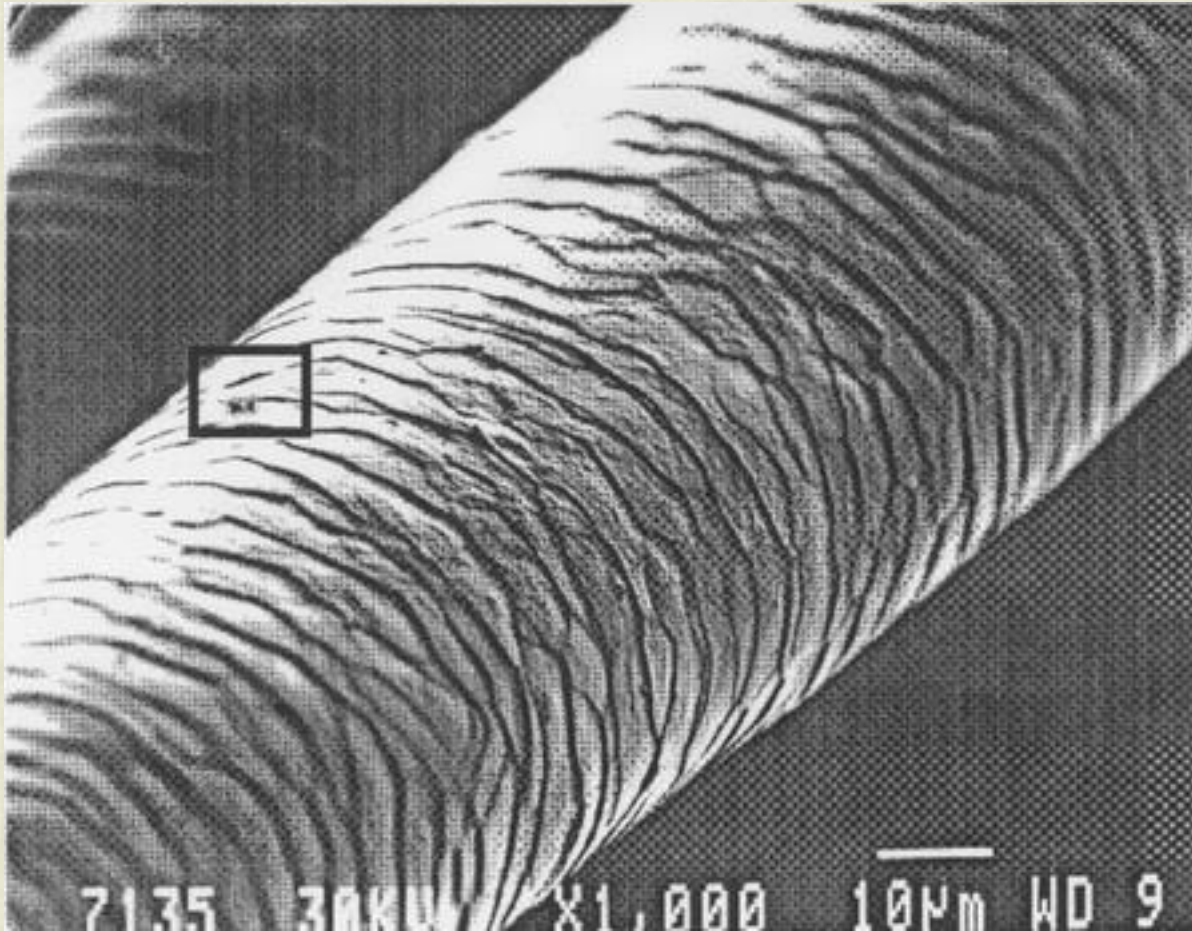


# How Small is small ???


---

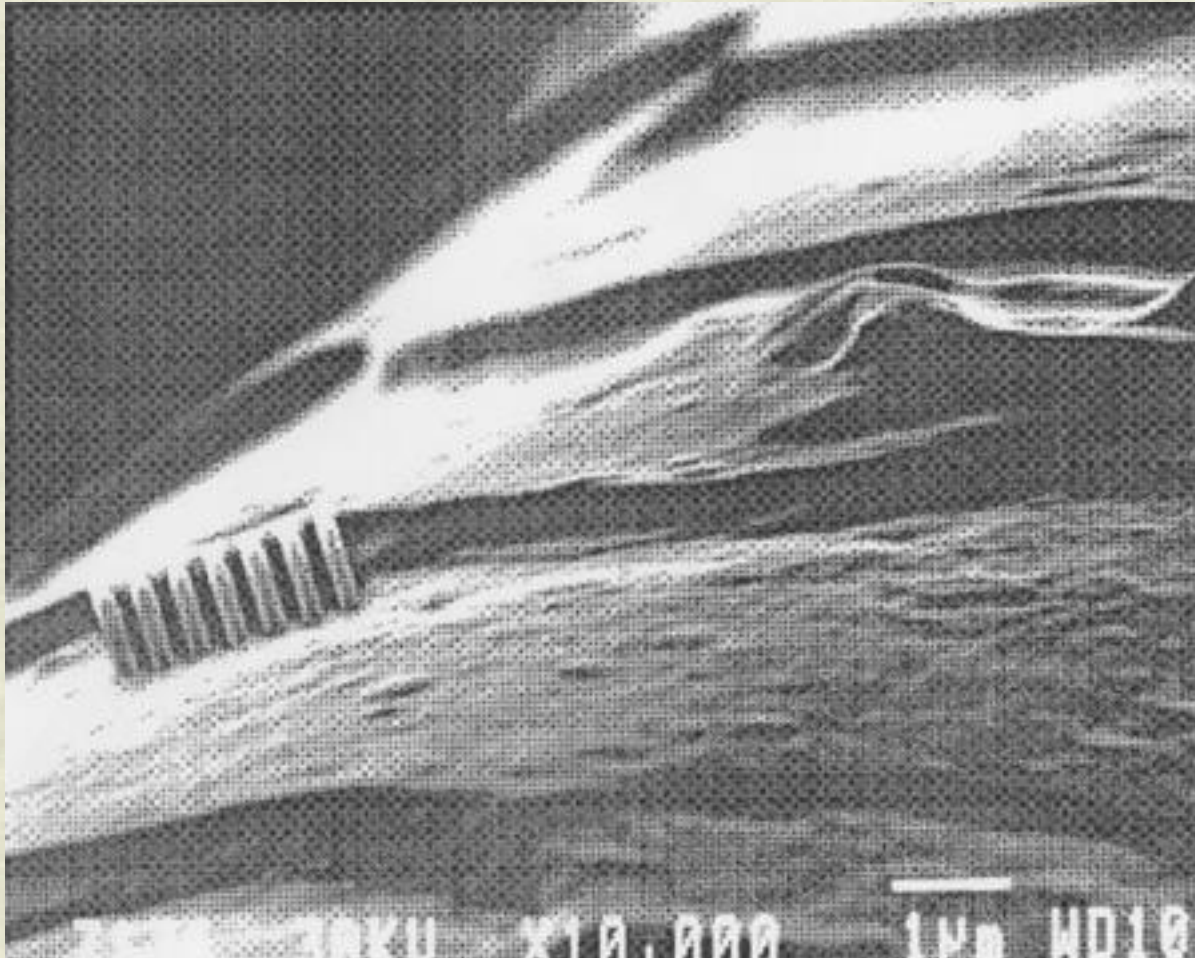

# How Small is small ???

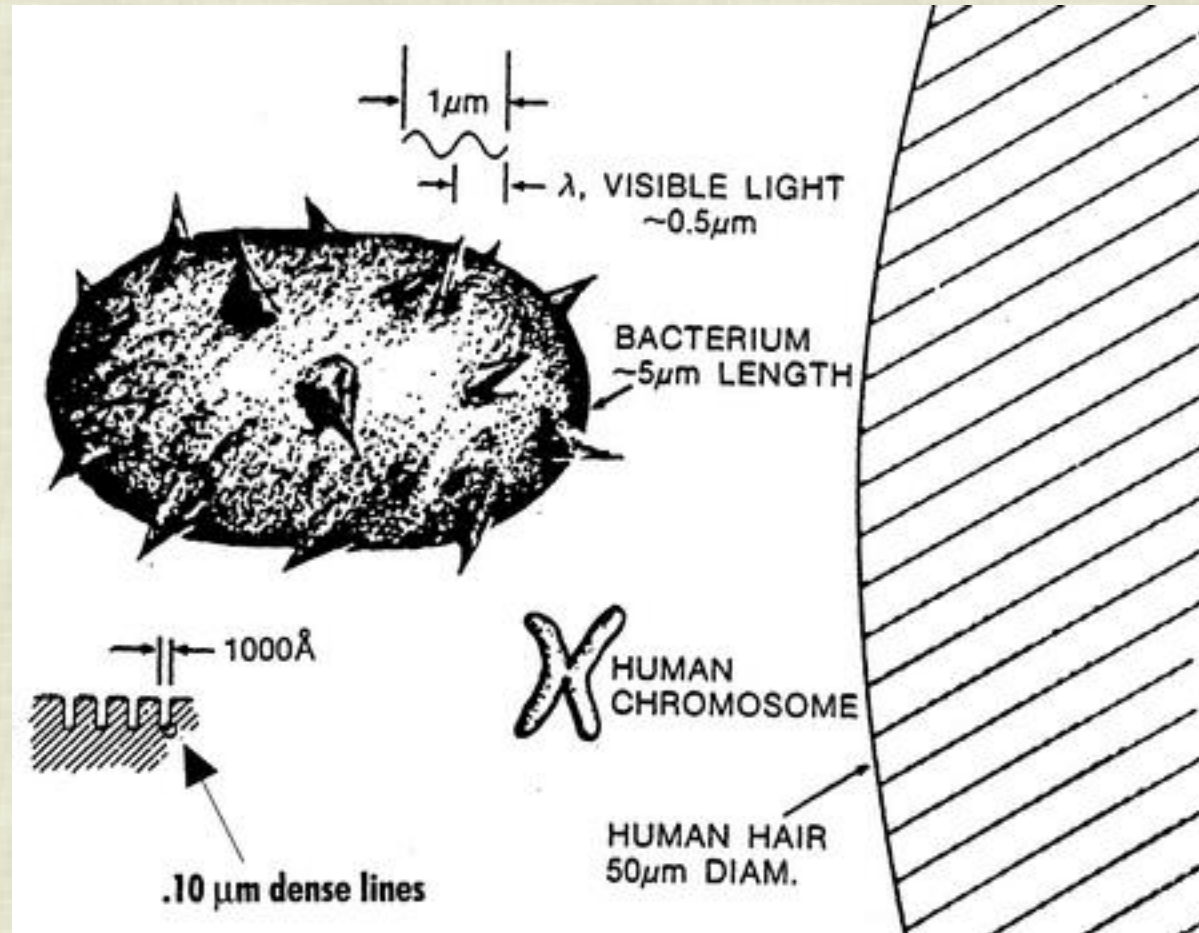

# How Small is small ???

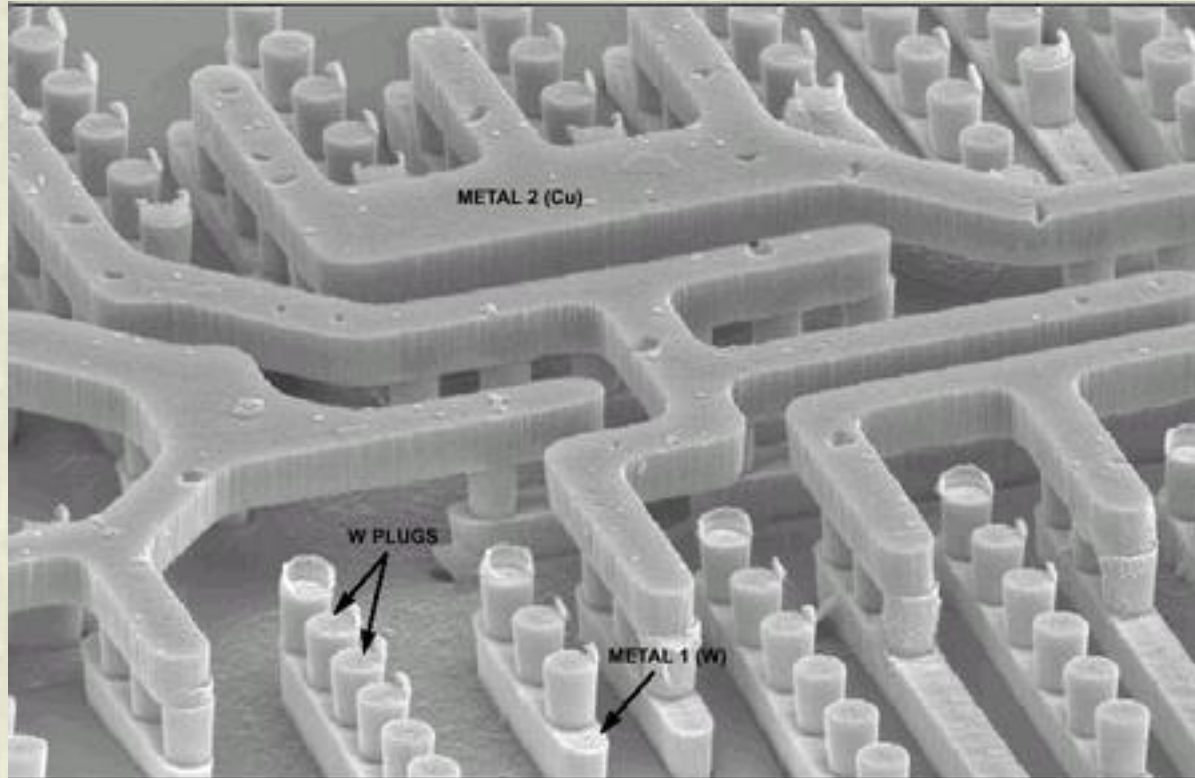

# Fundamentos de Sistemas Digitais

---



## Diferentes Níveis de Abstração

# Projeto de CI


---

- **Trabalhar com transistores é complicado**
  - Imagina com 1.5 Bilhões deles !!!
- **Solução:**
  - MUITOS níveis de abstração !!!
- **Níveis de abstração típicos:**
  - 1o : máscara de layout (baixa abstração)
  - 2o: diagrama de transistores
  - 3o: portas lógicas
  - 4o: blocos / funções lógicas
  - 5o: nível de registradores (alta abstração)
  - ....

# Abstração: Jogo PONG – Atari - 1972

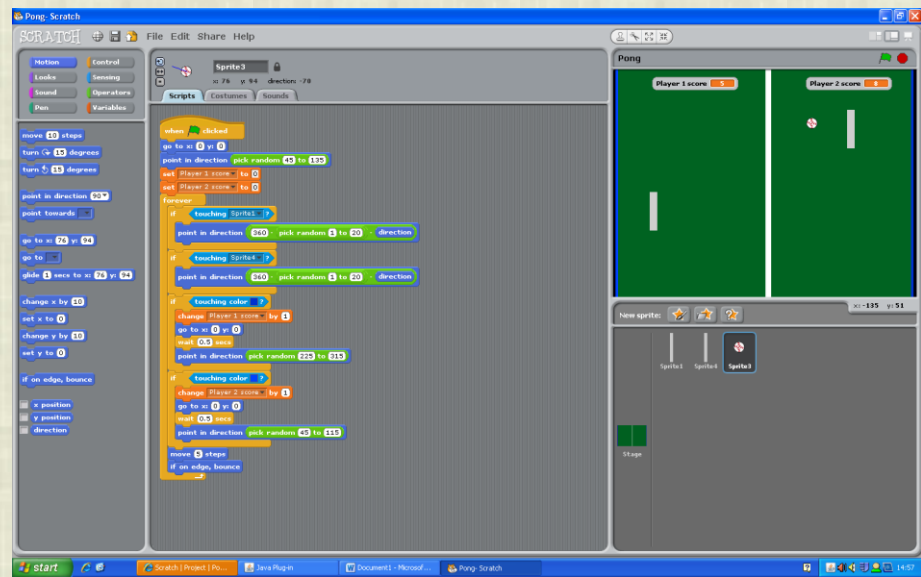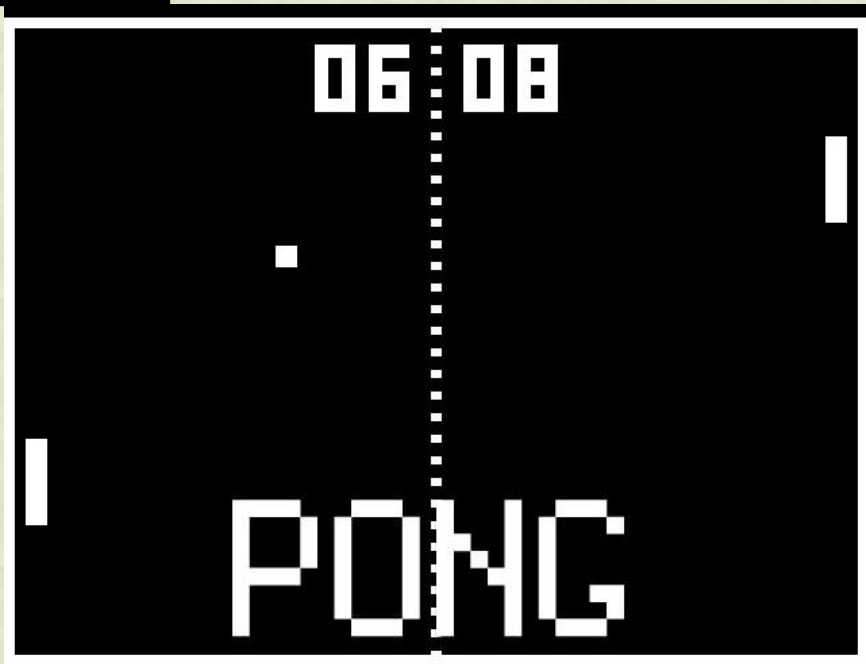


# Abstração: Jogo PONG – Atari - 1972

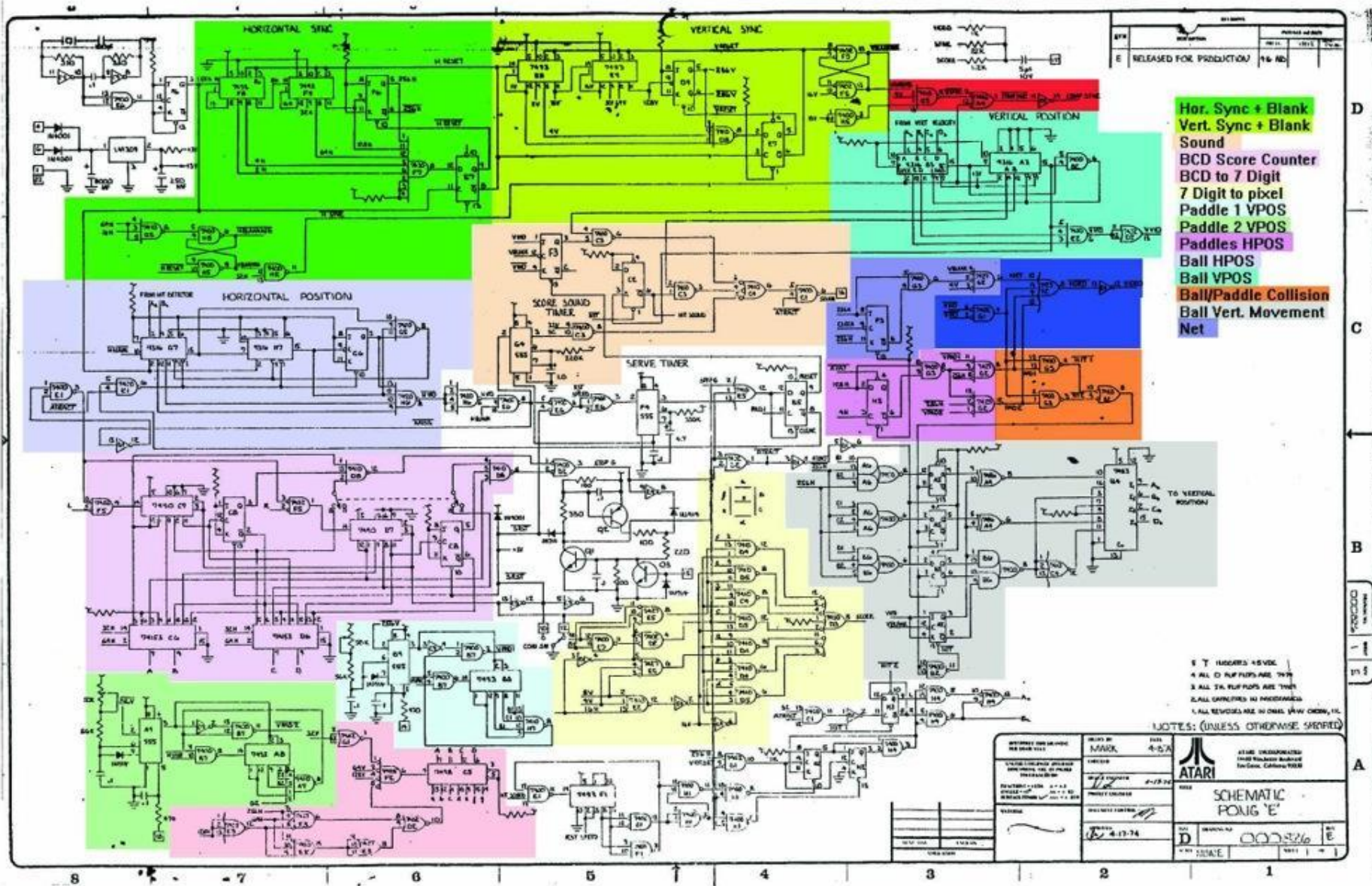

# Níveis de Abstração e Camadas Atuais

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Application Software | Programs               |
| Operating Systems    | Device Drivers         |
| Architecture         | Instructions Registers |
| Micro-architecture   | Datapaths Controllers  |
| Logic                | Adders Memories        |
| Digital Circuits     | AND gates NOT gates    |
| Analog Circuits      | Amplifiers Filters     |
| Devices              | Transistors Diodes     |
| Physics              | Electrons              |

**Figure 1.1** Levels of abstraction for electronic computing system

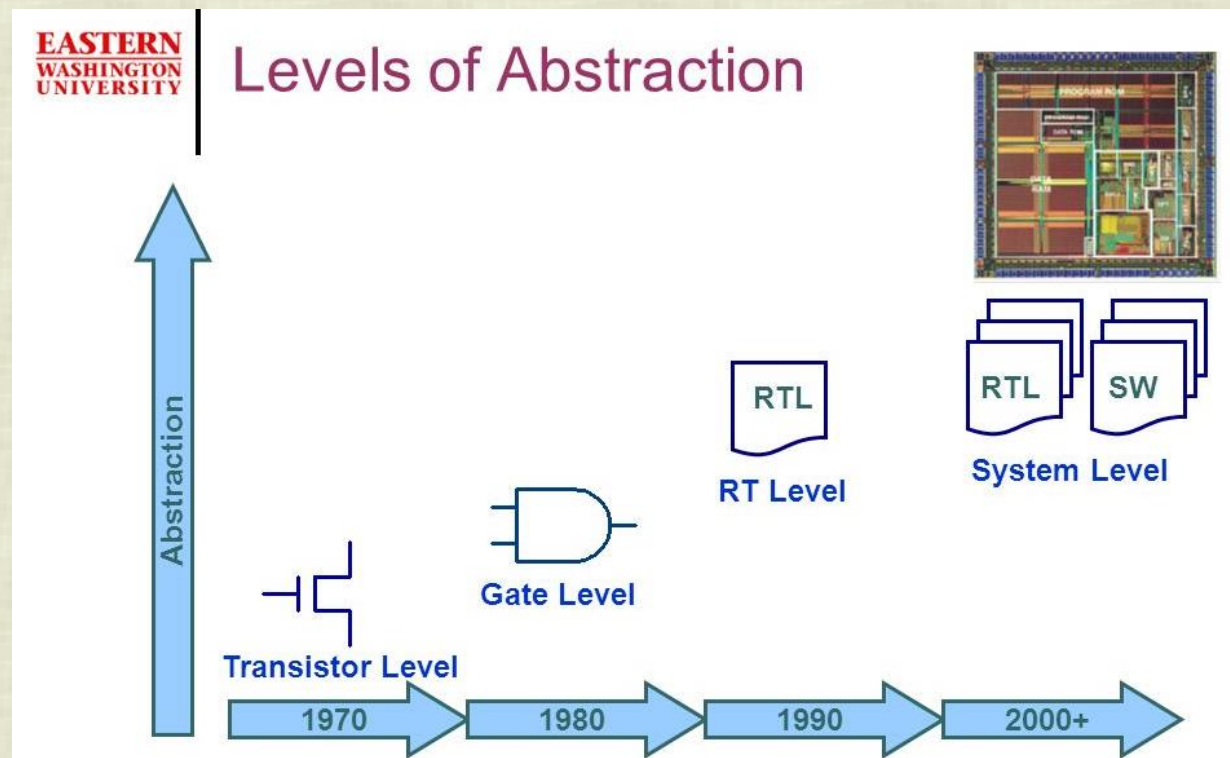

# processador 4004 - Intel



From late 1971

Max. CPU clock rate: 740 kHz

Min. feature size: 10µm


Instruction set 4-bit

+/- 2,300 transistors

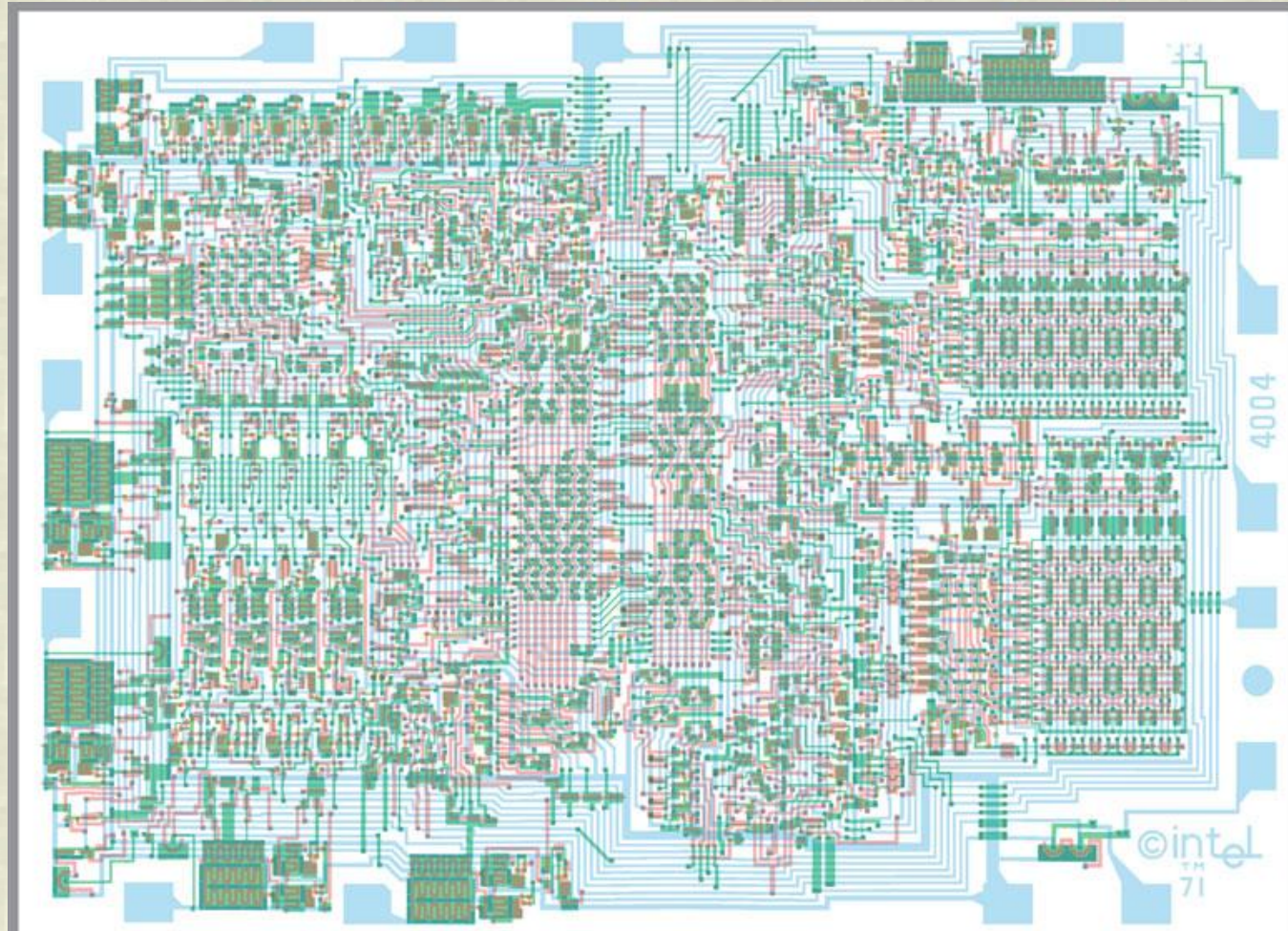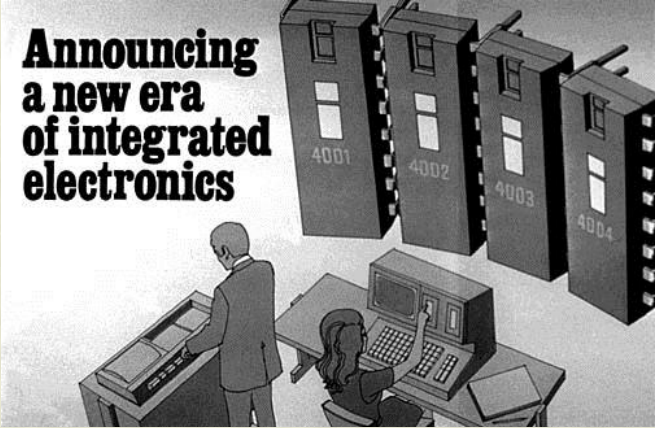

# Abstração: processador 4004 - Intel

## Unidade aritmética

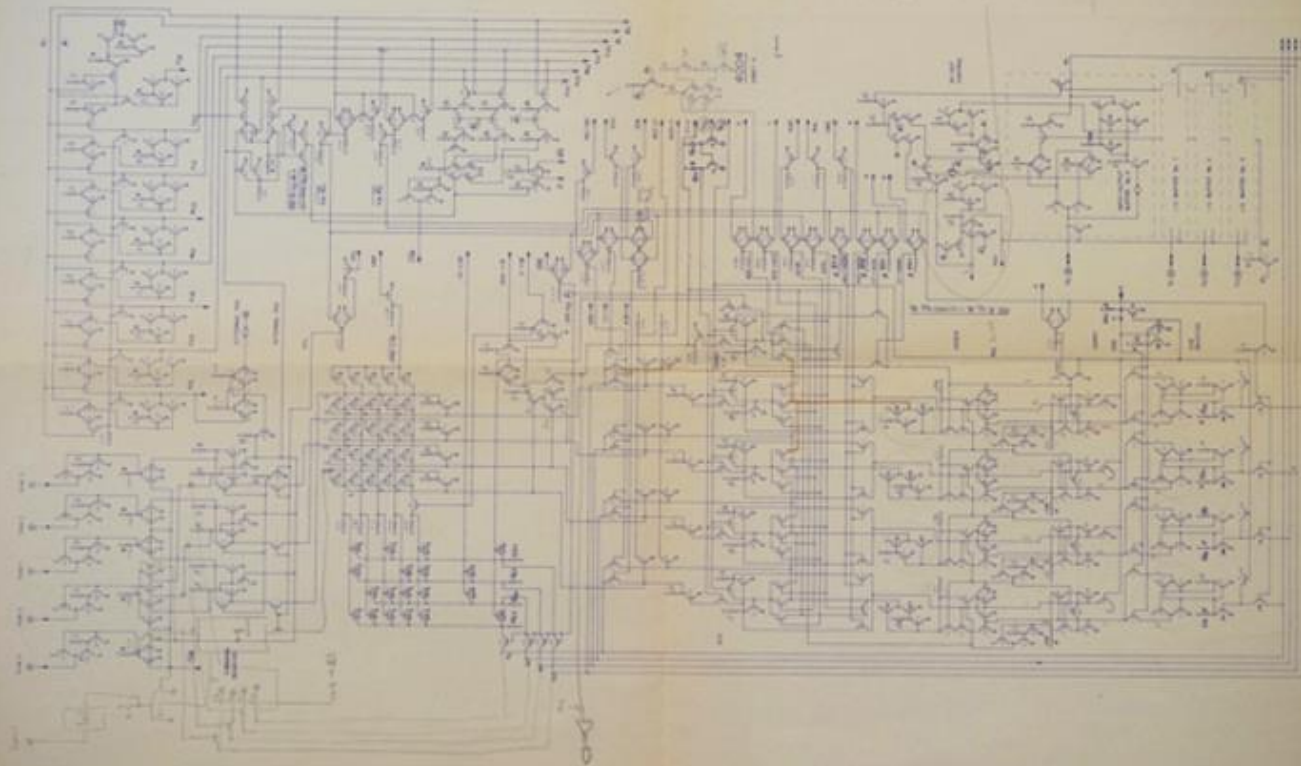

# Projetistas

**Necessidade de  
Abstração e  
Automação!!!**



<http://www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/287>

# Nível de Transistores

Níveis de abstração típicos:


1o : máscara de layout (baixa abstração)

**2o: diagrama de transistores**

3o: portas lógicas

4o: blocos / funções lógicas


5o: nível de registradores

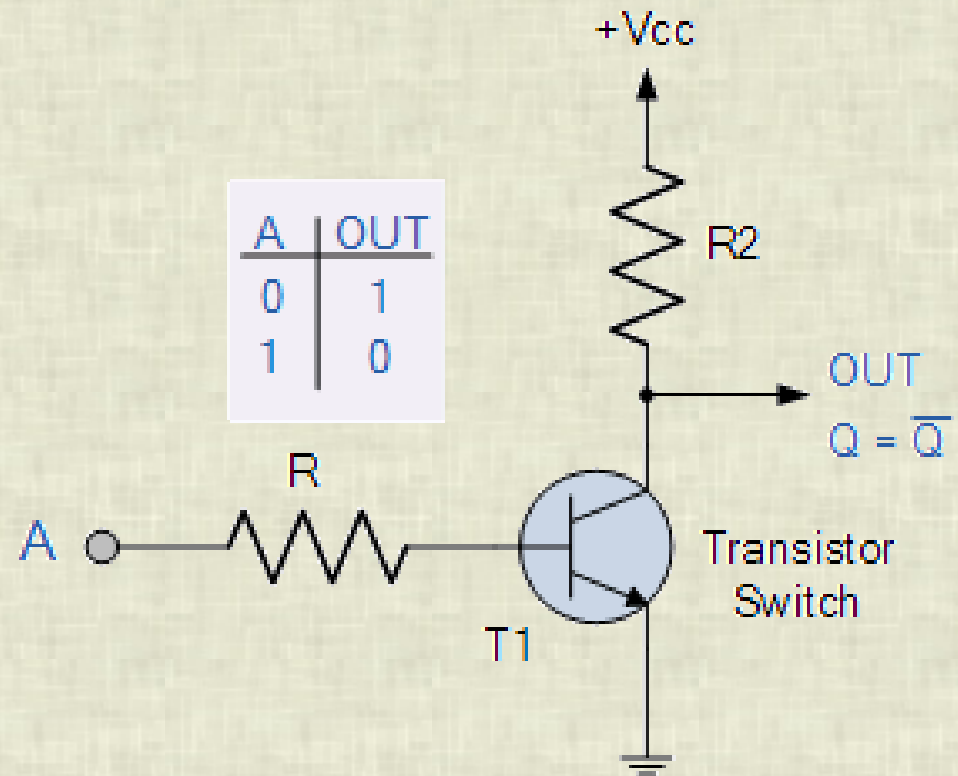


Youtube - How Transistors Work - <https://goo.gl/GxdtrF>

<http://www.electronics-tutorials.ws/category/logic>

# Nível de Transistores

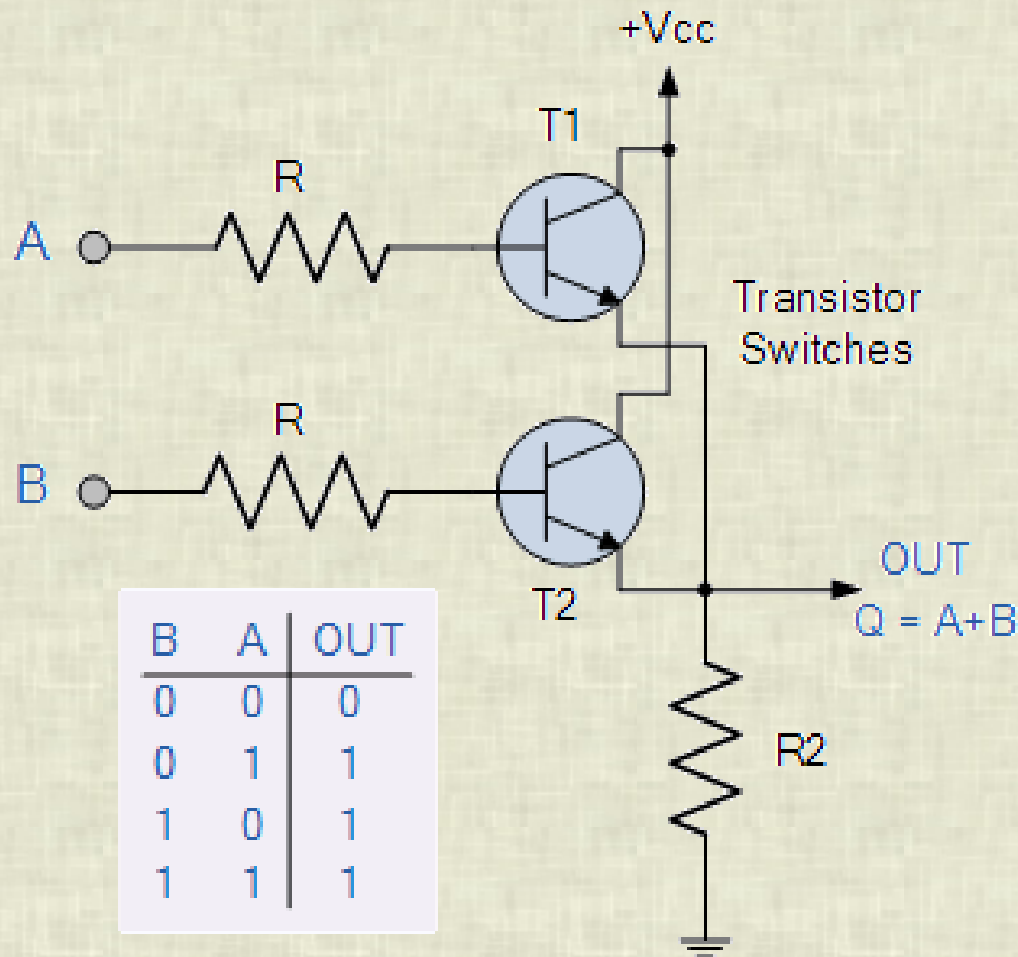

# Nível de Transistores

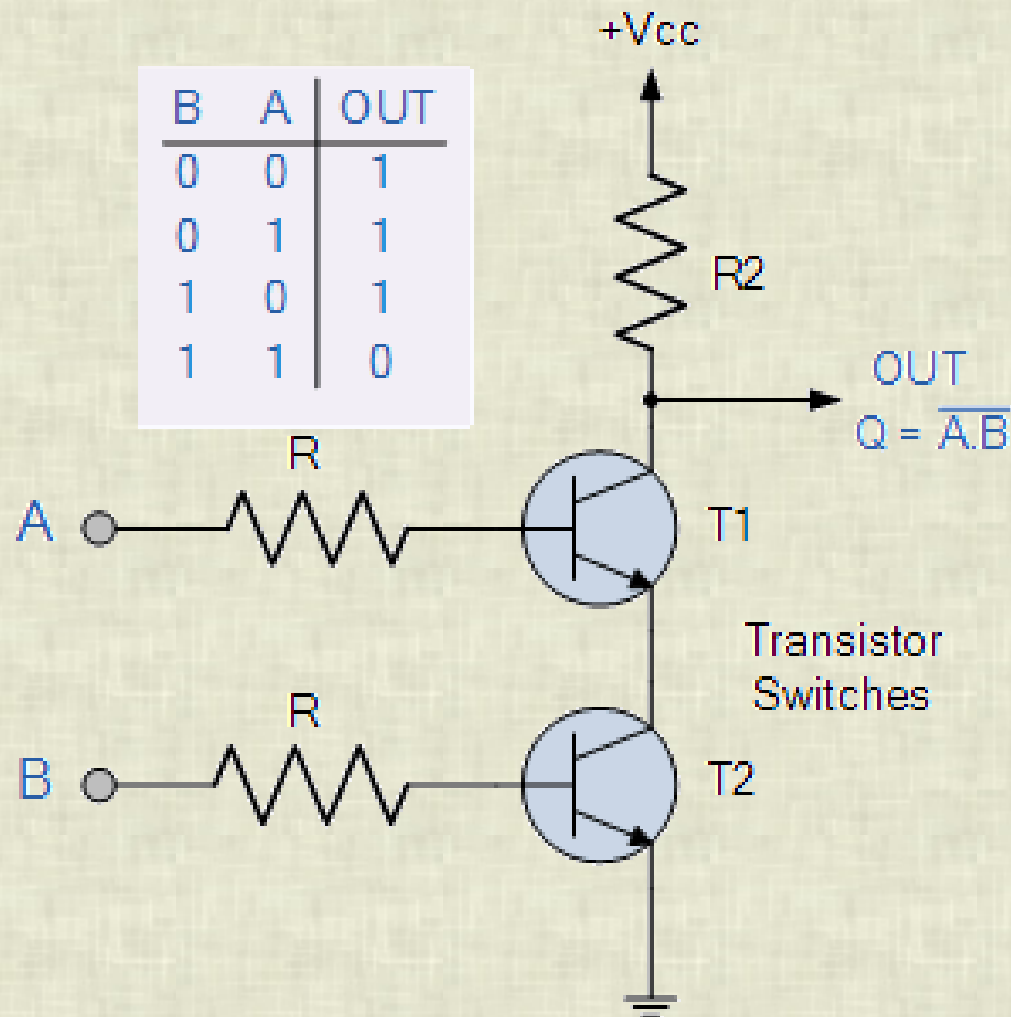

# Nível de Layout



Níveis de abstração típicos:

**1o : máscara de layout** (baixa abstração)

2o: diagrama de transistores

3o: portas lógicas

4o: blocos / funções lógicas

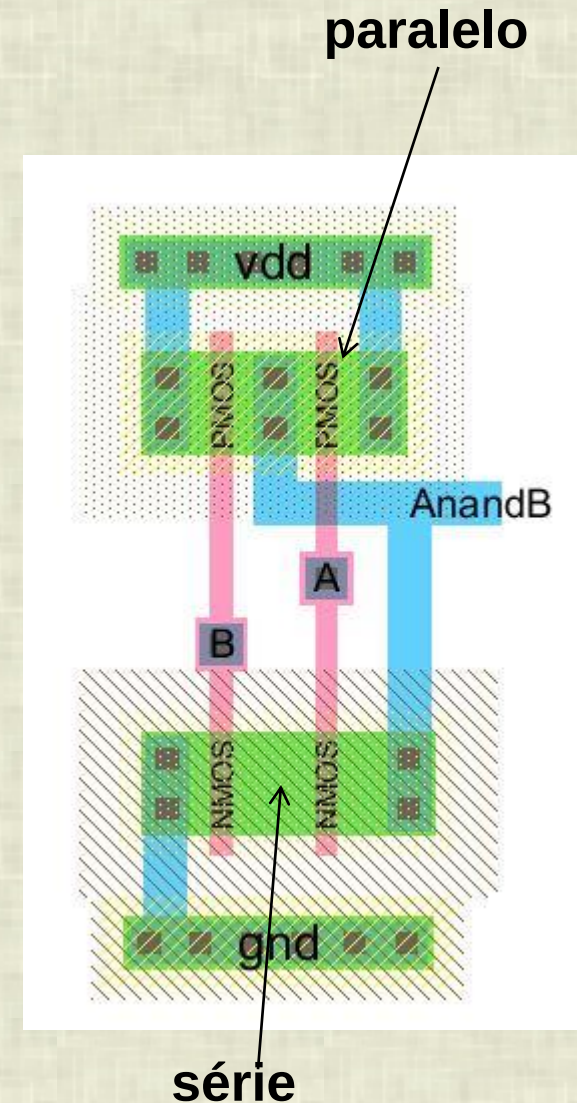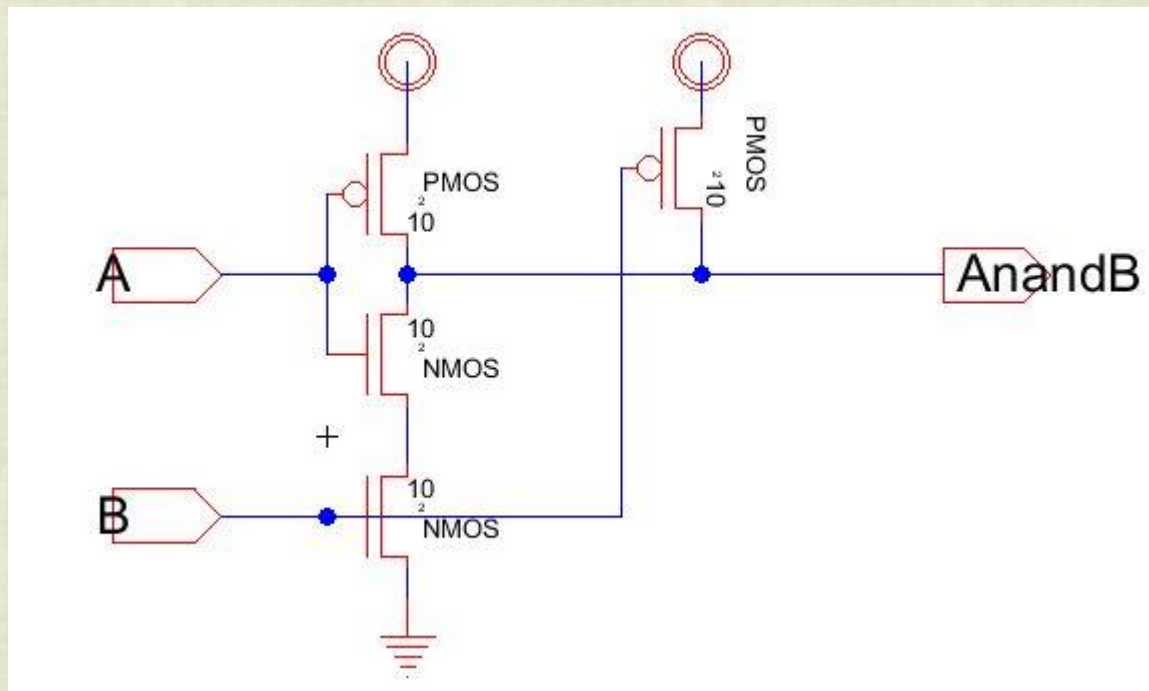

# Nível de Layout

Níveis de abstração típicos:



**1o : máscara de layout** (baixa abstração)

2o: diagrama de transistores

3o: portas lógicas

4o: blocos / funções lógicas

5o: nível de registradores

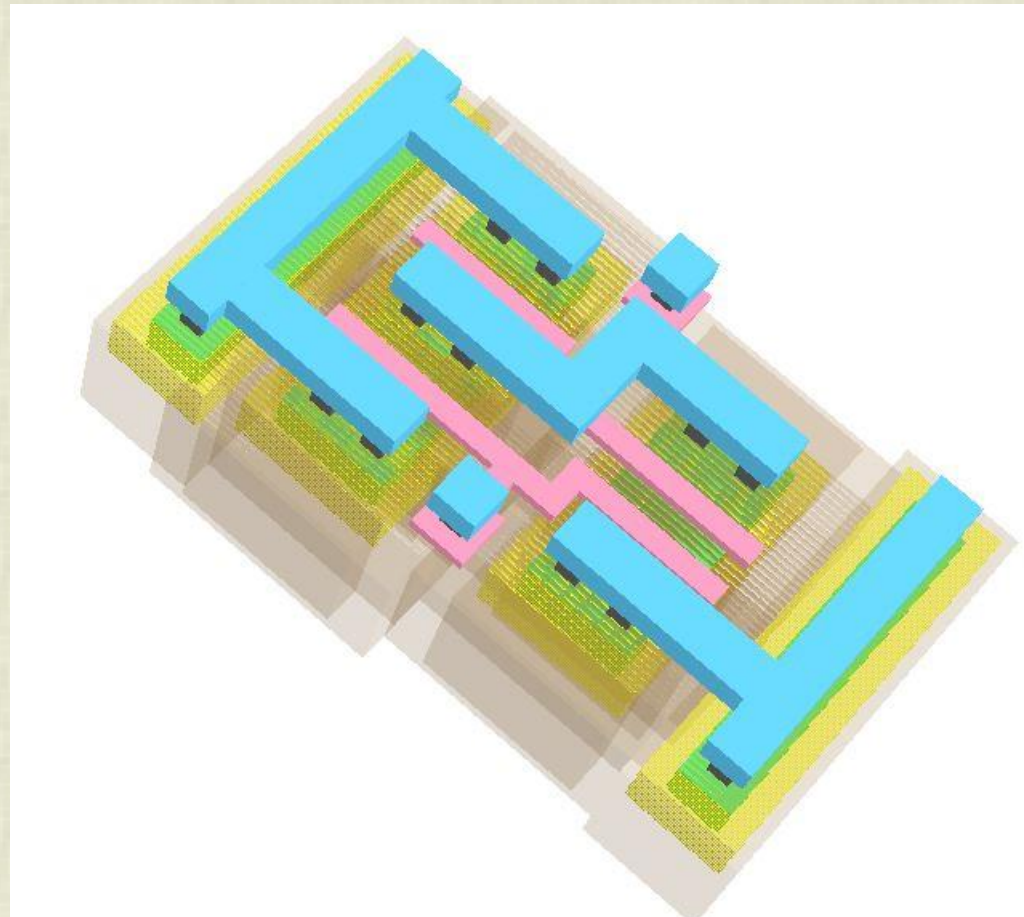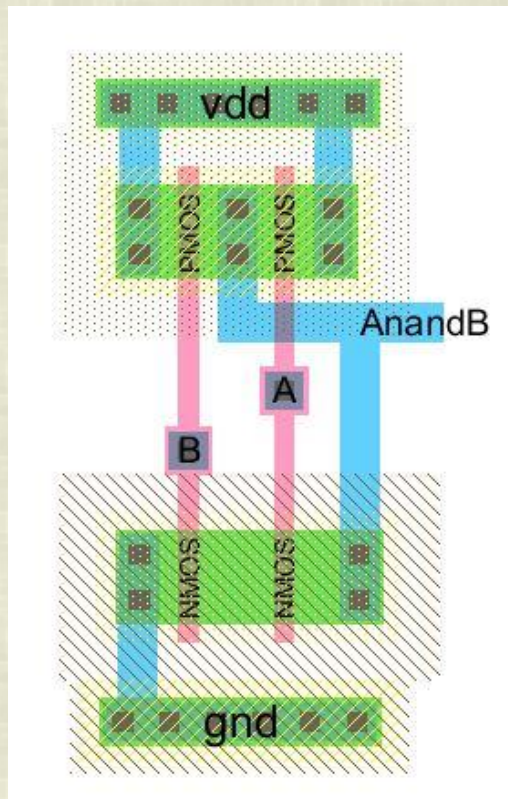

<http://goo.gl/oqpP9J>

# Nível de Layout

---

Níveis de abstração típicos:


**1o : máscara de layout** (baixa abstração)

2o: diagrama de transistores

3o: portas lógicas

4o: blocos / funções lógicas

5o: nível de registradores

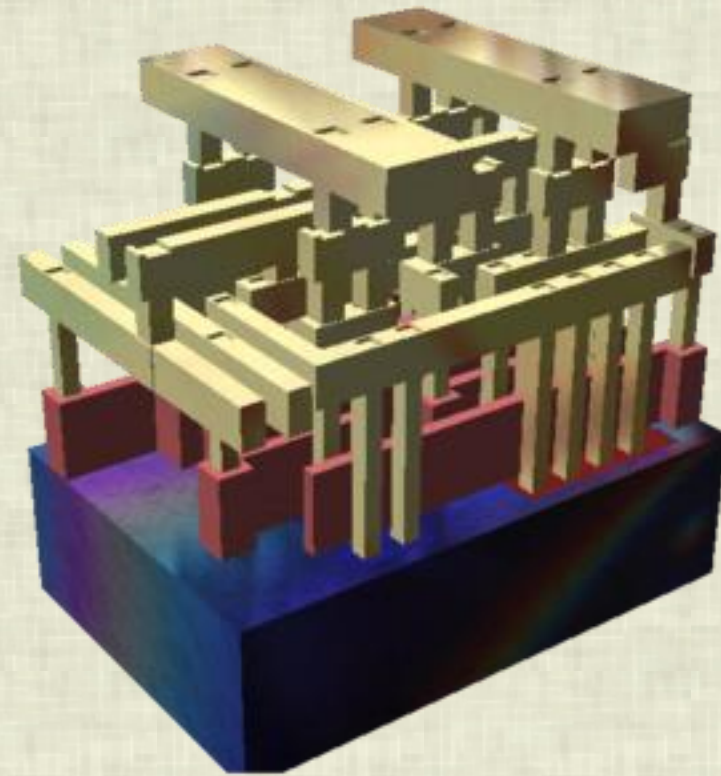

# Porta Lógica: NOT

## Níveis de abstração típicos:

1o : máscara de layout (baixa abstração)

2o: diagrama de transistores

**3o: portas lógicas**


4o: blocos / funções lógicas

5o: nível de registradores

### • Função Booleana

$$X = \bar{A} \quad X = A'$$


### • Representação gráfica

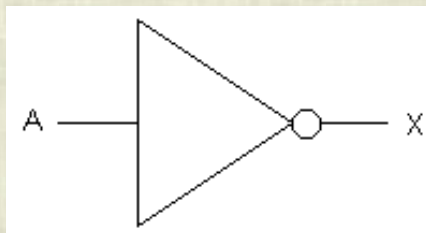

### • Tabela Verdade

| A | X |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

### • Transistores

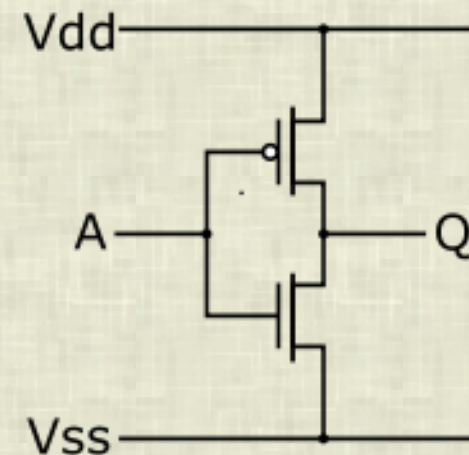


# Porta Lógica E (AND)

- Função Booleana

$$X = A \cdot B$$

$$* \quad \mathbf{X} = \mathbf{A} \wedge \mathbf{B}$$


- Representação gráfica

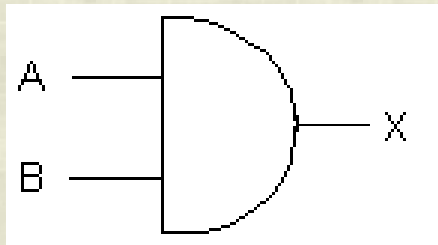

- Tabela Verdade

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- Representação e chaves

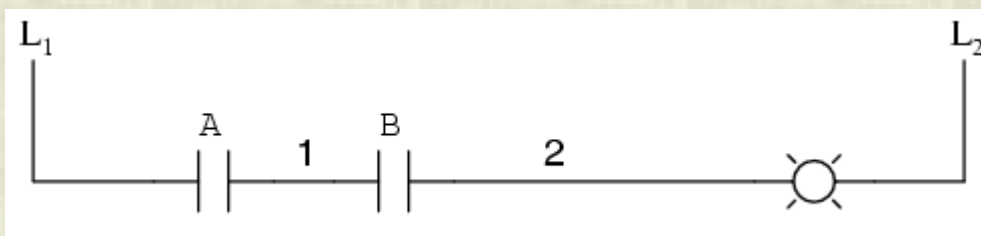

\* livro do Gregg


# Porta Lógica OU (OR)

- Função Booleana


$$X = A + B$$

$$X = A \vee B$$

- Representação gráfica

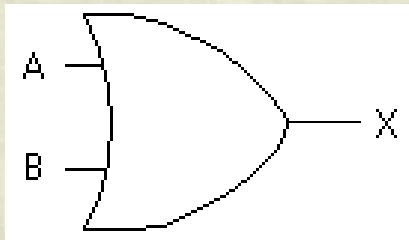

- Representação e chaves

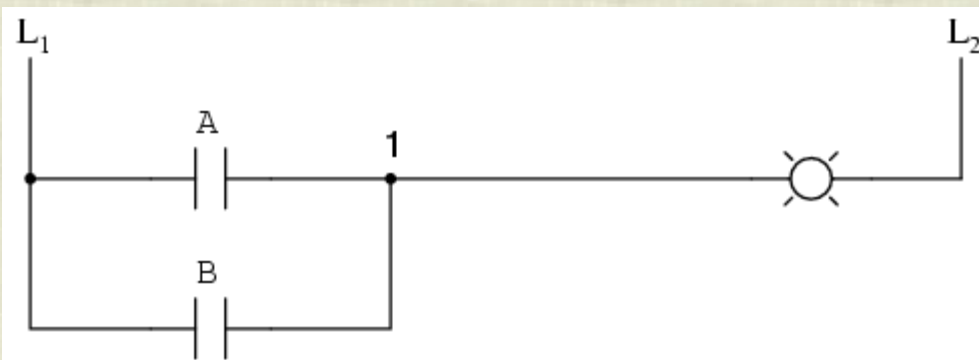

- Tabela Verdade

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

- Transistores


# Porta NÃO E (NAND)

- Função Booleana

$$X = \overline{A \cdot B}$$

$$X = (A \cdot B)'$$


- Representação gráfica

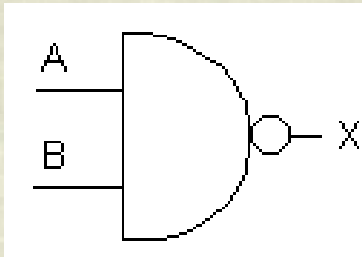

- Tabela Verdade

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- Transistores

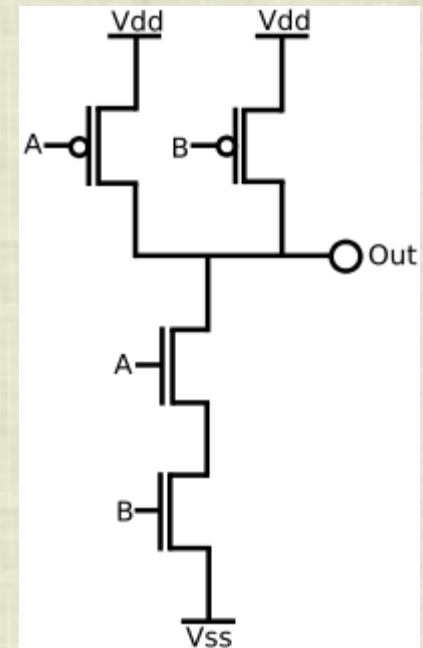


# Porta NÃO OU (NOR)

- Função Booleana

$$X = \overline{A + B}$$

$$X = (A + B)'$$



- Representação gráfica

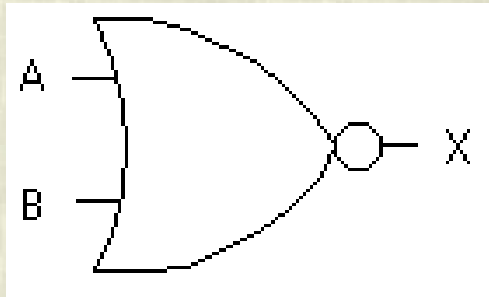

- Tabela Verdade

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

- Transistores

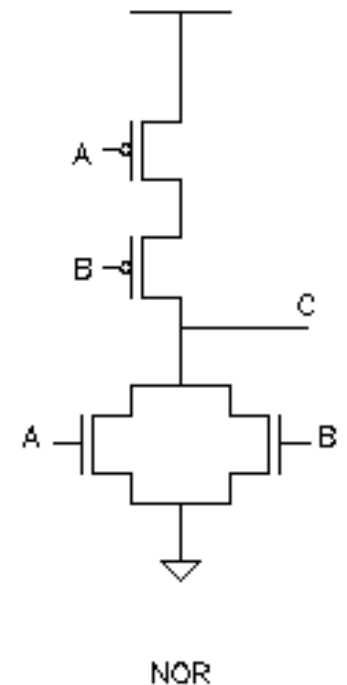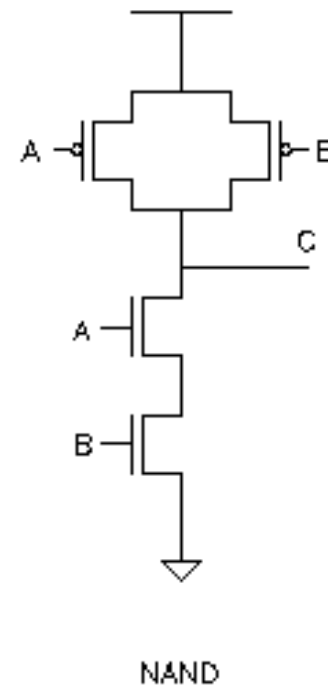

# Porta OU Exclusivo (XOR)

---


- Função Booleana

$$X = A \oplus B$$

- Tabela Verdade

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |



- Representação gráfica

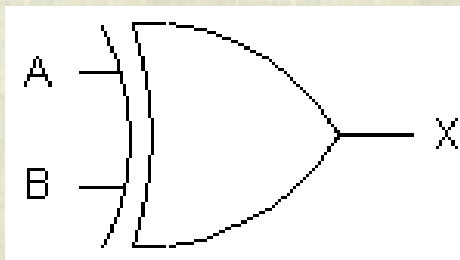

# Equação Booleana → Portas Lógicas


$$F = a \text{ AND NOT}(b \text{ OR NOT } (c) )$$

$$F = a \cdot (b + (c)')'$$

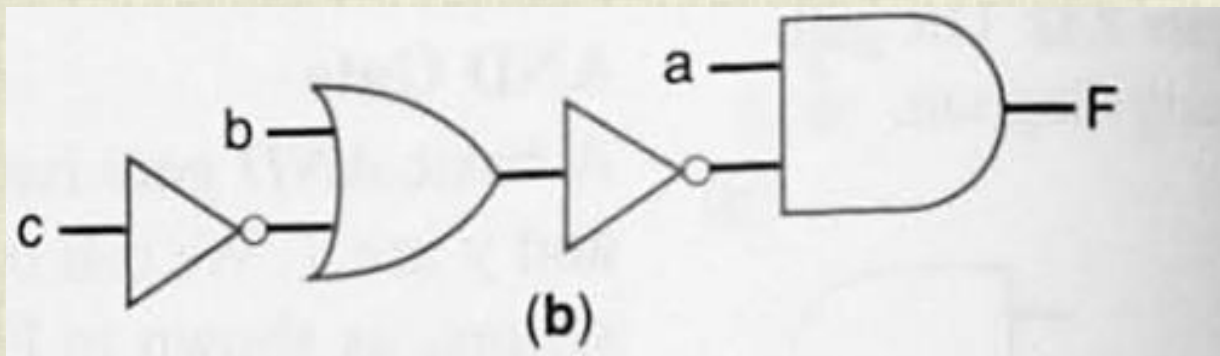
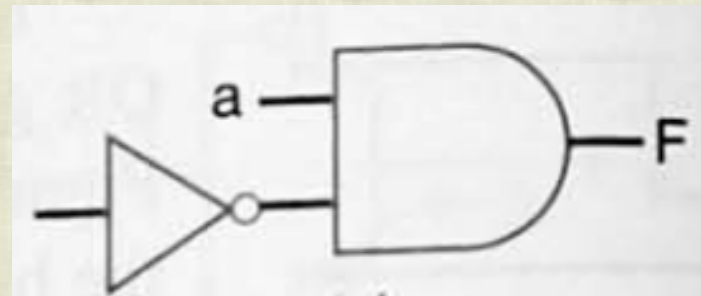


## Portas lógicas → Equação Booleana


---

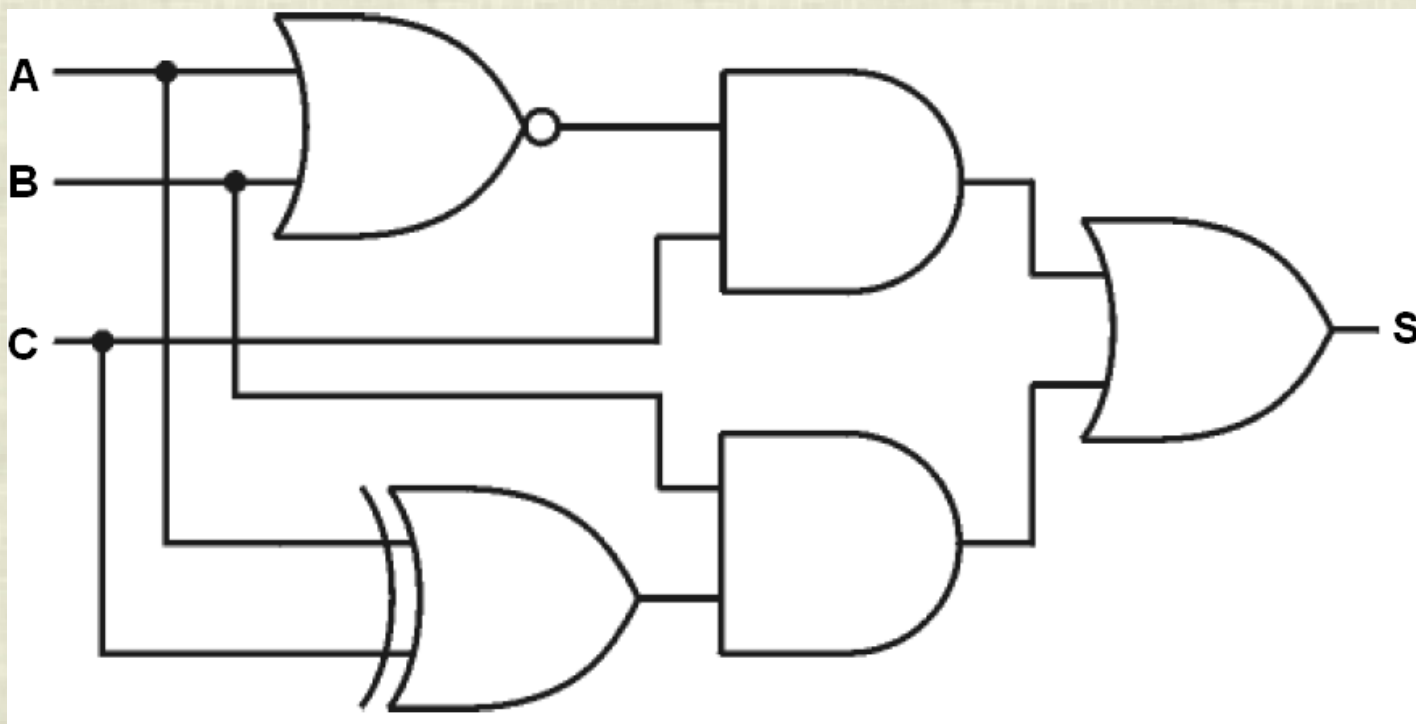

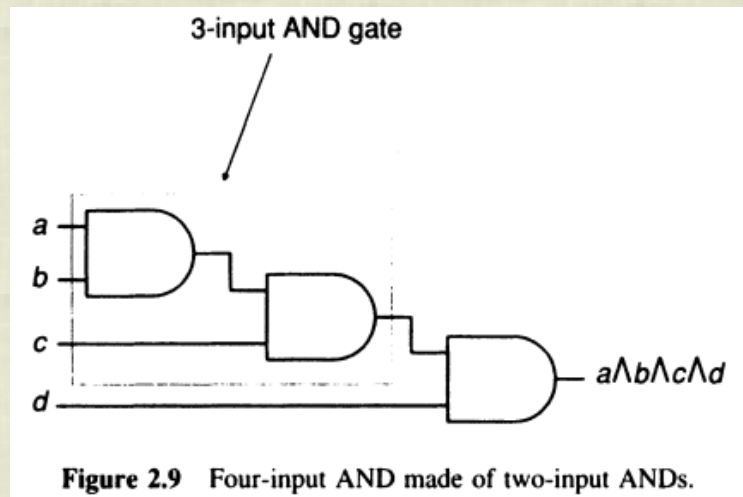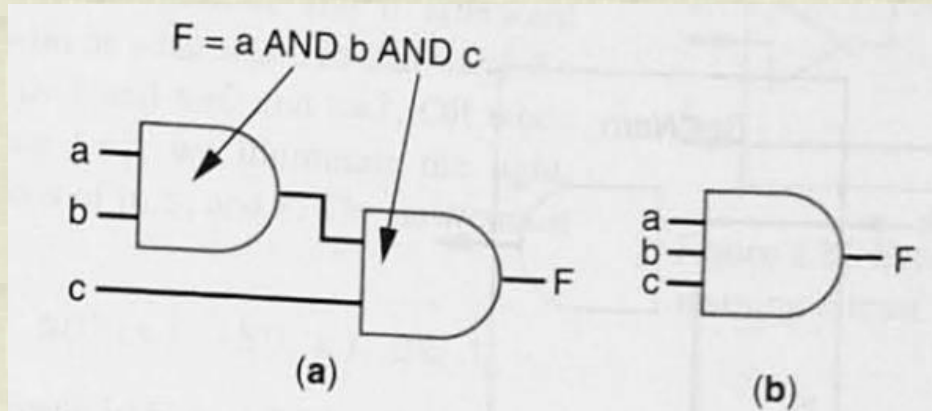
# Equação Booleana → Portas Lógicas → Transistores



E com 4 entradas ?

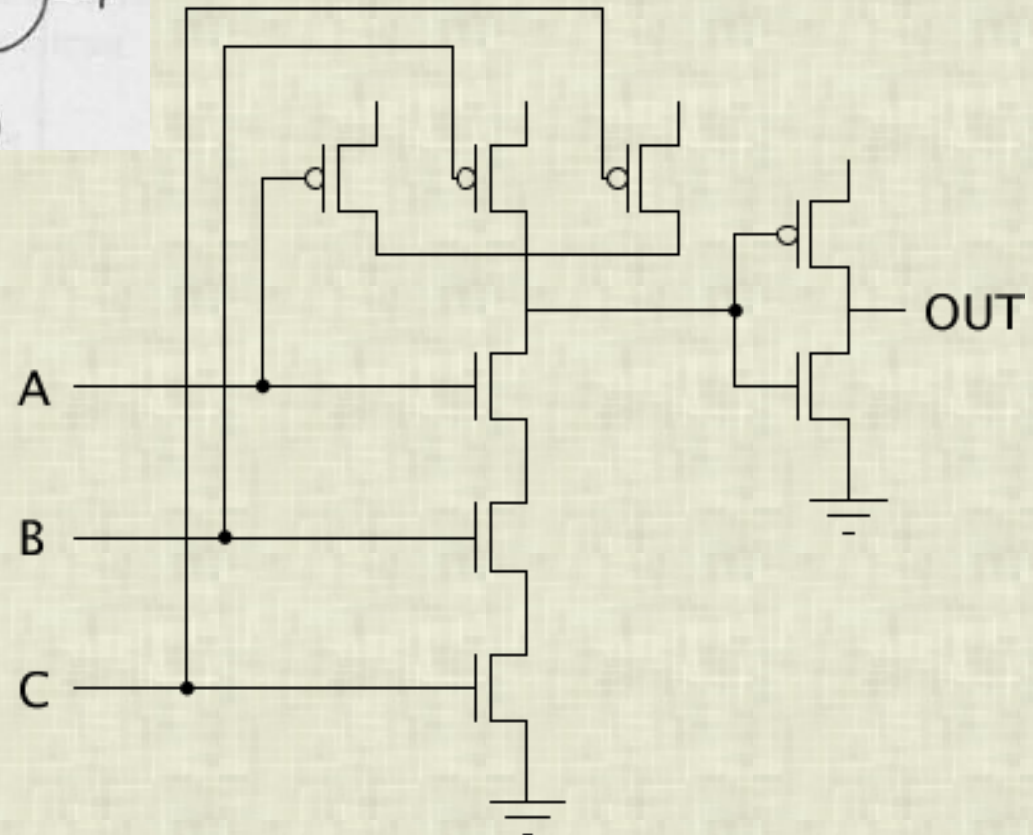


# Equação Booleana → Portas Lógicas

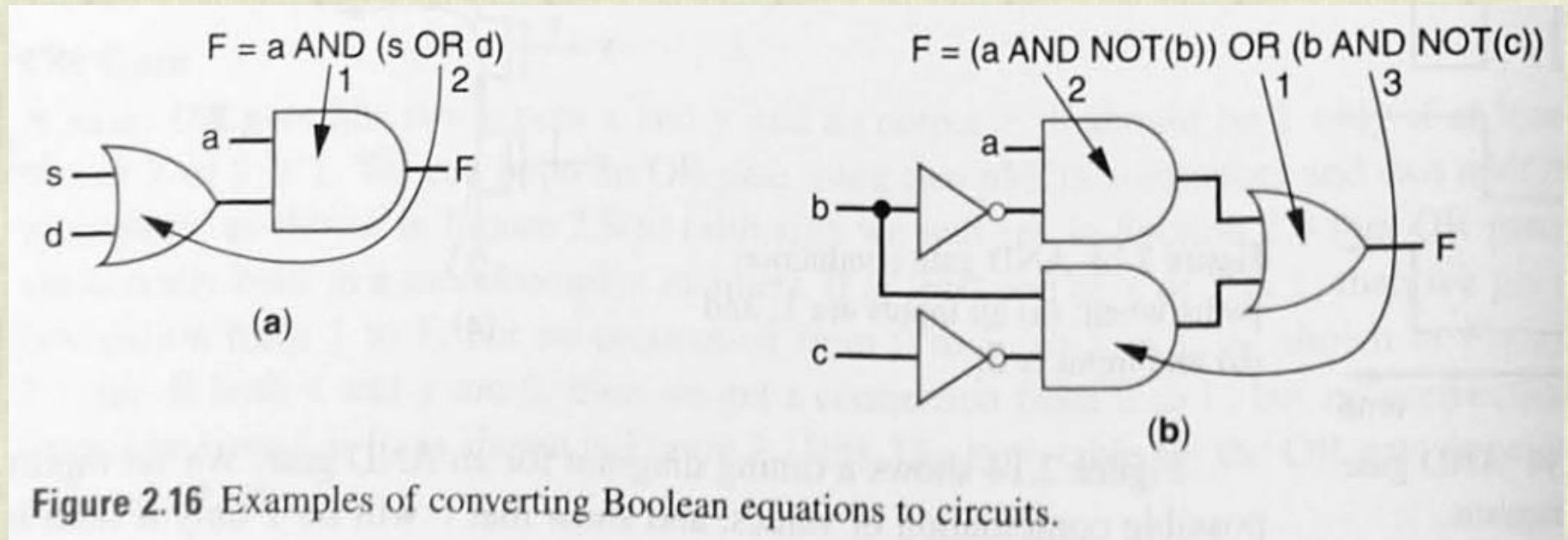


# Equação Booleana → Portas Lógicas

$$F = ab + c'$$

$$G = ab + bc$$

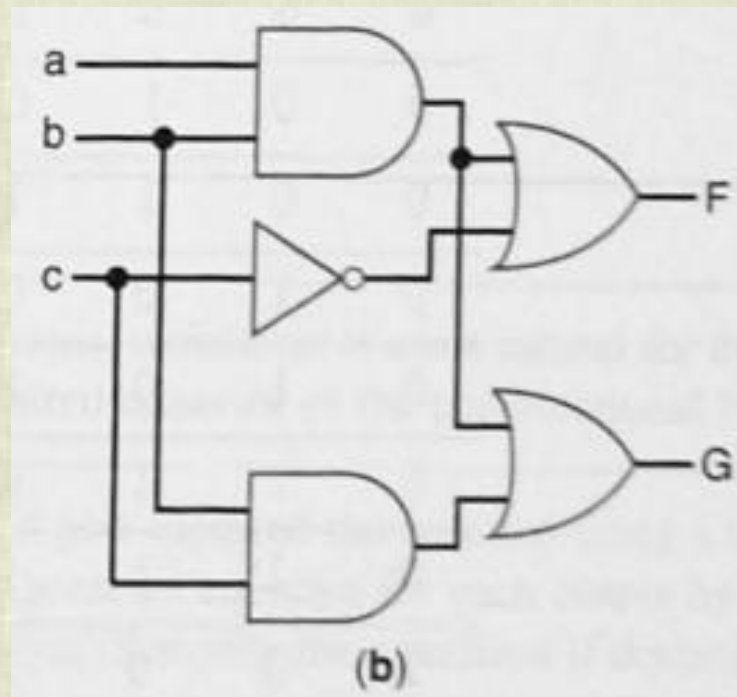


# Portas Lógicas → Forma de Onda

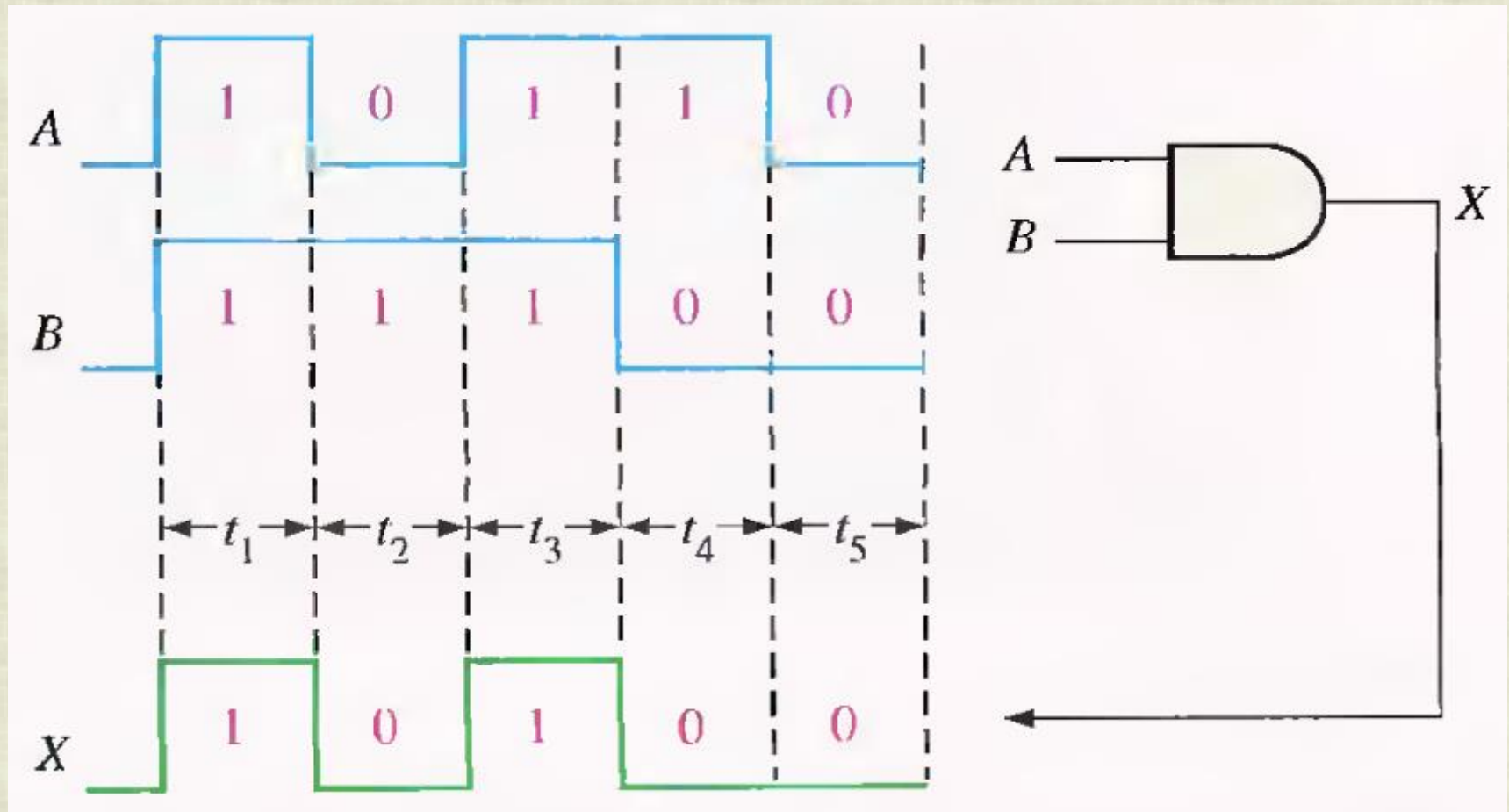


\* Floyd, cap 3

# Portas Lógicas → Forma de Onda

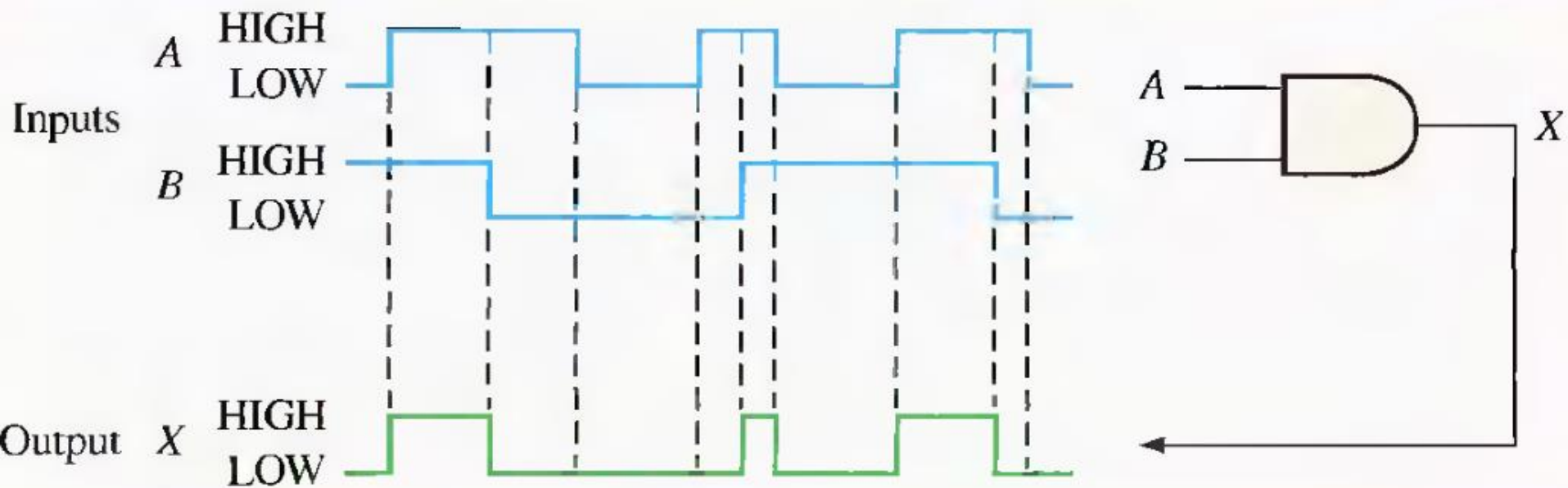


## Portas Lógicas → Forma de Onda

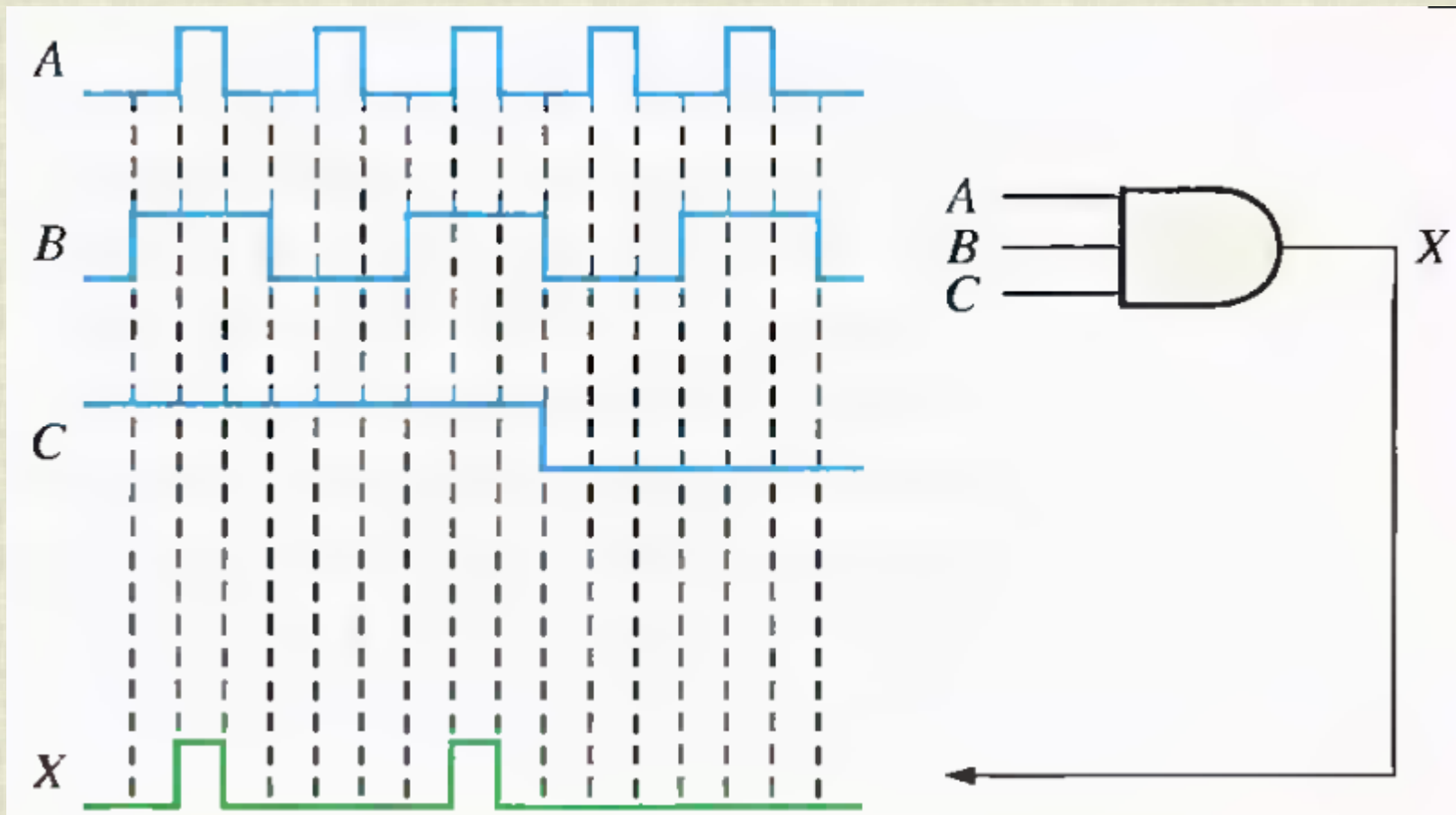


\* Floyd, cap 3

# Portas Lógicas → Forma de Onda

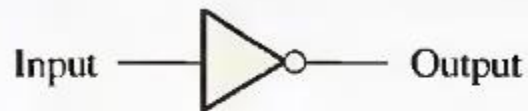

(a)

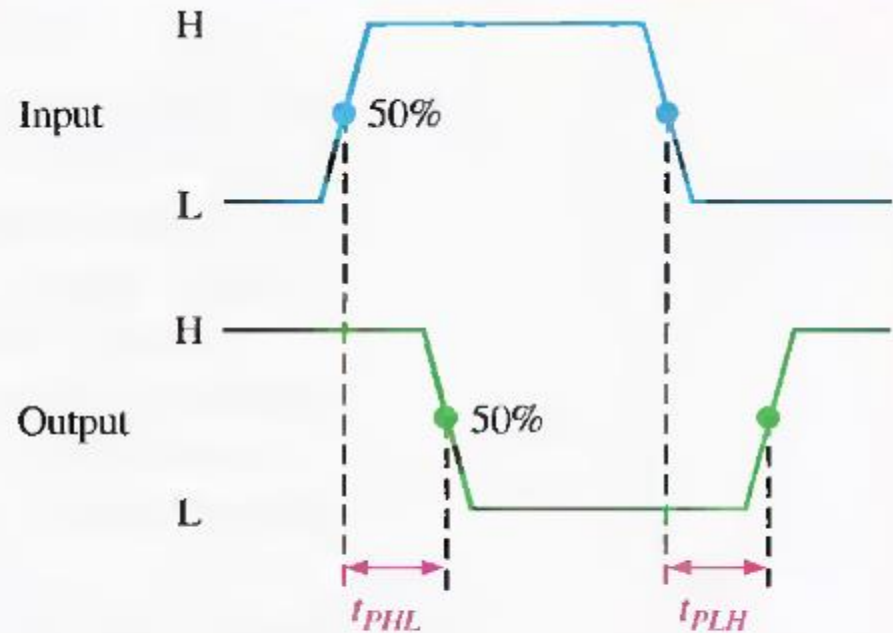

(b)

**FIGURE 3-63**

# Atividades p Próxima Aula

---

- **Exercício**

- Operações lógicas com chaves, portas, expressões (pdf disponível)
- Formas de onda (Floyd, cap 3, pag 186-197)
- Transformar expressões/equações em circuitos
  - Final da Seção 2.2 livro do Gregg

- **Atividade p Próxima Aula**

- Entregar no início da aula
- Escrito à mão !!!!
- Pelo menos 10 exercícios sendo de tipos e complexidades diferentes

- **resumir capítulo 9 do livro**

- J. Daghlia. Lógica e Álgebra de Boole.

-